

2015年计算机组成研讨班

多周期CPU形式建模综合方法

多周期数据通路、 RTL、时序分析

高小鹏

gxp@buaa.edu.cn

北京航空航天大学计算机学院

2015年7月

目录


- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



回顾：单周期数据通路


- 从逻辑上：数据通路总共为5个逻辑步骤
- 公共步骤：取指令、译码/读操作数
 - 所有指令均必须经历的2个步骤

取指令	IF	PC驱动IM读取指令
译码/读操作数	DCD/RF	译码属于控制器范畴；可以与读操作数并行
执行	EXE	ALU完成算数/逻辑运算
访存	MEM	读DM或写DM
回写	WB	ALU计算结果或IM读出数据写入寄存器堆

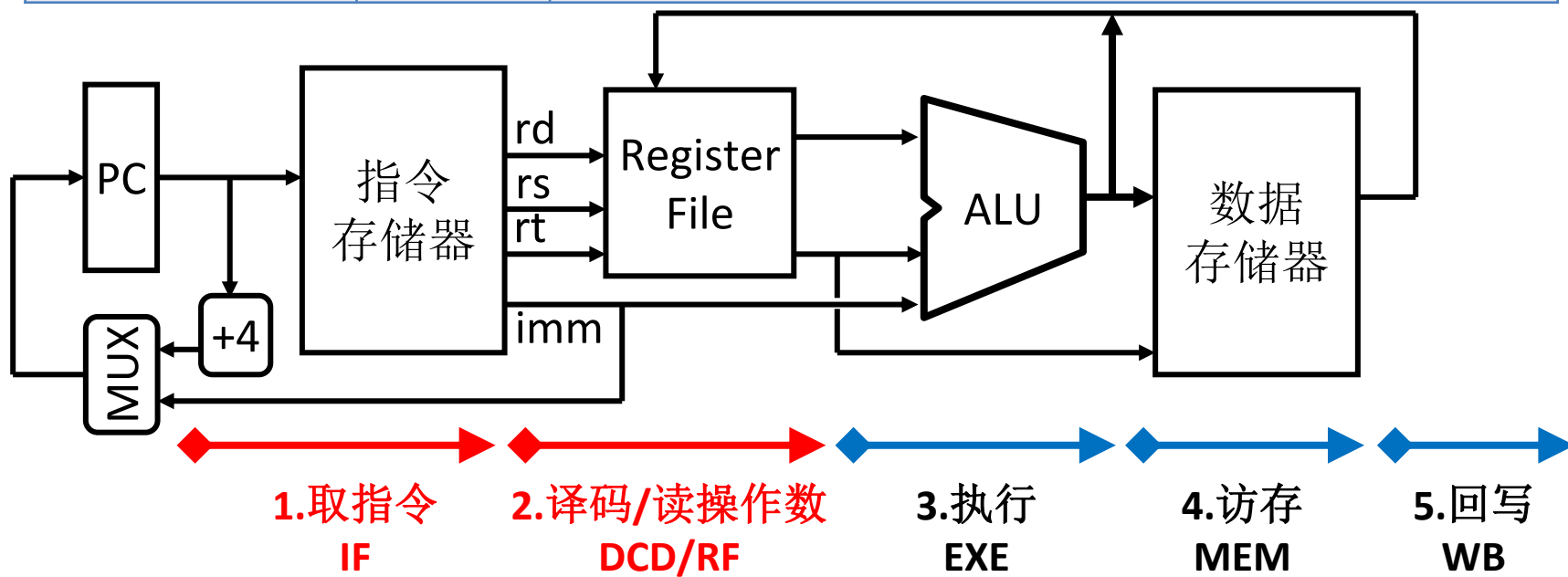


运算类指令：理想执行过程

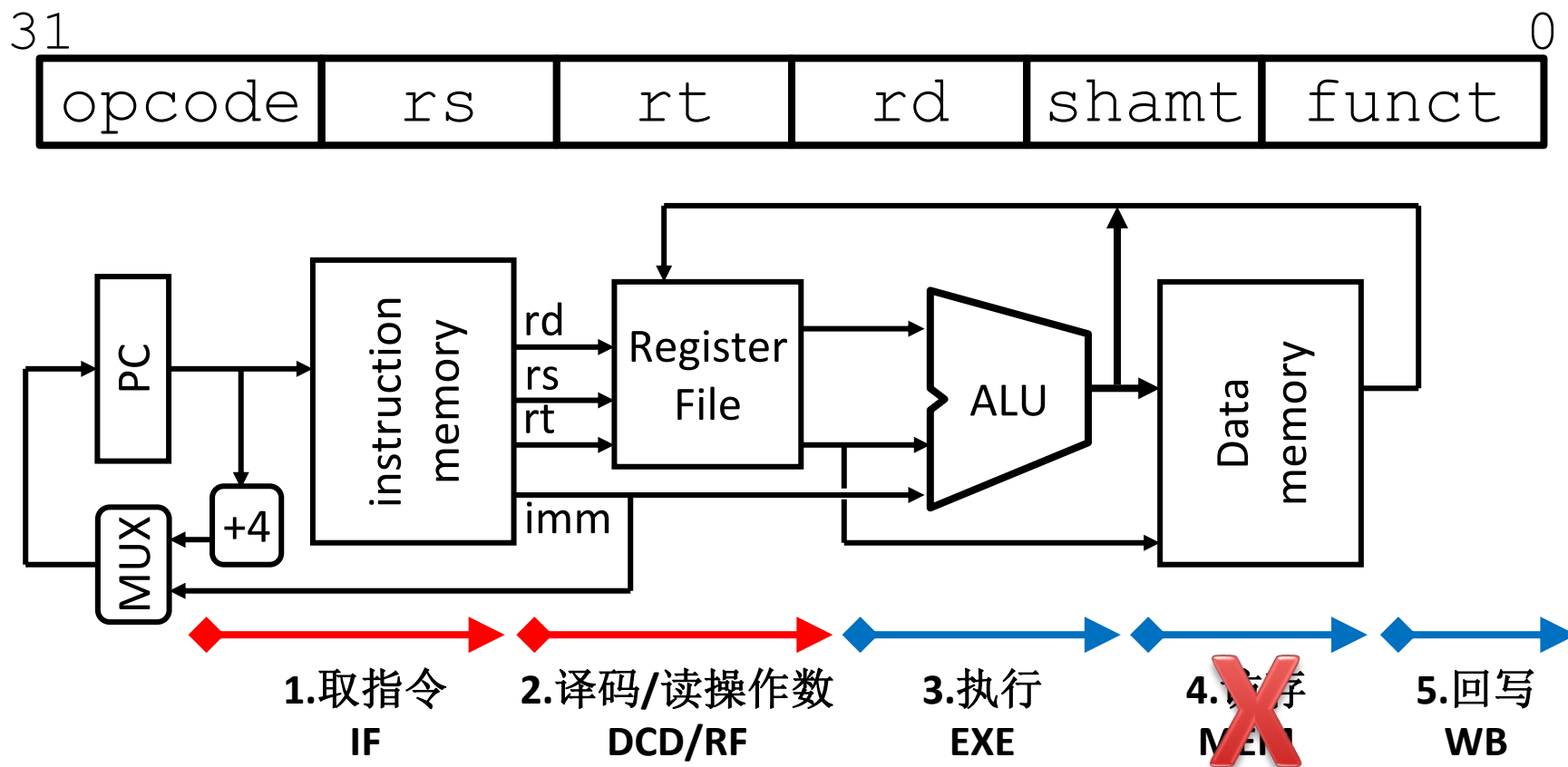- 指令：ADD、SUB、OR。。
- 需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、~~访存~~、回写




分支类指令：理想执行过程

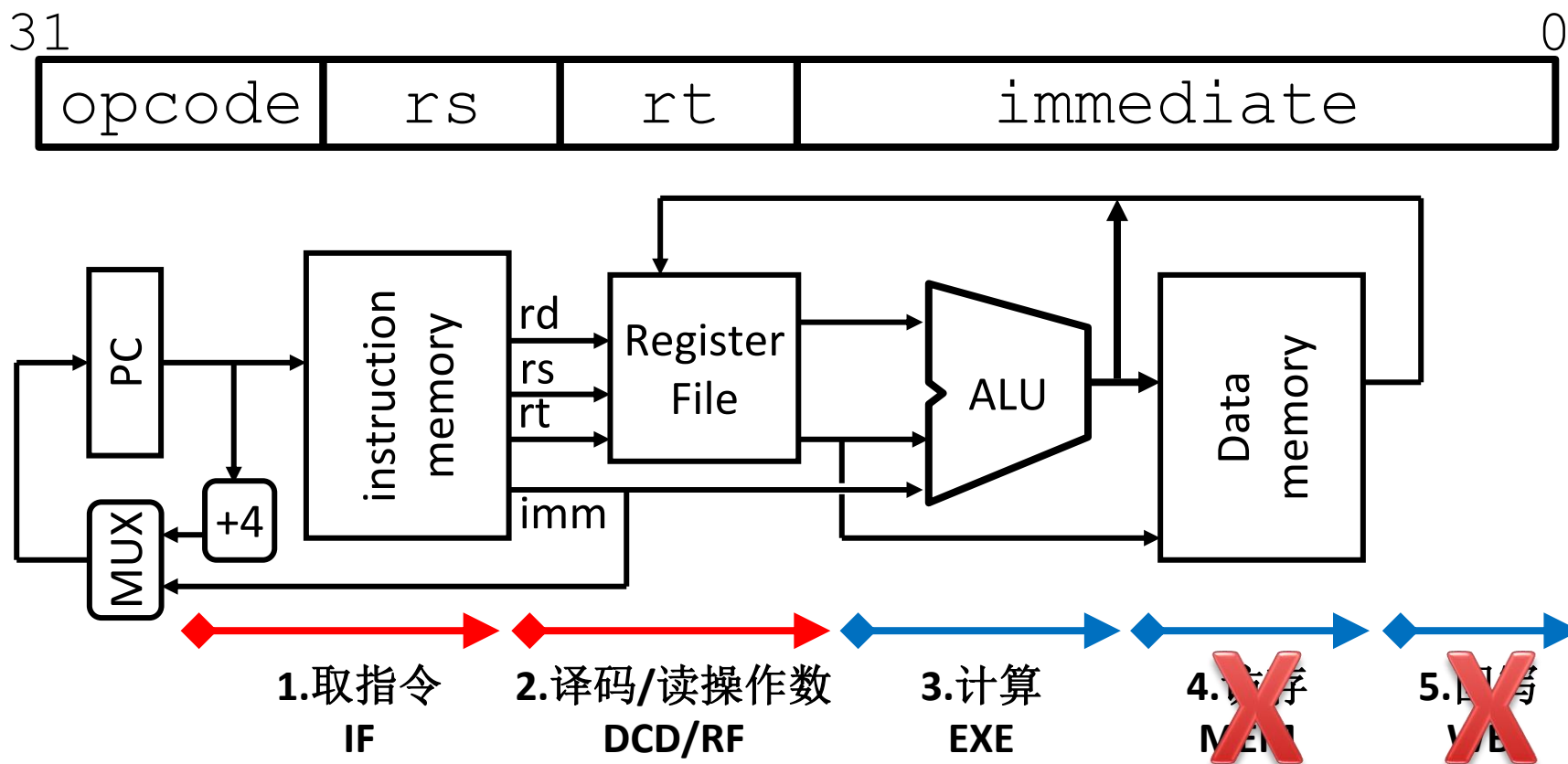- 指令：BEQ、...
- 需求：PC \leftarrow 条件? PC + Ext(Imm) : PC + 4
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、~~访存~~、~~回写~~




跳转指令：理想执行过程

- 指令：J
- 需求：PC \leftarrow PC[31:28] || target_address || 00
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、~~访存~~、~~回写~~

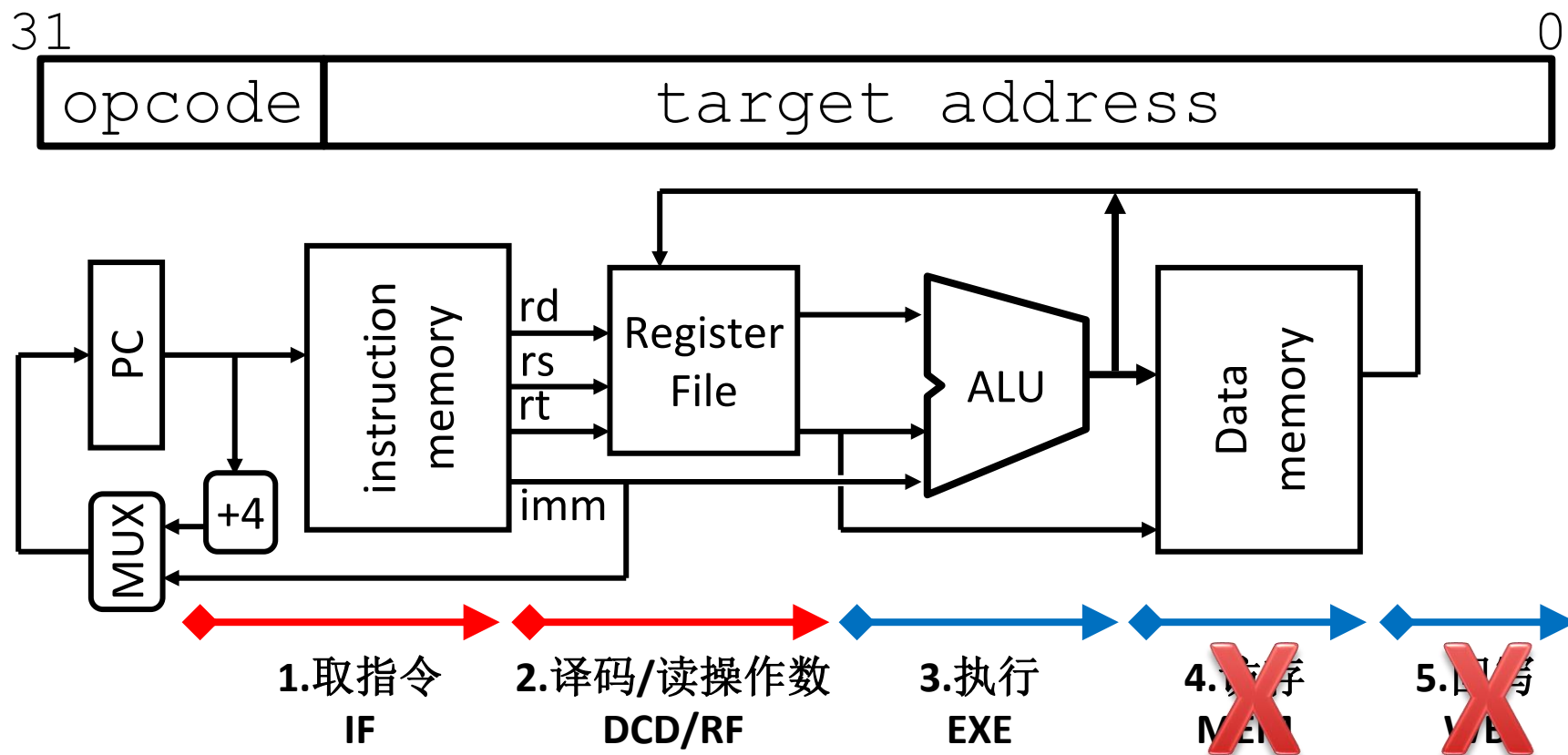


读存储指令：理想执行过程

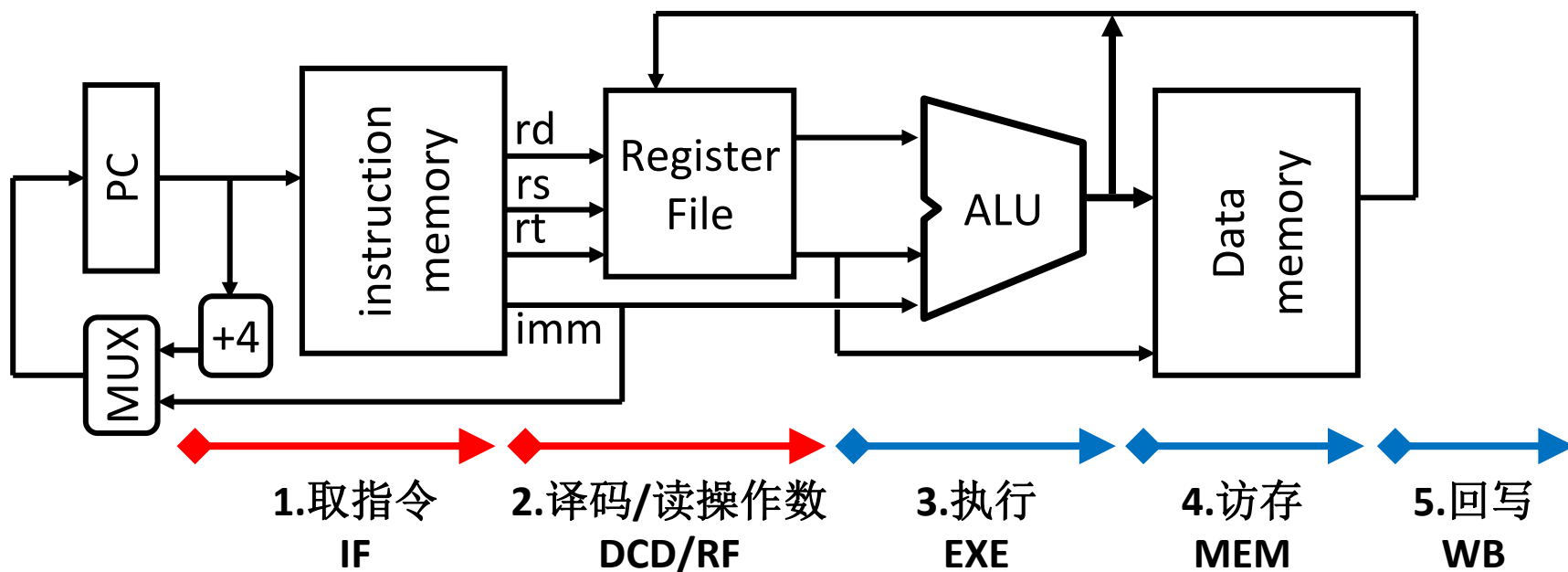- 指令：LW
- 需求： $RF[rt] \leftarrow \text{memory}[RF[\text{base}] + \text{offset}]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写



写存储指令：理想执行过程

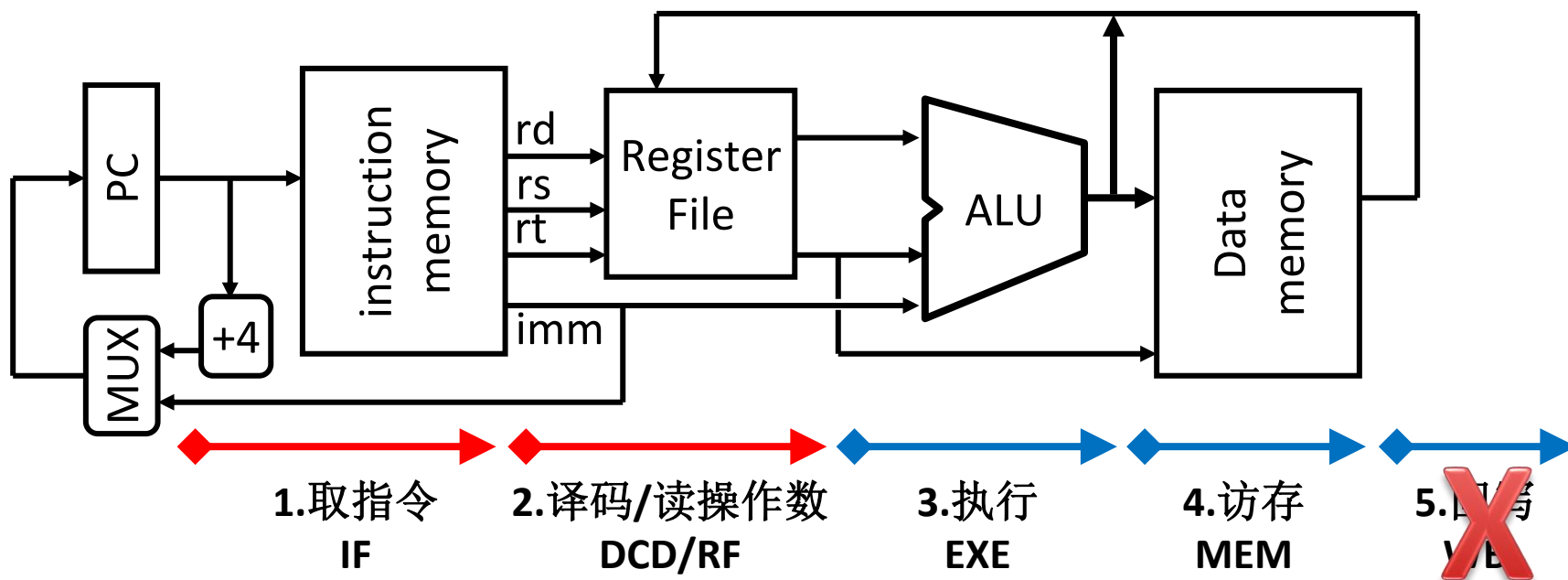- 指令：SW
- 需求： $\text{memory}[\text{RF}[\text{base}] + \text{offset}] \leftarrow \text{RF}[\text{rt}]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、~~回写~~



物理执行路径 vs. 理想执行过程

□ 2个现象

- ◆ 现象1：不同指令的理想执行过程不同
- ◆ 现象2：所有指令都有前3个阶段
 - 前2阶段完全相同；第3阶段功能有差异



□ 启示

- ◆ 不同指令的理想执行过程不同，即理想执行时间不同
- ◆ 不同指令能否具有不同物理执行路径，以对应理想执行过程？

	IF	DCD/RF	EXE	MEM	WB
计算	✓	✓	✓		✓
分支	✓	✓	✓		
跳转	✓	✓	✓		?
读存储	✓	✓	✓	✓	✓
写存储	✓	✓	✓	✓	

单周期数据通路的缺陷

 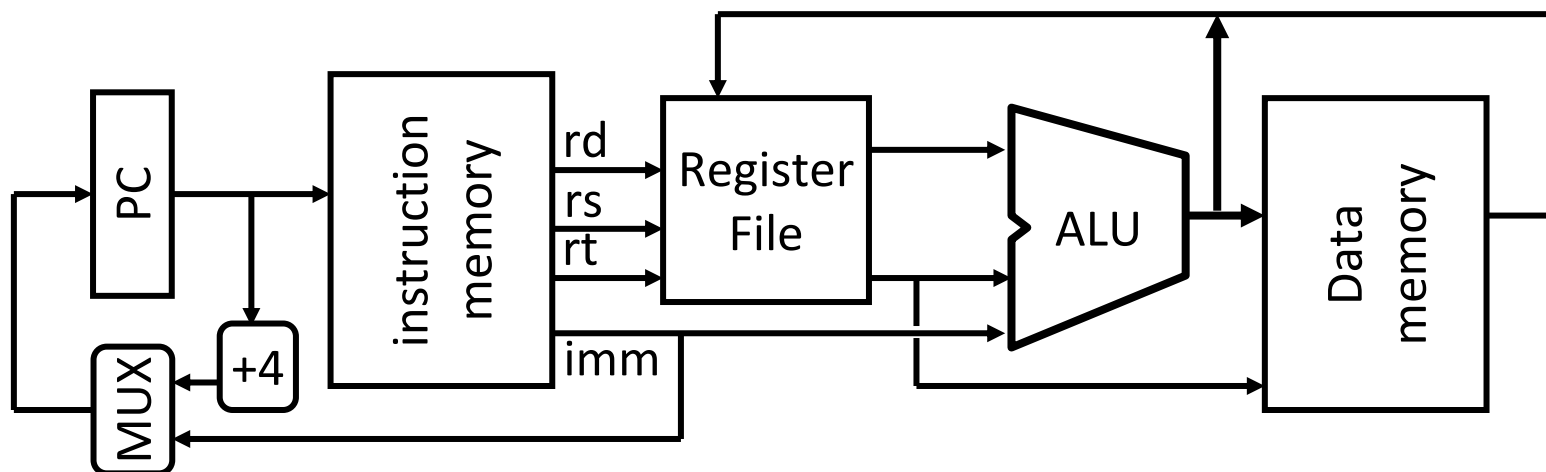- 模型：PC → 组合逻辑 → 寄存器堆
 - 单一组合逻辑实现了全部5个阶段的逻辑功能
 - 必然存在**关键路径**，且关键路径导致每条指令延迟均相同
- 结论：无法利用不同指令具有不同执行需求的潜在特性




目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



多周期数据通路构思

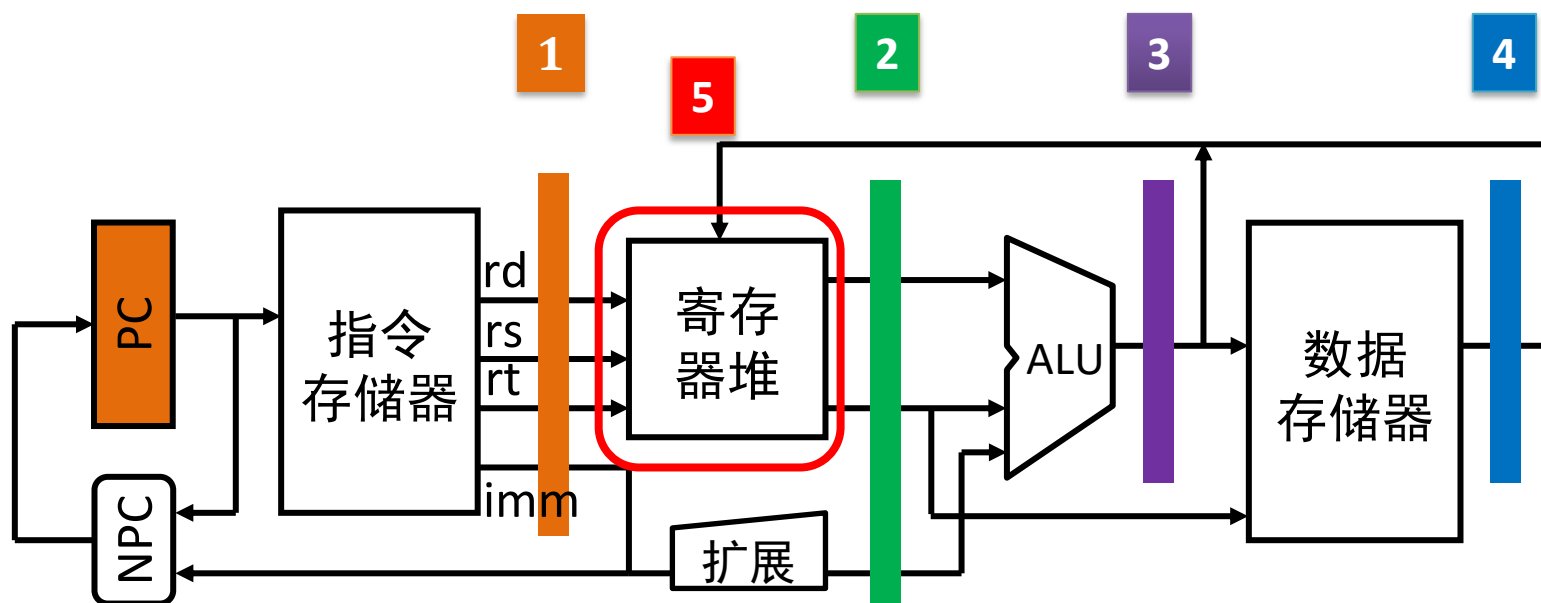- 单周期的**单一**路径被**物理**切分为**多段**路径
 - ◆ 在数据通路上**插入**多个**寄存器**
 - ◆ 单一组合逻辑被切分为多段组合逻辑
 - ◆ 单一关键路径的大延迟变为多个分段路径的小延迟



TIP

RF: 在读寄存器阶段，表现为组合逻辑；在回写阶段，表现为寄存器

需要的寄存器

- 每个功能部件后面都插入寄存器
 - ◆ RF和DM：虽然是时序部件，但在读出操作时表现为组合逻辑

组合逻辑	插入的寄存器	用途
IM	IR	保存指令
RF（读）	A和B	保存2个寄存器值
扩展单元	ER	保存32位扩展值
ALU	ALUOut	保存计算结果
DM（读）	DR	保存读出的数据

基础多周期数据通路

□ NPC（PC计算）：完成与PC相关的一切计算

◆ PC+4; PC+imm16; PC+imm26

1.取指令

IF

2.译码/读操作数

DCD/RF

3.执行


EXE

4.访存

MEM

5.回写

WB

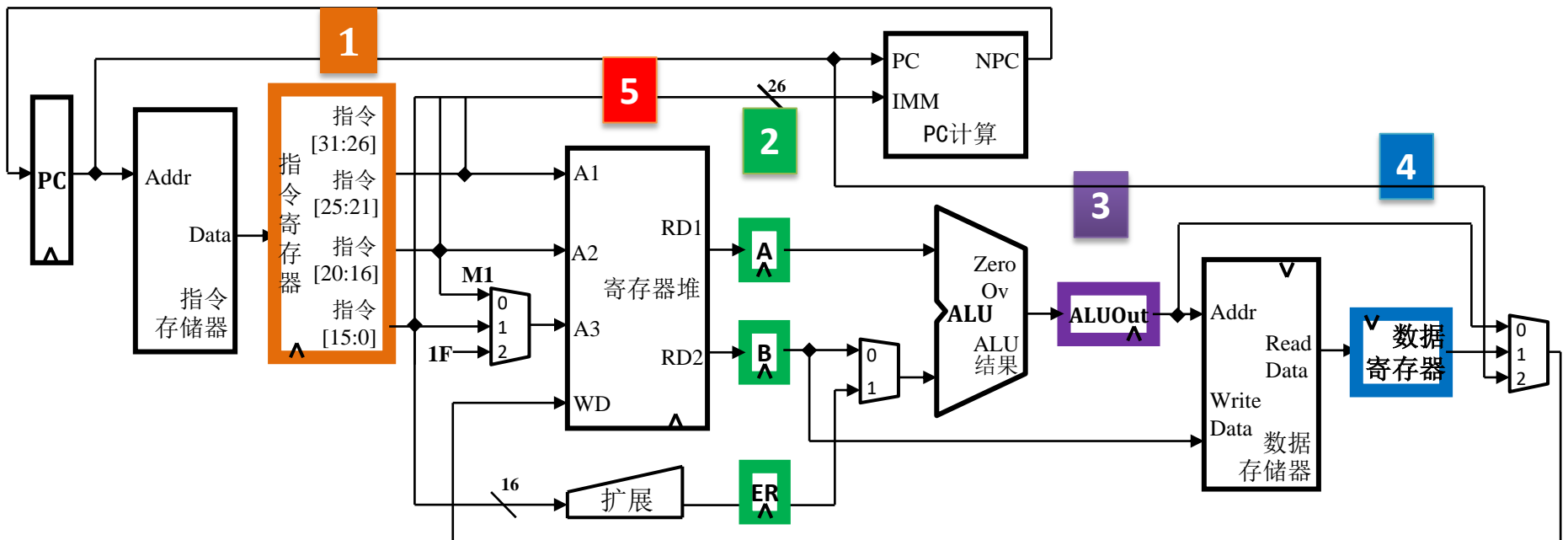

多周期数据通路特点


- 段内执行： 每段1个Cycle， 段内模型 $R \rightarrow C \rightarrow R$
 - ◆ 寄存器输出 \rightarrow 组合逻辑 \rightarrow 寄存器写入
 - ◆ 组合逻辑： 如NPC、ALU等
 - RF/DM等： 在读操作时， 其行为为组合逻辑
- 段间执行： 存在**逻辑依赖**关系
 - ◆ 前段没有执行， **后段执行无意义**
 - 不是不能执行， 而是执行结果无意义
 - 例如： 指令不读入IR， 读操作数就无意义
- 根据指令需求组合分段， 构成相应通路
 - ◆ 不同指令执行， 占用不同的功能单元
 - ◆ 很好的映射不同指令的理想执行过程
 - ◆ 共有阶段： 阶段1(读取指令)、阶段2(读操作数)

TIP

逻辑依赖是分析数据通路构造的关键。

多周期数据通路特点

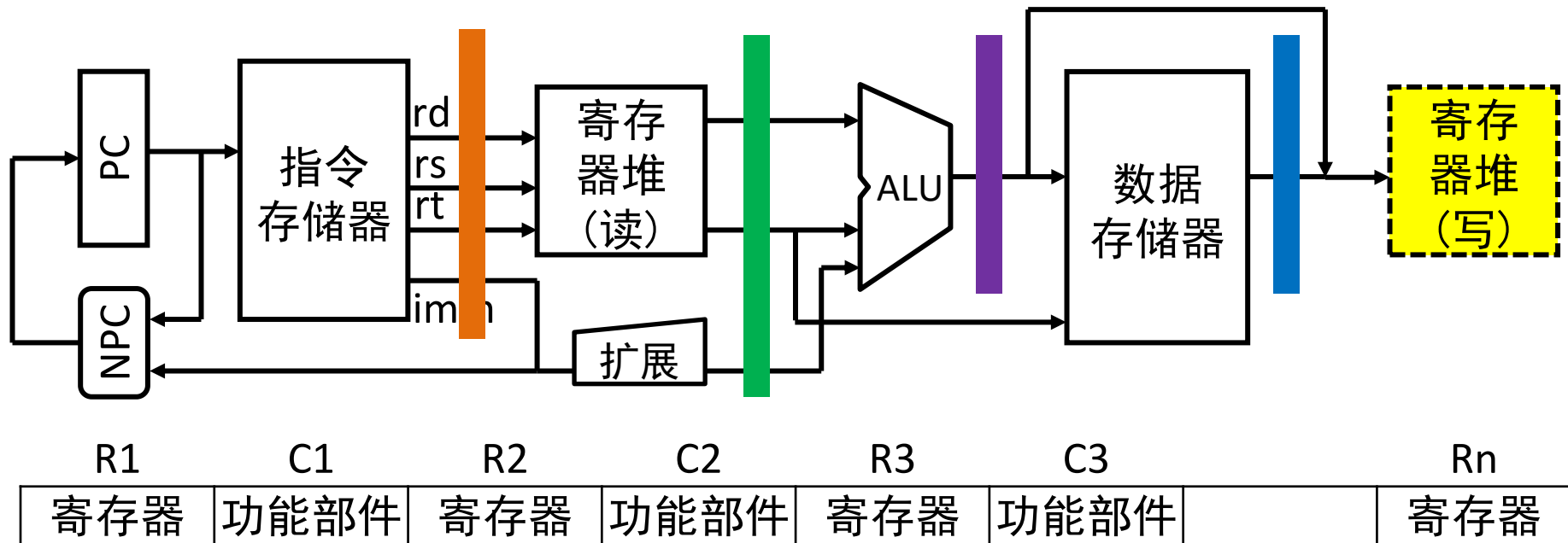
- 在推导某条指令的具体执行路径时，对于任意一级寄存器 R_i ，只要前面任意一级的寄存器/组合逻辑包含有需要的信息，均可以将相关信息直接输入到



一条指令的相关信息流动

多周期数据通路的优势

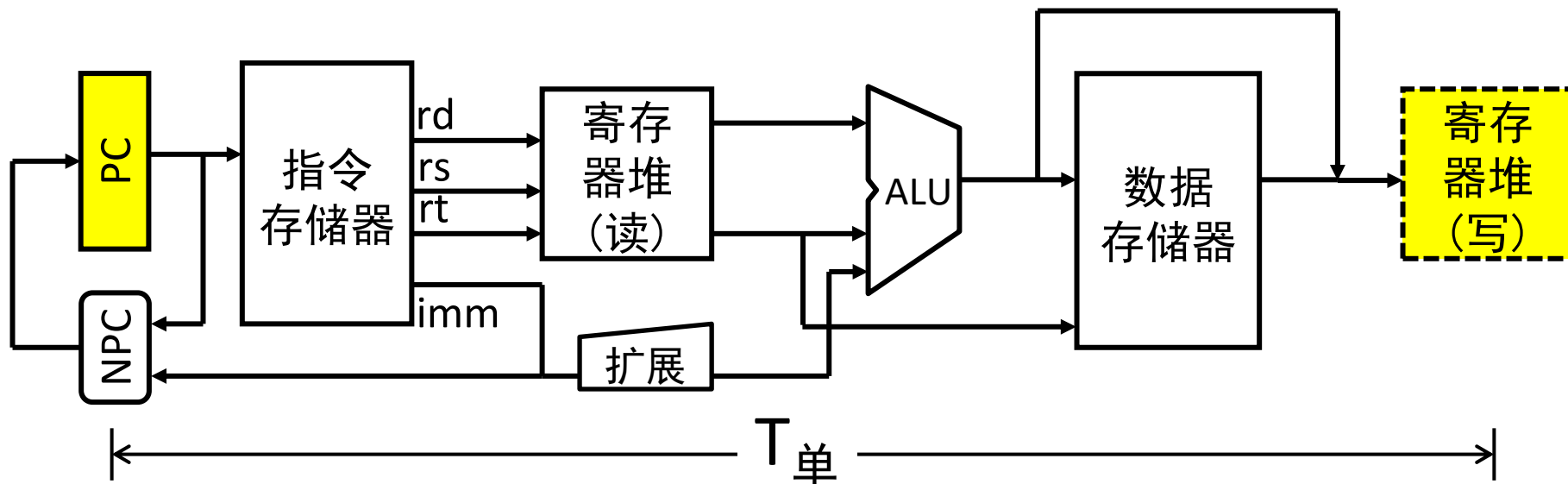□ $T_{\text{单}} = \text{关键路径} = T_{\text{lw}}$



□ $f_{\text{单}} = 1/T_{\text{单}}$


□ 虽然每条指令都只需1个cycle，但时钟频率**低**

◆ $\text{CPI} = 1$



多周期数据通路的优势

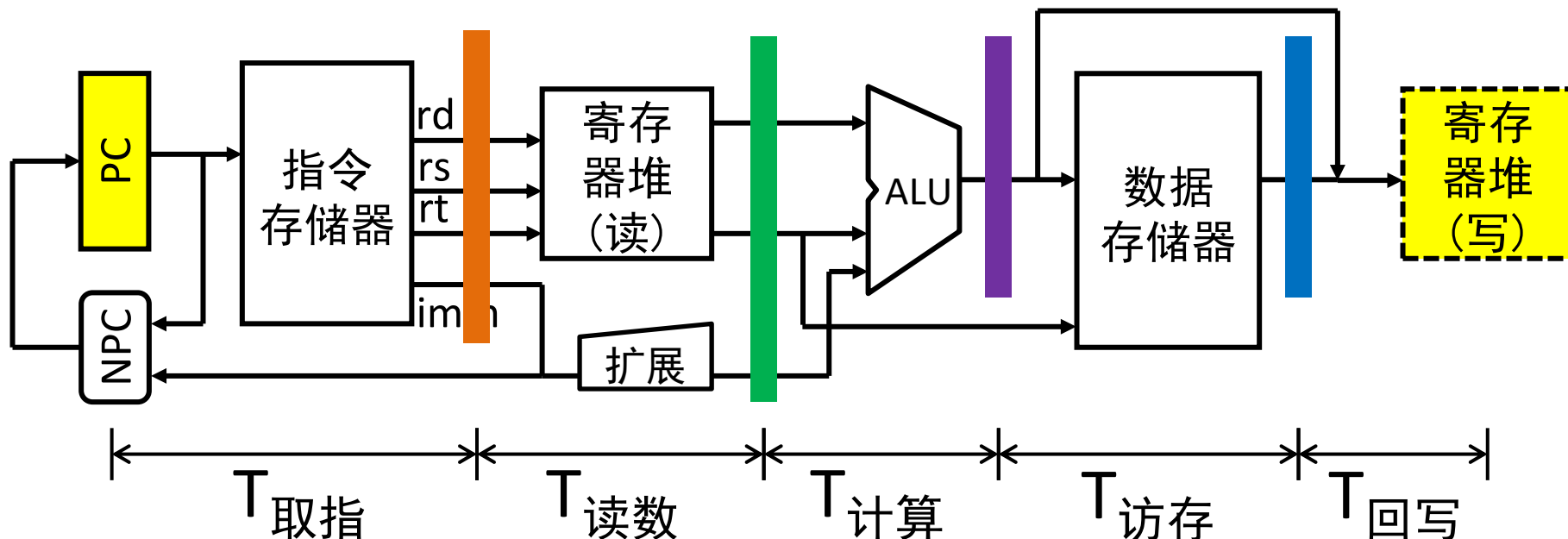□ $T_{多} = \text{MAX}\{T_{取指}, T_{读数}, T_{计算}, T_{访存}, T_{回写}\}$



□ $T_{多} \approx T_{单}/5$, $f_{多} = 1/T_{多} \approx 5f_{单}$; 时钟频率高

□ 每个指令需要多个cycle

- ◆ $CPI > 1$
- ◆ lw: 最多, 5个cycle, $CPI=5$

TIP

以add为例, ALU结果可以直接在下个cycle回写至RF。因此在多周期数据通路中, 每条指令的CPI可以不同。

指令执行案例分析：lw


□ Cycle 1: 取指令

- ◆ PC驱动IM，读出lw，并写入IR
- ◆ PC驱动NPC，计算PC+4，并写入PC

TIP

取指令：所有指令的公共环节

时序：时钟↑后，IR装入lw，PC指向lw下一条指令

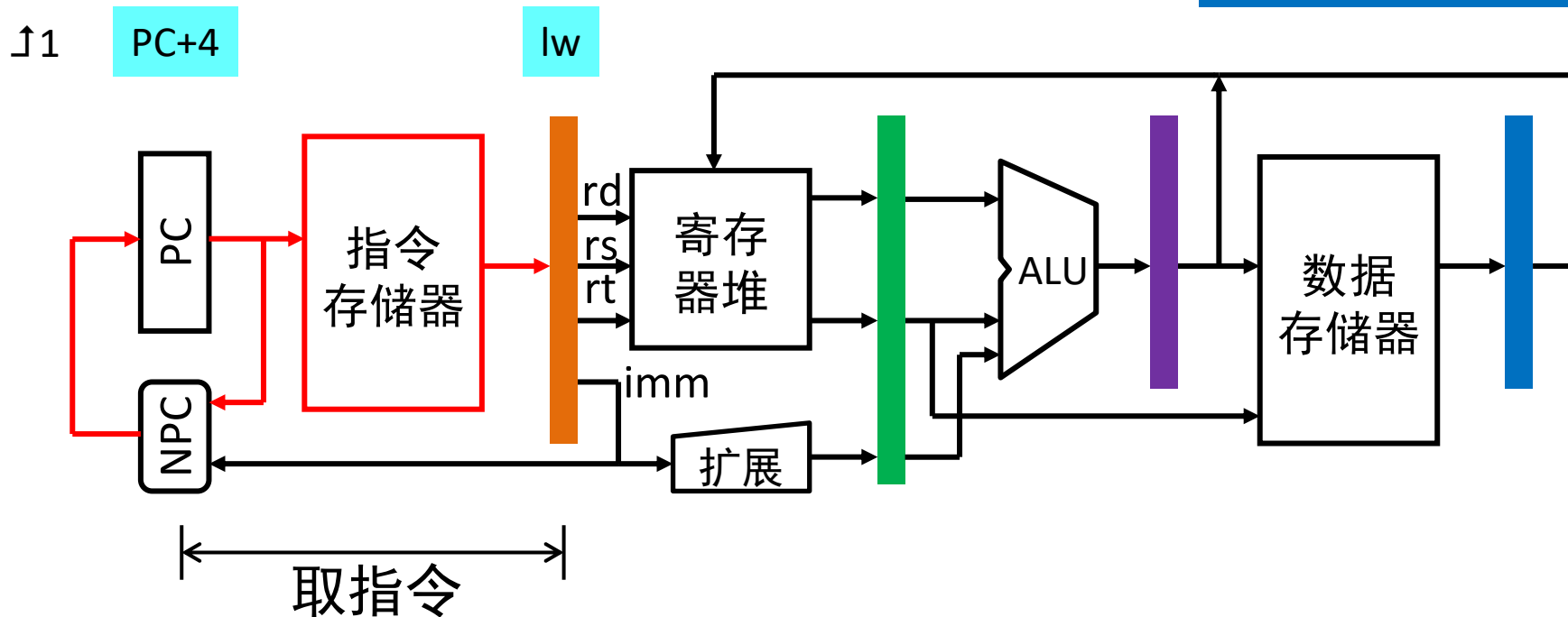


$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{imm16})]$

指令执行案例分析：lw

Cycle 2: 读取寄存器&符号扩展

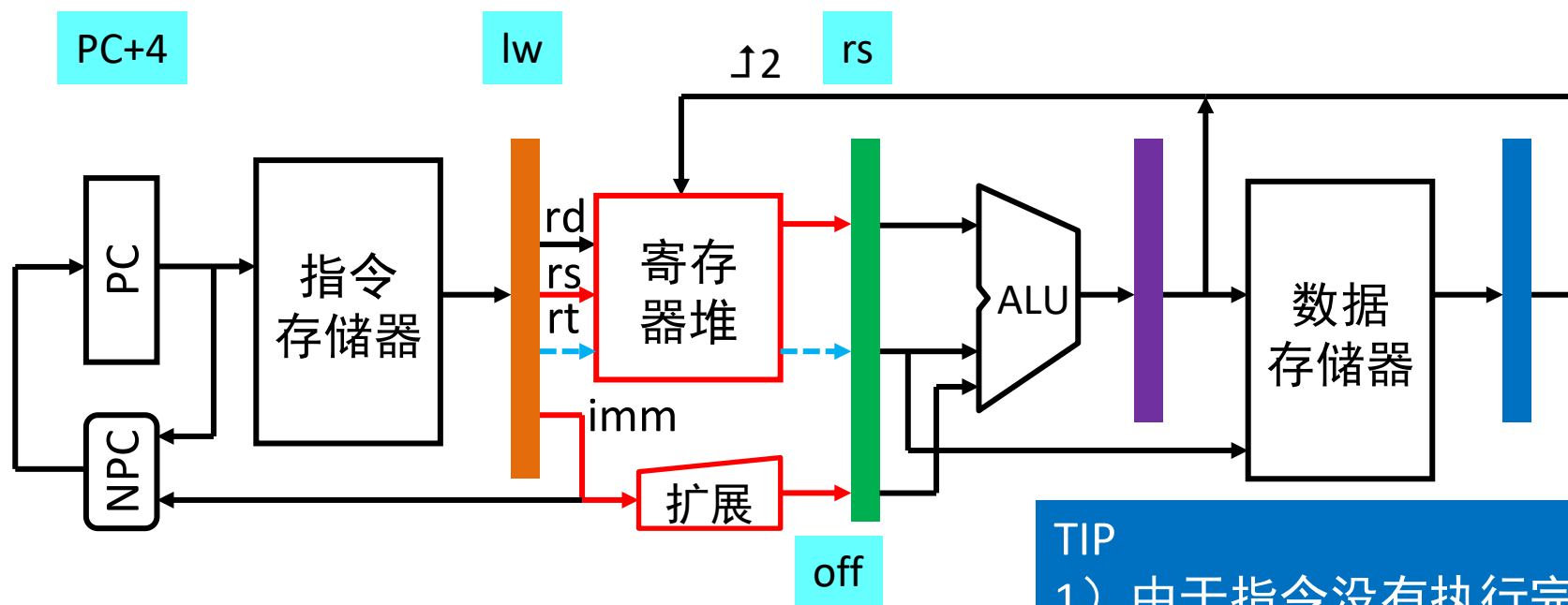- ◆ IR[25:21]驱动寄存器堆，读出rs并写入A
- ◆ IR[15:00]驱动扩展单元，符号扩展结果写入ER



TIP

对于多数指令来说，这个阶段是准备**操作数**。同时指令产生有效译码结果，因此通常把该阶段称为**译码/读操作数**

译码/读操作数


TIP

- 1) 由于指令没有执行完，PCWr和IRWr都必须为0，以防止误加载新指令。
- 2) 寄存器堆仍然会读出rt寄存器的值，只是没有意义。

指令执行案例分析：lw

❑ Cycle 3: ALU计算地址

- ◆ ALU执行加法，计算出的地址写入ALUOut

 

TIP


- 1) 该阶段通常被称为执行。
- 2) 与前阶段相同，由于指令没有执行完，PCWr和IRWr都必须为0。



指令执行案例分析：lw

❑ Cycle 3: ALU计算地址

- ◆ ALU执行加法，计算出的地址写入ALUOut

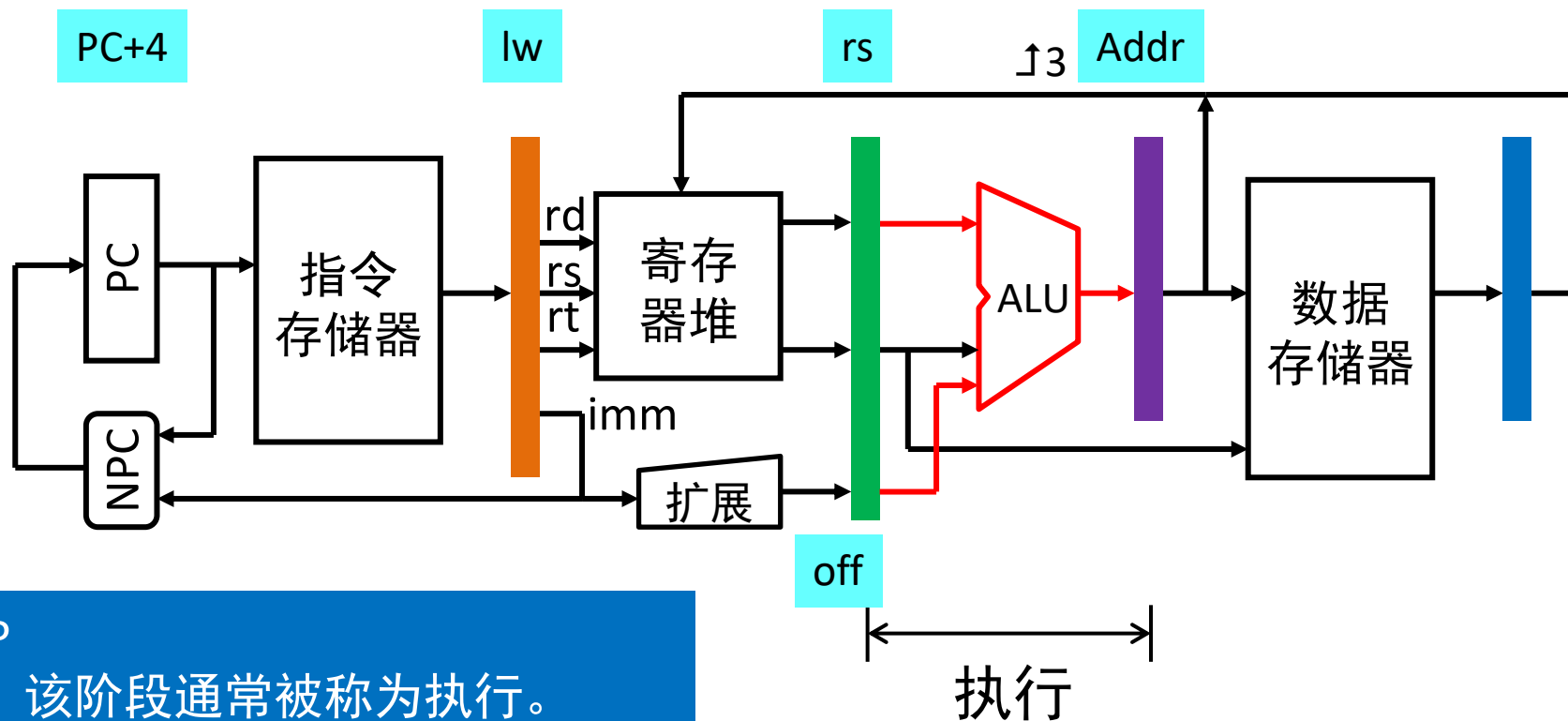

TIP


- 1) 该阶段通常被称为执行。
- 2) 与前阶段相同，由于指令没有执行完，PCWr和IRWr都必须为0。



指令执行案例分析：lw

❑ Cycle 4: 读存储器

- ◆ ALUOut驱动DM读出数据，并写入DR

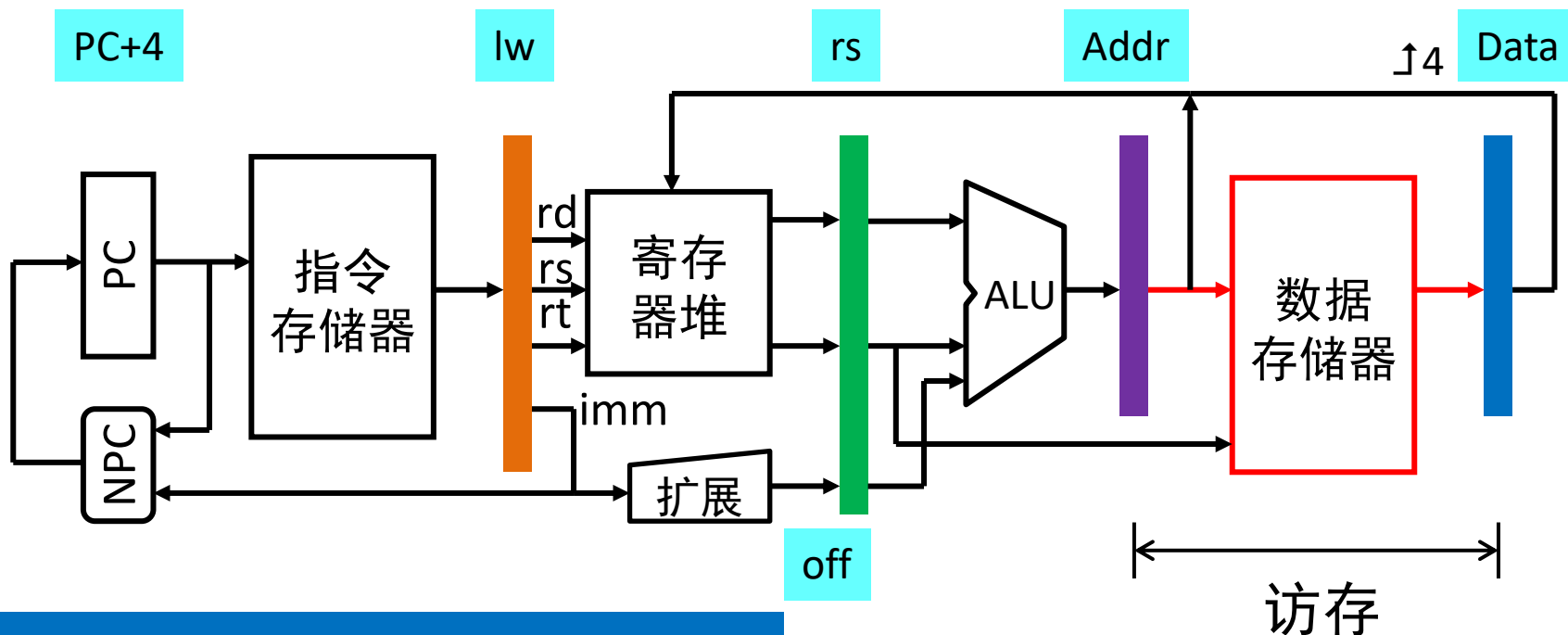


TIP

对于load类指令，该阶段为读存储器；
对于store类资料，该阶段为写存储器。
该阶段通常被称为访存



指令执行案例分析：lw

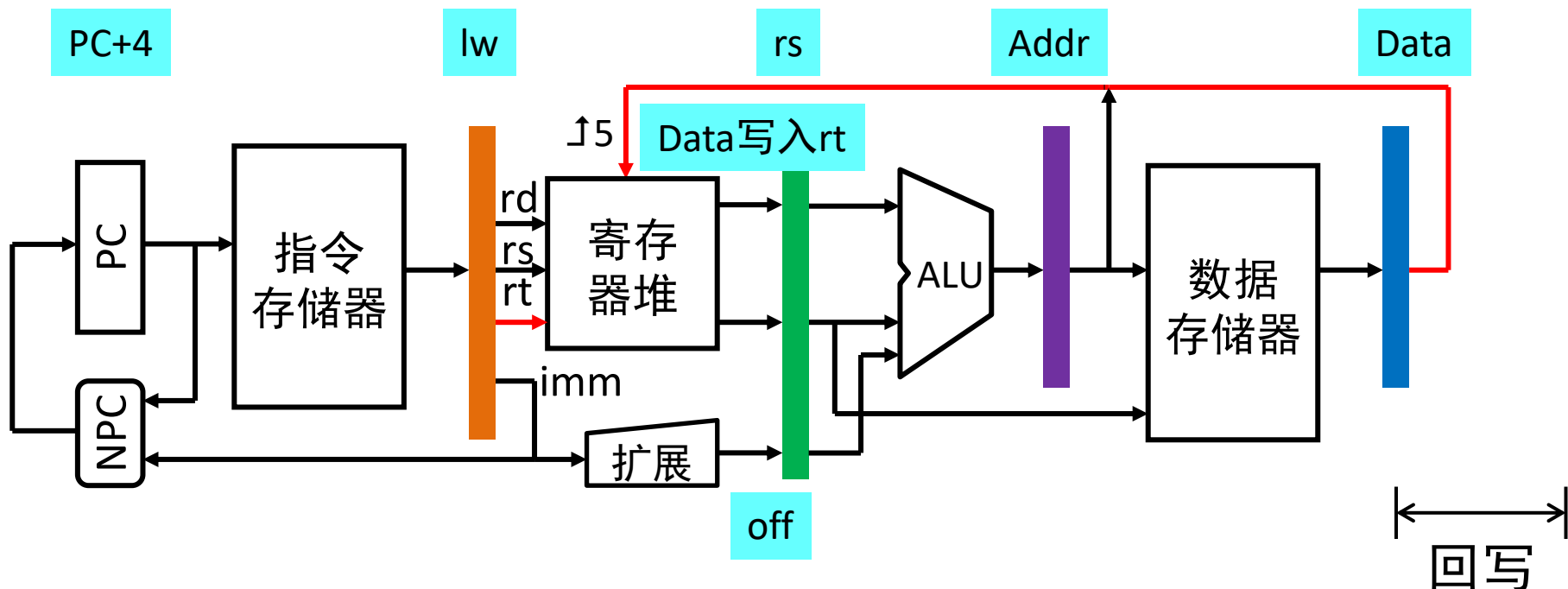- Cycle 5: 数据写入寄存器堆
 - ◆ DR和IR[21:16]驱动RF，数据写入rt



功能部件及其控制信号使用约束

- PC、IR、RF、DM：需要写使能
 - ◆ PCWr/IRWr/RFWr/DMWr：只能在特定时间有效！其他时间必须无效！
- A/B/ER、ALUOut、DR：不需要写使能
 - ◆ 随时可写



目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析




功能部件建模：PC

□ 功能与控制

◆ PCWr: 写使能


- 1条指令执行周期不止1个周期，因此只能允许在**特定周期写入NPC值**

 

输入	NPC[32:0] PCWr, Clk, RST	
输出	PC[31:2]	
数据结构	addr, 30位寄存器	
行为	功能	操作
	计数输出	$PC \leftarrow addr$
	异步复位	if RST then $addr \leftarrow 32'h40000$
	同步加载	Clk上升沿时: if PCWr then $addr \leftarrow NPC$

功能部件建模：IM

 - ❑ 数据宽度：32位
- ❑ 存储容量：可以任意大
 - ◆ 仿真：不超过1K字为宜
- ❑ 功能与控制
 - ◆ 无需控制，数据经过的固定延迟后输出




输入	AIn[31:0]	
输出	DO[31:0]	
数据结构	Mem为32位×XX字的只读存储器	
行为	功能	操作
	数据输出	$DO \leftarrow Mem[AIn]$

功能部件建模：寄存器堆

□ 功能与控制

- ◆ 读出：不需要控制
- ◆ 写入：RFWr为1

 


输入	A1[4:0]、A2[4:0]、A3[4:0]、WD[31:0] RFWr、Clk	
输出	RD1[31:0]、RD2[31:0]	
数据结构	RF[0..31]，32个32位寄存器	
行为	功能	操作
	读出寄存器值	$RD1 \leftarrow RF[A1]$ ； $RD2 \leftarrow RF[A2]$
	写入寄存器值	Clk上升沿时 if (RFWr) then $RF[A3] \leftarrow WD$

功能部件建模：ALU

□ 功能与控制

- ◆ ALUOp[3:0]决定执行何种计算


□ Zero：判断A是否等于B

 

输入	A[31:0], B[31:0], ALUOp[3:0]		
输出	C[31:0], Zero		
行为	ALUOp	功能	操作
	----	A等于B?	Zero \leftarrow (A==B) ? 1 : 0
	0000	加	C \leftarrow A + B
	0001	减	C \leftarrow A - B
	0010	与	C \leftarrow A & B
	0011	或	C \leftarrow A B
	0100	异或	C \leftarrow A ^ B

功能部件建模：DM

 
- ❑ 数据宽度：32位
- ❑ 存储容量：可以任意大
 - ◆ 仿真：不超过1K字为宜
- ❑ 功能与控制
 - ◆ 读出：不需要控制
 - ◆ 写入：DMWr为1



输入	AIn[31:0]; WD[31:0] DMWr; Clk	
输出	DO[31:0]	
数据结构	Mem为32位×XX字的存储器	
行为	功能	描述
	读存储	DO ← Mem[AIn]
	写存储	Clk上升沿时 if DMWr then Mem[AIn] ← WD

功能部件建模：NPC

 - ❑ 计算下条指令的地址
- ❑ 功能与控制
 - ◆ NPCOp[1:0]决定如何计算PC



输入	PC[31:2], Imm[25:0] NPCOp[1:0]		
输出	NPC[31:2]		
行为	NPCOp	功能	操作
	00	顺序地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC} + 4$
	01	计算B指令转移地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC} + \text{sign_ext}(\text{imm16}) \parallel 00$
	10	计算J类指令转移地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC}[31:28] \parallel \text{imm26} \parallel 00$
	11

功能部件建模：EXT

- 立即数扩展
- 功能与控制
 - EXTOp[1:0]决定如何扩展



输入	Imm16[15:0] EXTOp[1:0]		
输出	Imm32[31:0]		
行为	EXTOp	功能	操作
	00	无符号扩展	$IMM32 \leftarrow \{16'b0 \ \ Imm16\}$
	01	符号扩展	$IMM32 \leftarrow \{\{16\{Imm16[15]\}\}, Imm16\}$
	10	高位扩展	$IMM32 \leftarrow \{Imm16 \ \ 16'b0\}$
	11		。 。 。

目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



□ RTL: Register Transfer Language

- ◆ 描述CPU在执行指令时其内部的具体步骤(step)
- ◆ 步骤: 包括操作(operation)、寄存器间的通信以及步骤间的时序关系

□ 描述方法:

- ◆ 串行描述: step1、step2、step3是顺序执行, 每个step执行1个cycle
- ◆ 并行描述: op2、op3是同时执行, 并在同一个cycle完成



```
step1: op1  
step2: op2; op3  
step3: op4
```

多周期数据通路RTL建模的基本思路

- 1、每条指令映射到3~5个cycle
- 2、通过寄存器实现信息传递的相关operation必须部署在不同的cycle
 - ◆ 这是由于分段数据通路的依赖性决定的
- 3、可以提早执行的operation就“尽早执行”
 - ◆ 门电路被实例化后，就物理的存在，故会始终工作
 - ◆ 与其连接的其他电路只是根据条件决定是否采用其输出值而已
 - ◆ 因此“尽早执行”而其他电路不采用其值也无所谓

多周期数据通路RTL建模的基本思路

- 4、Cycle1：该周期只能是**取指令**
 - ◆ PC驱动IM读出指令，并将指令写入IR
 - ◆ 根据“尽早执行”原则，应同时执行 $PC \leftarrow PC + 4$
- 5、Cycle2：**译码**信号有效，并同时产生**操作数**
 - ◆ 1) IR存入指令后，控制器就可以产生有效译码结果
 - ◆ 2) IR有效，意味着RF必然输出 rs 值和 rt 值并写入A/B
 - 当然，A/B存入的可能不是有意义的值（例如对于jal）
 - ◆ 3) IR同时也驱动扩展单元，并将扩展立即数写入ER
 - 同理，ER存入的可能不是有意义的值（例如对于add）

指令RTL描述表

- 每行仅刻画1个cycle内的操作：对应R-C-**W**模型
 - ◆ 功能部件：在该cycle**需要控制**的功能部件
 - 空：代表该cycle不涉及功能部件
 - ◆ 控制信号：功能部件的控制信号在该cycle的取值

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号

- 下面以addu为例，用**倒推法**建立addu多周期RTL
 - ◆ -1：最后cycle； -2：倒数第2个cycle；其余依次类推
 - ◆ 写使能信号：默认值为0
 - ◆ 其他控制信号：默认值为X

TIP:

控制信号采用这种表述方法，目的是为了减少表述量

ADDU: RTL建模（倒推1）

❑ 最后cycle必是ALUOut回写寄存器

❑ Cycle -1: 回写

◆ Op1: ALUOut写入rd寄存器

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-1	回写	计算结果回写至 rd寄存器	$RF[rd] \leftarrow ALUOut$	RF	$RFWr \leftarrow 1$

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

ADDU: RTL建模 (倒推2)

❑ 计算结果来自ALU，计算的数据来自A/B

❑ Cycle -2: 计算

◆ Op1: A/B驱动ALU计算，结果存入ALUOut

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-2	计算	执行加法，结果存入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, B)$	ALU	$ALUOp: ADD$

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

ADDU: RTL建模 (倒推3)

□ A/B保存的是RF读出的rs和rt

□ Cycle -3: 读操作数

◆ Op1: IR[25:21]驱动RF输出rs, 存入A

◆ Op2: IR[20:16]驱动RF输出rt, 存入B

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-3	读操作数	2个操作数存入A/B	$A \leftarrow RF[rs];$ $B \leftarrow RF[rt]$	RF	无需控制

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

ADDU: RTL建模 (倒推4)

❑ 写入IR的一定是指令

❑ Cycle -4: 取指令

◆ Op1: 读IM, 指令写入IR

◆ Op2: NPC计算PC+4, 并更新PC

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-4	取指令	从IM读出指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr: 1$ $NPCOp: +4$ $PCWr: 1$

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

LW: RTL建模（倒推）

□ Cycle -1: DM回写

◆ DR→无功能部件→RF

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-1	DM回写	DR写入rt寄存器	$RF[rt] \leftarrow DR$	RF	$RFWr \leftarrow 1$

□ Cycle -2: 读DM

◆ ALUOut→DM→DR

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-2	读DM	读取DM, 数据 存储DR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$		

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{imm16})]$

LW: RTL建模（倒推）

□ Cycle -3: 计算地址

◆ $A/ER \rightarrow ALU \rightarrow \text{ALUOut}$

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-3	计算地址	执行加法, 结果存入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, ER)$	ALU	$ALUOp \leftarrow ADD$

□ Cycle -4: 读操作数

◆ $IM[25:21] \rightarrow RF \rightarrow A$; $IM[15:0] \rightarrow RF \rightarrow ER$

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-4	DCD/RF 读操作数	基地址存入A; 偏移符号扩展	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$	EXT	$EXTOp \leftarrow SE$

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{imm16})]$

LW: RTL建模（倒推）

□ Cycle -5: 取指令

◆ $PC \rightarrow IM \rightarrow IR$; $PC \rightarrow NPC \rightarrow PC$

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-5	取指令	从IM读出指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr:1$ $NPCOp:+4$ $PCWr:1$

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{imm16})]$

LW: RTL描述表

□ 指令时间：5个周期

□ 执行路径：→IR→A/Ext→ALUOut→DR→RF

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	读取指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr \leftarrow 1;$ $NPCOp \leftarrow +4;$ $PCWr \leftarrow 1$
2	读操作数	基地址存入A； 偏移符号扩展	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$	EXT	$EXTOp \leftarrow SE$
3	计算地址	执行加法，结果 存入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$	ALU	$ALUOp \leftarrow ADD$
4	读存储器	读取DM，数据 存储DR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$		
5	回写	DR写入rt寄存 器	$RF[rt] \leftarrow DR$	RF	$RFWr \leftarrow 1$

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + sign_ext(imm16)]$

BEQ: RTL建模 (1)

□ Cycle 1: 取指令

- ◆ Op1: 读IM, 指令写入IR
- ◆ Op2: NPC计算PC+4, 并更新PC

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	从IM读出指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	IRWr:1 NPCOp:+4 PCWr:1

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?
      PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :
      PC+4
```

BEQ: RTL建模 (2)

□ Cycle 2: 读操作数

- ◆ Op1: IR[25:21]驱动RF输出rs, 存入A
- ◆ Op2: IR[20:16]驱动RF输出rt, 存入B

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
2	读操作数	2个操作数存入 A/B	$A \leftarrow RF[rs];$ $B \leftarrow RF[rt]$	RF	无需控制

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?
    PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :
    PC+4
```


BEQ: RTL建模 (3)

- ❑ 问题: cycle3可否条件写PC?
 - ◆ 取决于: 1) 分支地址是否就绪; 2) Zero是否就绪?
- ❑ 分支地址: NPC于cycle2就完成计算
 - ◆ cycle1: beq存入IR; PC+4存入PC
 - ◆ cycle2: 因为NPCOp/imm已有效, 所以可计算
- ❑ Zero: ALU于cycle3产生有效状态

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

- ❑ 结论: PC写入的前提条件在cycle3均已产生

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?  
      PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :  
      PC+4
```

BEQ: RTL建模 (3)

□ Cycle 3: 条件写PC

- ◆ Op1: ALU比较A和B, 根据Zero决定是否写PC

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
3	条件写分支地址	执行减法, 并根据Zero写PC	$Zero \leftarrow ALU(A, B)$ $PC \leftarrow NPC(PC, imm16)$	ALU NPC PC	ALUOp: SUB NPC: BNPC PCWr: Zero

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?
    PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :
    PC+4
```

BEQ: RTL描述表

- 指令时间: 3个cycle
- 执行路径: $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/B} \rightarrow \text{PC}$
 - ①PC+4: cycle1; ②PC+4+偏移: cycle3

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	NPC PC IR	$\text{IRWr}: 1$ $\text{NPCOp}: +4$ $\text{PCWr}: 1$
2	读操作数	RS操作数存入A; 32位无符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[\text{rs}];$ $\text{B} \leftarrow \text{RF}[\text{rt}]$		
3	计算并写分支地址	执行减法, 判断Zero	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{B})$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC}, \text{imm16})$	ALU NPC PC	$\text{ALUOp}: \text{SUB}$ $\text{NPC}: \text{BNPC}$ $\text{PCWr}: \text{Zero}$

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?  
      PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :  
      PC+4
```

SW: RTL描述表

- 指令时间: 4个周期
- 执行路径: $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/Ext} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{DM}$

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	IR NPC PC	$\text{IRWr}: 1$ $\text{NPCOp}: +4$ $\text{PCWr}: 1$
2	DCD/RF 读操作数	基地址存入A; 偏移符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[\text{rs}]$ $\text{ER} \leftarrow \text{EXT}(\text{Imm16})$	EXT	$\text{EXTOp}: \text{SE}$
3	MA 计算地址	执行加法, 结果存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{EXT})$	ALU	$\text{ALUOp}: \text{ADD}$
4	MW 写存储器	rt 寄存器写入DM	$\text{DM}[\text{ALUOut}] \leftarrow \text{RF}[\text{rt}]$	DM	$\text{DMWr}: 1$

$\text{MEM}[\text{R}[\text{rs}] + \text{sign_ext}(\text{imm16})] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$

ORI: RTL描述表

$$R[rt] \leftarrow R[rs] + \text{zero_ext}(\text{imm16})$$

- 指令时间: 4个周期
- 执行路径: $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/EXT} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{RF}$

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	NPC PC IR	$\text{IRWr}: 1$ $\text{NPCOp}: +4$ $\text{PCWr}: 1$
2	读操作数	操作数存入A 无符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[\text{rs}];$ $\text{ER} \leftarrow \text{EXT}(\text{Imm16})$	EXT	$\text{EXTOp}: \text{UE}$
3	执行	执行加法, 结果 存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{EXT})$	ALU	$\text{ALUOp}: \text{OR}$
4	回写	计算结果回写至 rt寄存器	$\text{RF}[\text{rt}] \leftarrow \text{ALUOut}$	RF	$\text{RFWr}: 1$



JAL: RTL建模分析

- 更新PC的前提：
 - ◆ PCWr: IR存入jal后就可以产生
 - ◆ imm26: IR存入jal后就可以产生
- 回写寄存器的前提：
 - ◆ RFWr: IR存入jal后就可以产生
 - ◆ PC+4: 第1个cycle后, PC+4就计算完毕
- 以上分析表明: 写寄存器&更新PC, 仅仅依赖于IR是否存储了jal

```
PC ← PC[31:28] || imm26 || 00  
R[31] ← PC+4
```

JAL: RTL描述表

- 指令时间：2个cycle
- 执行路径：→IR→PC/RF
 - ◆ jal存入IR后，就可以启动写寄存器和更新PC

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	读取指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	NPC PC IR	IRWr:1 NPCOp:+4 PCWr:1
2	跳转	计算并保存转移PC； 保存PC	$RF[31] \leftarrow PC$ $PC \leftarrow NPC(PC, imm26)$	RF NPC PC	RFWr:1 NPCOp:JNPC PCWr:1

$PC \leftarrow PC[31:28] || imm26 || 00$
 $R[31] \leftarrow PC+4$

LUI: RTL建模（倒推1）

□ Cycle -1: 回写寄存器

◆ Op1: ER写入rt寄存器

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	回写	扩展数据回写至 rt寄存器	$RF[rt] \leftarrow ER$	RF	$RFWr: 1$

$$R[rt] \leftarrow \text{imm16} || 0^{16}$$

LUI: RTL建模（倒推2）

□ Cycle -2: 高位扩展

- ◆ Op1: IR[15:0]驱动EXT高位扩展, 结果写入ER

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	高位扩展	高位扩展, 结果写 ER	$ER \leftarrow EXT(Imm16)$	EXT	EXTOp: HE

$R[rt] \leftarrow imm16 || 0^{16}$

LUI : RTL建模 (倒推3)

□ Cycle -3: 读取指令

- ◆ Op1: 读IM, 指令写入IR
- ◆ Op2: NPC计算PC+4, 并更新PC

读出
逻辑
写入

R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
PC	IM	IR	RF	A/B	ALU	ALUOut	DM	DR		RF(写)
	NPC	PC(写)	EXT	ER				DM(写)		

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
-3	取指令	从IM读出指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr: 1$ $NPCOp: +4$ $PCWr: 1$

$$R[rt] \leftarrow imm16 \parallel 0^{16}$$

LUI : RTL描述表

- 指令时间：3个cycle
- 执行路径：→IR→ER→RF
 - ◆ jal存入IR后，就可以启动写寄存器和更新PC

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	从IM读出指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	IRWr:1 NPCOp:+4 PCWr:1
2	高位扩展	高位扩展，结果写 ER	$ER \leftarrow EXT(Imm16)$	EXT	EXTOp:HE
3	回写	扩展数据回写至 rt寄存器	$RF[rt] \leftarrow ER$	RF	RFWr:1

LUI: RTL描述表 (4cycle)

- 指令时间: 4个cycle
- 执行路径: $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/EXT} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{RF}$
- 借用R型计算
 - ◆ 注意\$0的用途: 可以体会MIPS指令格式定义的巧妙

周期	步骤	语义	RTL	功能部件	控制信号
1	取指令	从IM读出指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	NPC PC IR	$\text{IRWr}:1$ $\text{NPCOp}:+4$ $\text{PCWr}:1$
2	读操作数	\$0存入A 无符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[0]$ $\text{ER} \leftarrow \text{EXT}(\text{Imm}16)$	EXT	$\text{EXTOp}: \text{HE}$
3	执行	执行OR, 结果 存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{ER})$	ALU	$\text{ALUOp}: \text{OR}$
4	回写	计算结果回写至 rt寄存器	$\text{RF}[\text{rt}] \leftarrow \text{ALUOut}$	RF	$\text{RFWr}:1$

目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



时序分析的目的

- 1、时序是理解难点之一
 - ◆ 理解不正确，设计/调试就易于出错
- 2、有利于后续状态机的设计与理解
 - ◆ 更好的理解寄存器的数据准备与数据写入的关系
- 3、多周期时序复杂度适中，适于讲解时序
 - ◆ 变化：PC、IR、A/B、DR、RF、DM会发生变化
 - ◆ 稳定：在1条指令内只变化1次(PC除外)
- 4、进一步训练学生学习形式建模的方法，提高抽象思维能力



时序分析要点：RTL制导

- RTL制导分析需要哪些必要环节
 - ◆ 并非所有环节都需要(多周期的基本特点)
 - ◆ 只需关注前序寄存器与后继寄存器间关系
 - 前序值在时钟沿到来后写入寄存器
- 注意时钟周期的概念
 - ◆ 2个时钟边沿之间的时间



LW时序分析：Cycle1

- ❑ Cycle1：取指令(公共周期)
 - ◆ 读取IM至IR；同时PC自增4
- ❑ X：代表其值无意义
- ❑ 边沿后的颜色：代表延迟

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

	Fetch Cycle1	
PC	LW地址	PC+4
IM	LW	[PC+4]
IR	前条指令	LW
RF	X	操作数
A/B	X	X
Ext	X	扩展数
ER		
ALU	X	X
ALUOut	X	X
DM(读出)	X	X
DR	X	X

绿色：功能部件为寄存器


寄存器输出延迟最短

存储器输出延迟比较长

功能部件输出延迟 =
寄存器输出延迟 + 扩展延迟

LW时序分析：Cycle1

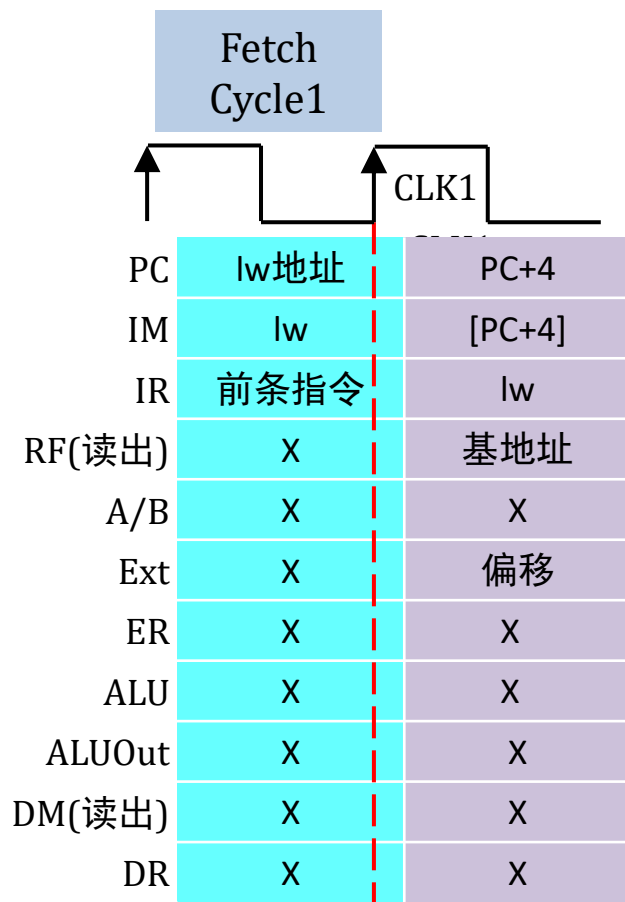- ❑ Cycle1：取指令(公共周期)
 - ◆ 读取IM至IR；同时PC自增4
- ❑ X：代表其值无意义
- ❑ 边沿后的颜色：代表延迟



周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

TIP

Cycle1之后，IR存入了lw。于是在clk1上升沿之后（即cycle2），在IR驱动控下：

- 1) 控制器开始译码产生各种控制信号
- 2) RF读出2个寄存器值
- 3) EXT产生32位扩展数




LW时序分析：Cycle2

□ Cycle2：读操作数(公共周期)

- ◆ 读操作数，同时开始译码
- ◆ 扩展单元产生32位扩展数

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

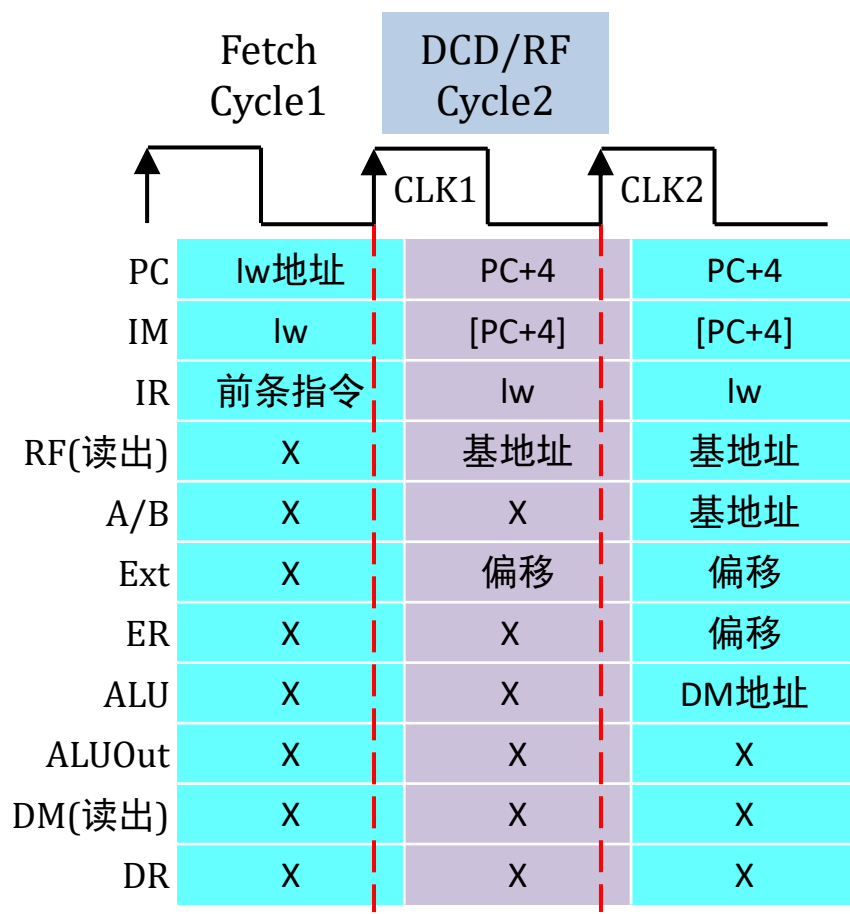


LW时序分析：Cycle3

□ Cycle3：计算地址

◆ 计算地址并存入ALUOut

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

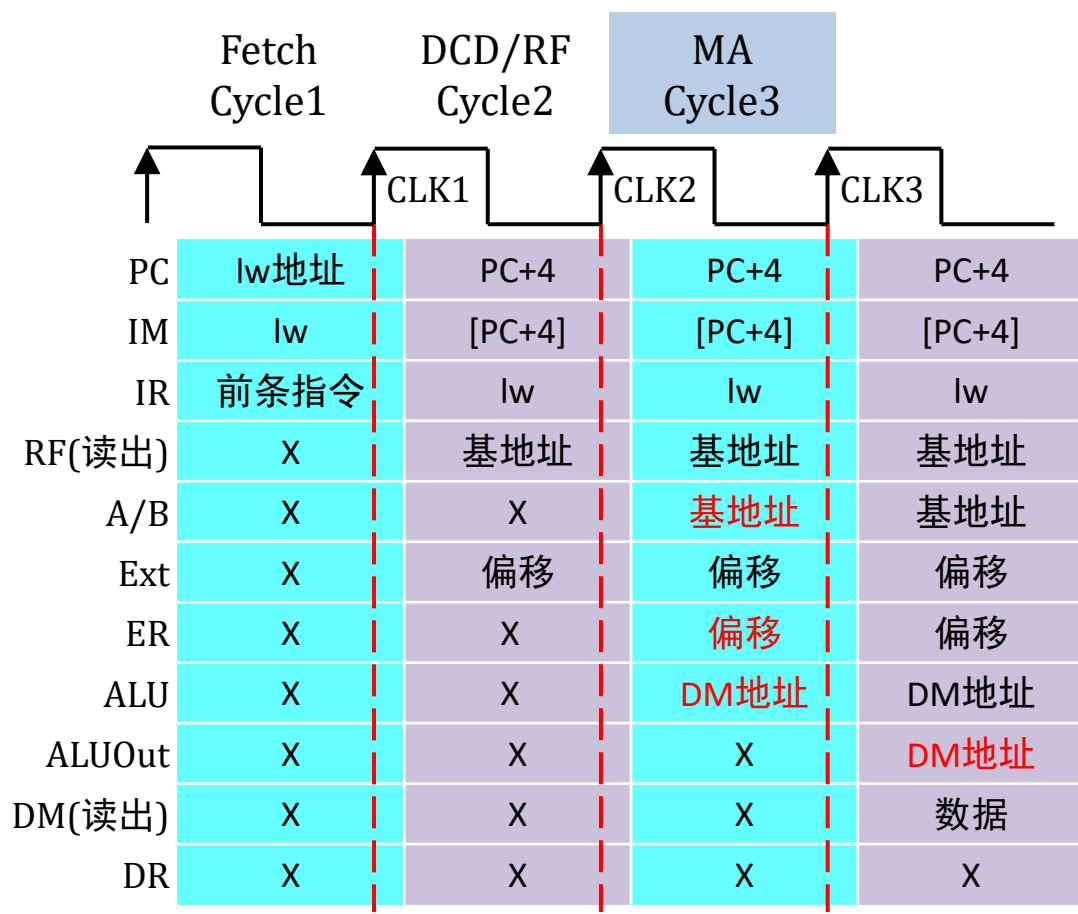


LW时序分析：Cycle4

□ Cycle4：读存储器

◆ ALUOut驱动DM，数据写入DR


周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

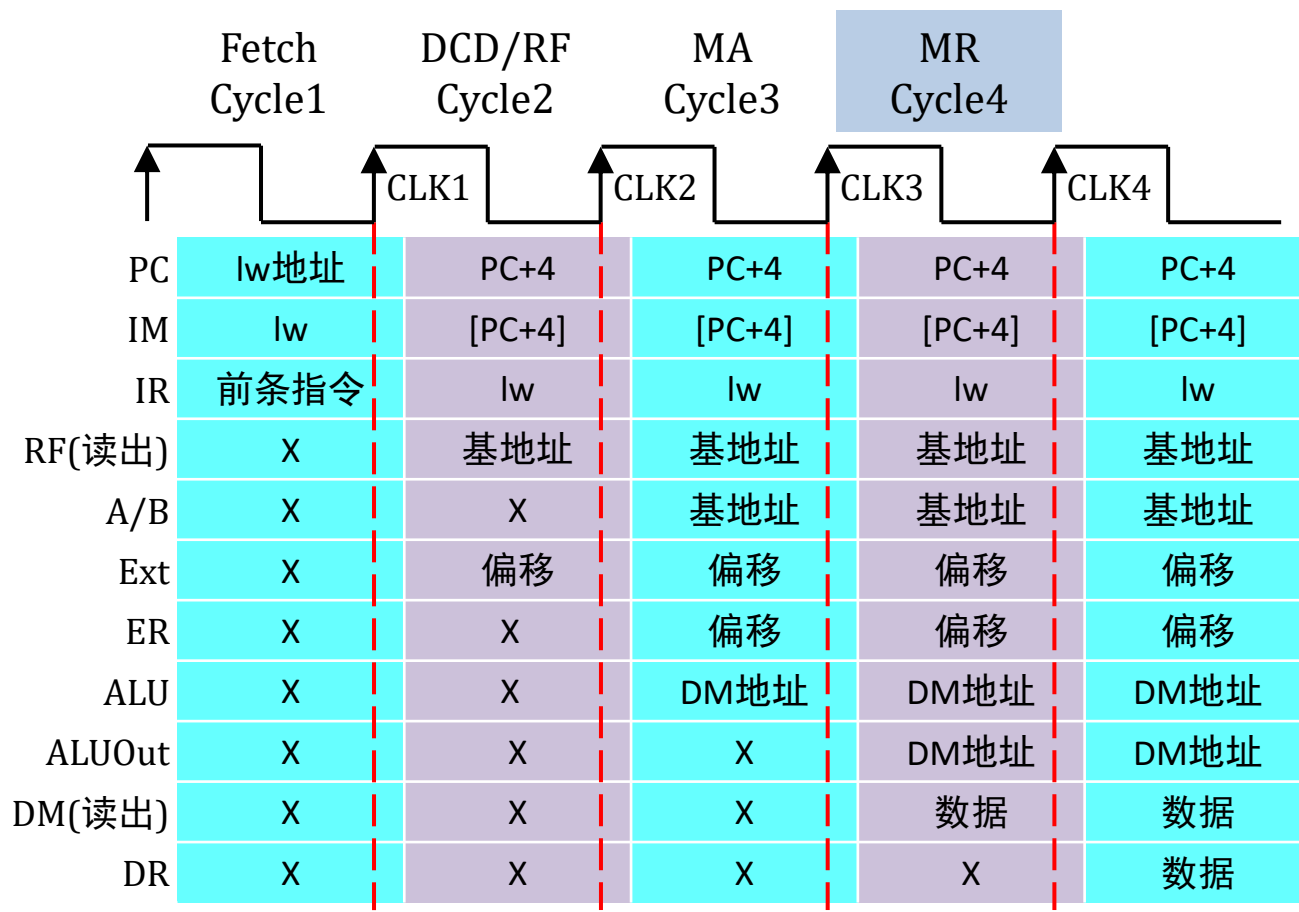

LW时序分析：Cycle5

- Cycle5：写寄存器
 - ◆ DM读出数据写入RF

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

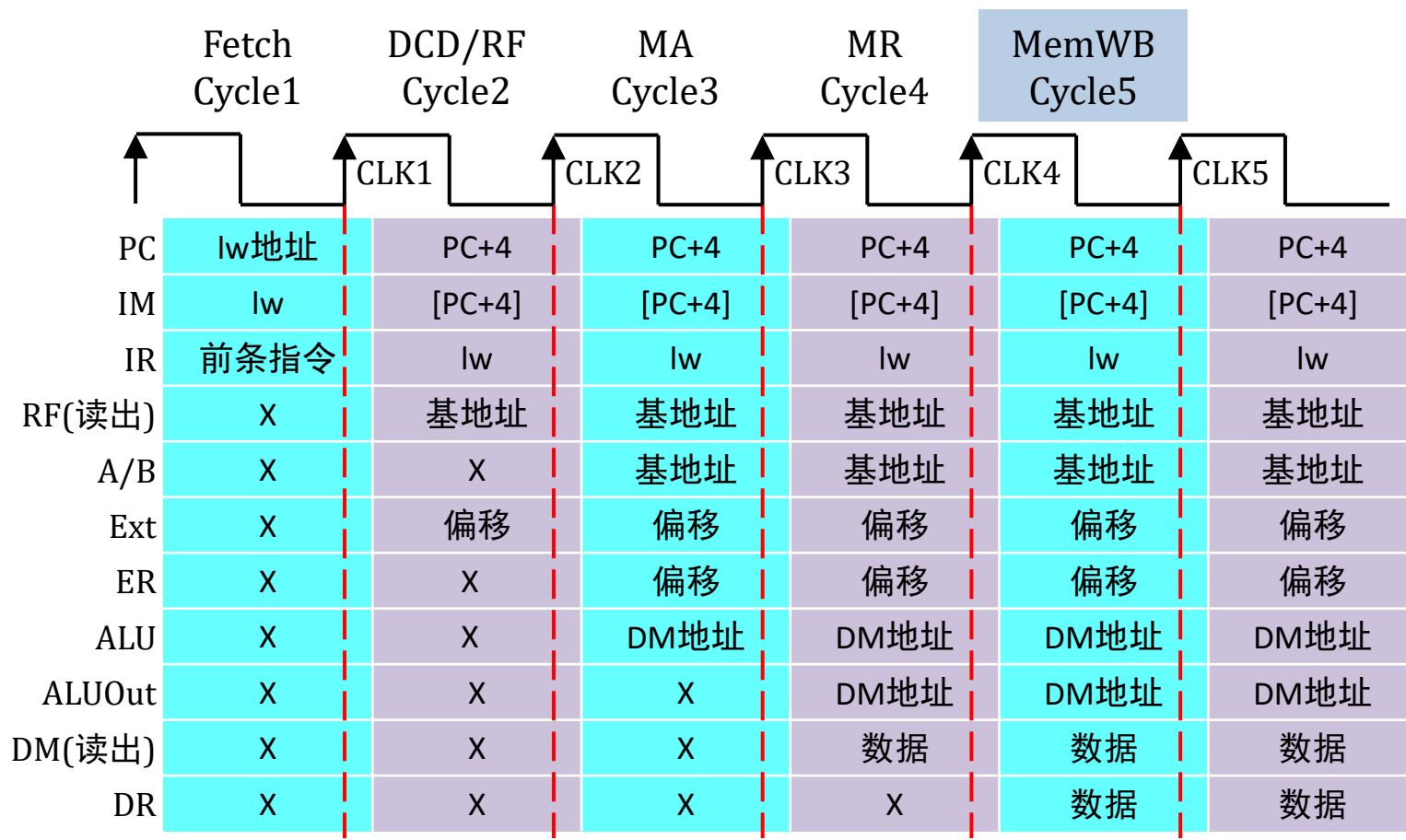

LW时序分析：简明版

- ❑ 可以不考虑延迟
- ❑ 只关注前后依赖关系

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $ER \leftarrow EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

	Fetch Cycle1	DCD/RF Cycle2	MA Cycle3	MR Cycle4	MemWB Cycle5	
PC	lw地址	PC+4	PC+4	PC+4	PC+4	PC+4
IM	lw	[PC+4]	[PC+4]	[PC+4]	[PC+4]	[PC+4]
IR	前条指令	lw	lw	lw	lw	lw
RF(读出)	X	基地址	基地址	基地址	基地址	基地址
A/B	X	X	基地址	基地址	基地址	基地址
Ext	X	偏移	偏移	偏移	偏移	偏移
ER	X	X	偏移	偏移	偏移	偏移
ALU	X	X	DM地址	DM地址	DM地址	DM地址
ALUOut	X	X	X	DM地址	DM地址	DM地址
DM(读出)	X	X	X	数据	数据	数据
DR	X	X	X	X	数据	数据


目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析




PPT数据通路 vs 教科书数据通路

PPT 数据通路

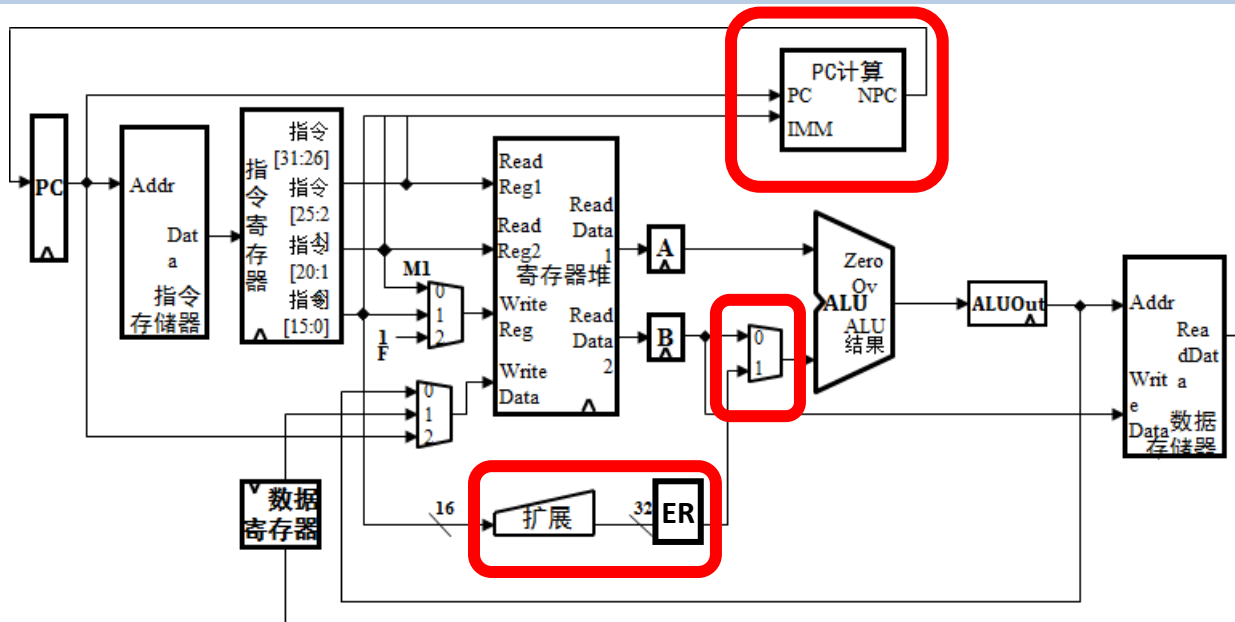

教科书 数据通路

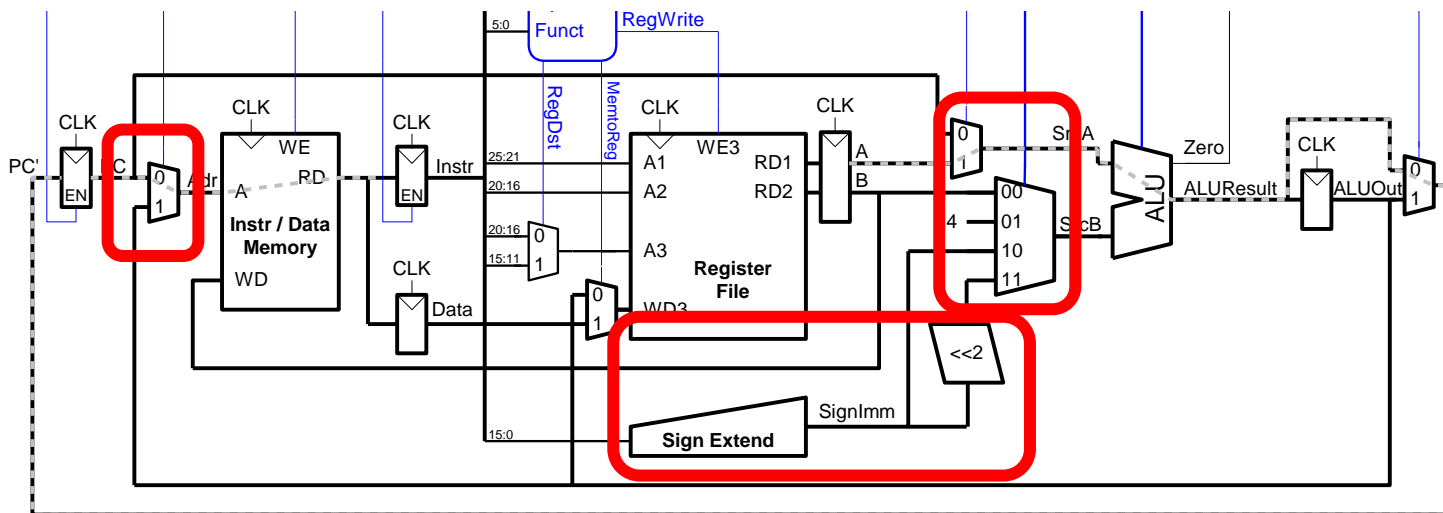


PPT数据通路 vs 教科书数据通路

- PPT：引入NPC，数据通路的结构化特征更好
 - ◆ 整个设计更加简洁，体现高内聚低耦合的设计思想
 - ◆ 所有与地址产生的功能都放在NPC中（包括今后的C处理器上电启动地址和异常地址）
 - ◆ IM地址端，ALU的A端：没有MUX
- 教科书：可节省一点逻辑，但清晰度不好
 - ◆ 只有1个ALU，节省了NPC里的加法器
 - ◆ 状态机设计更加复杂，更有利于学习“状态机”



PPT数据通路 vs 教科书数据通路

PPT 数据通路

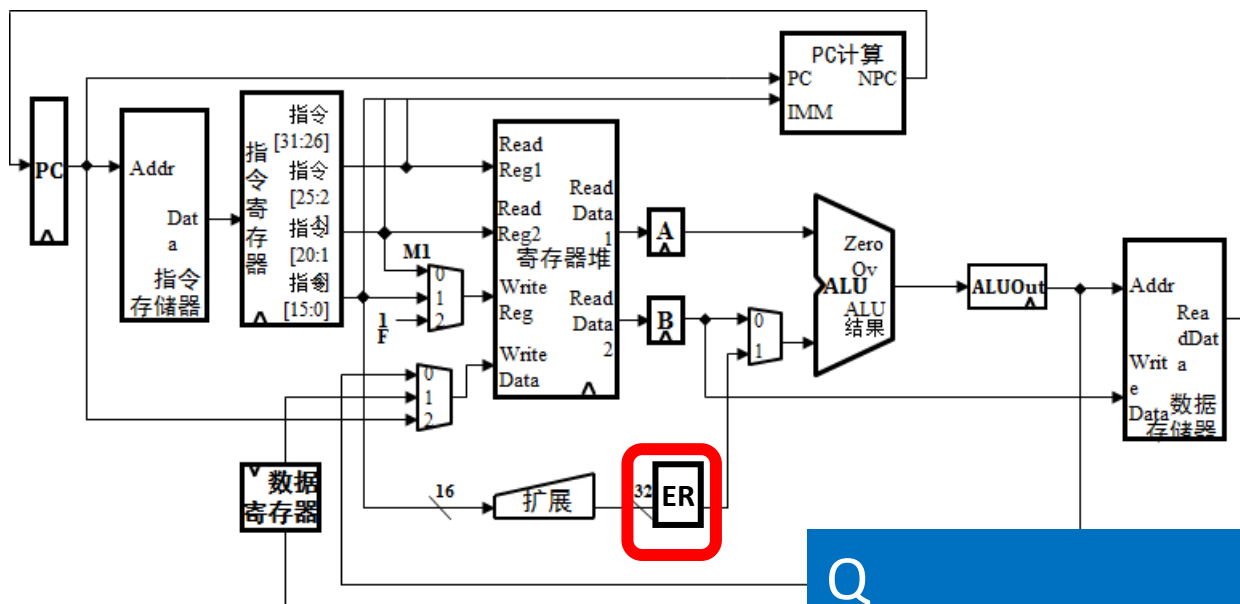

Q
ER的重要性在哪里?

教科书 数据通路

