

2015年计算机组成研讨班

多周期CPU形式建模综合方法

多周期控制器

高小鹏

gxp@buaa.edu.cn

北京航空航天大学计算机学院


2015年7月

提纲

- 内容主要取材
 - 数字设计和计算机体系结构（第3章，第7章）
- 多周期数据通路控制信号分析
- 多周期控制器状态机构造
- 多周期性能分析

多周期数据通路控制信号：寄存器写使能

LW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
SW
BEQ
JAL

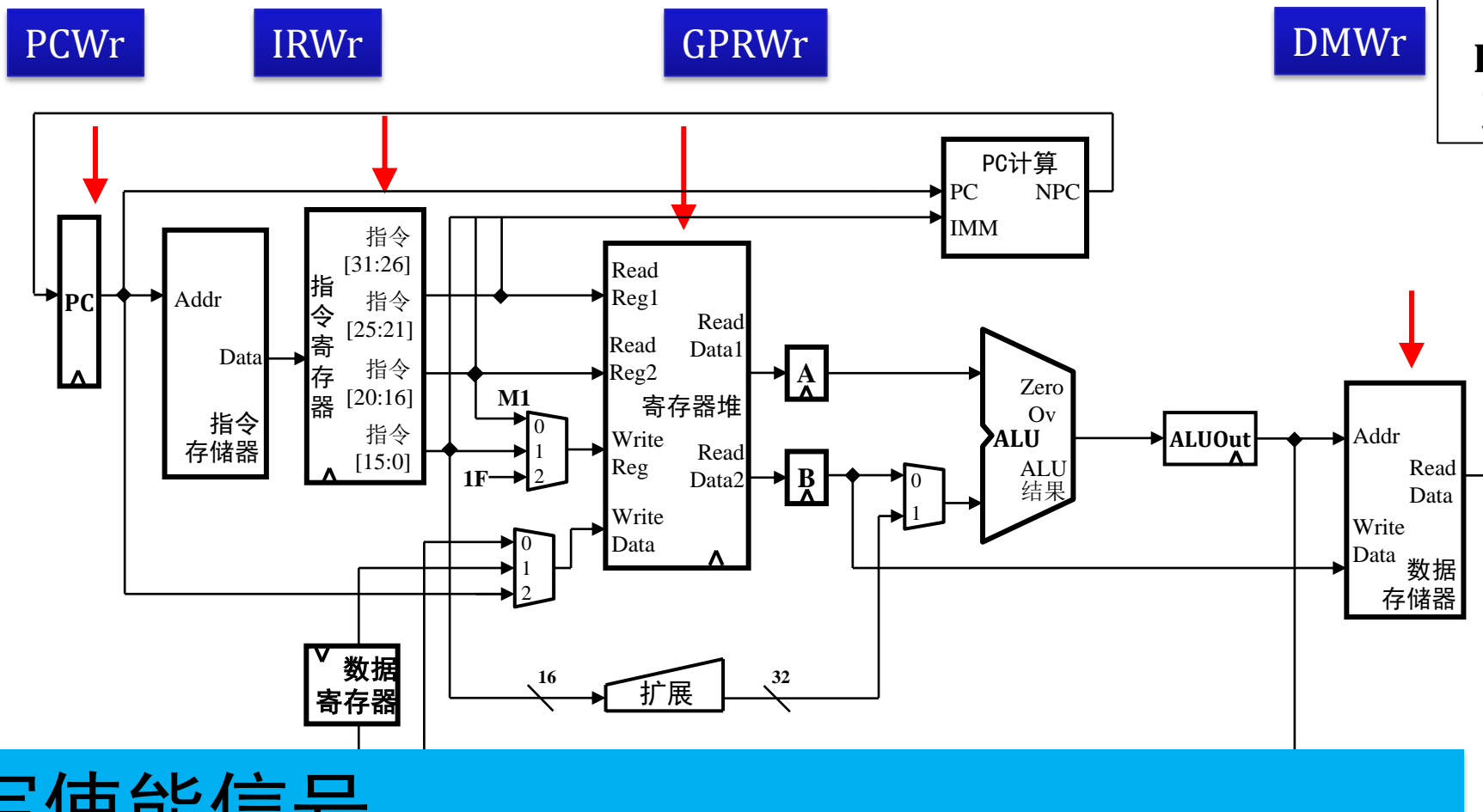


写使能信号

1: 允许写入; 0: 禁止写入


多周期数据通路控制信号：操作选择

LW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
SW
BEQ
JAL

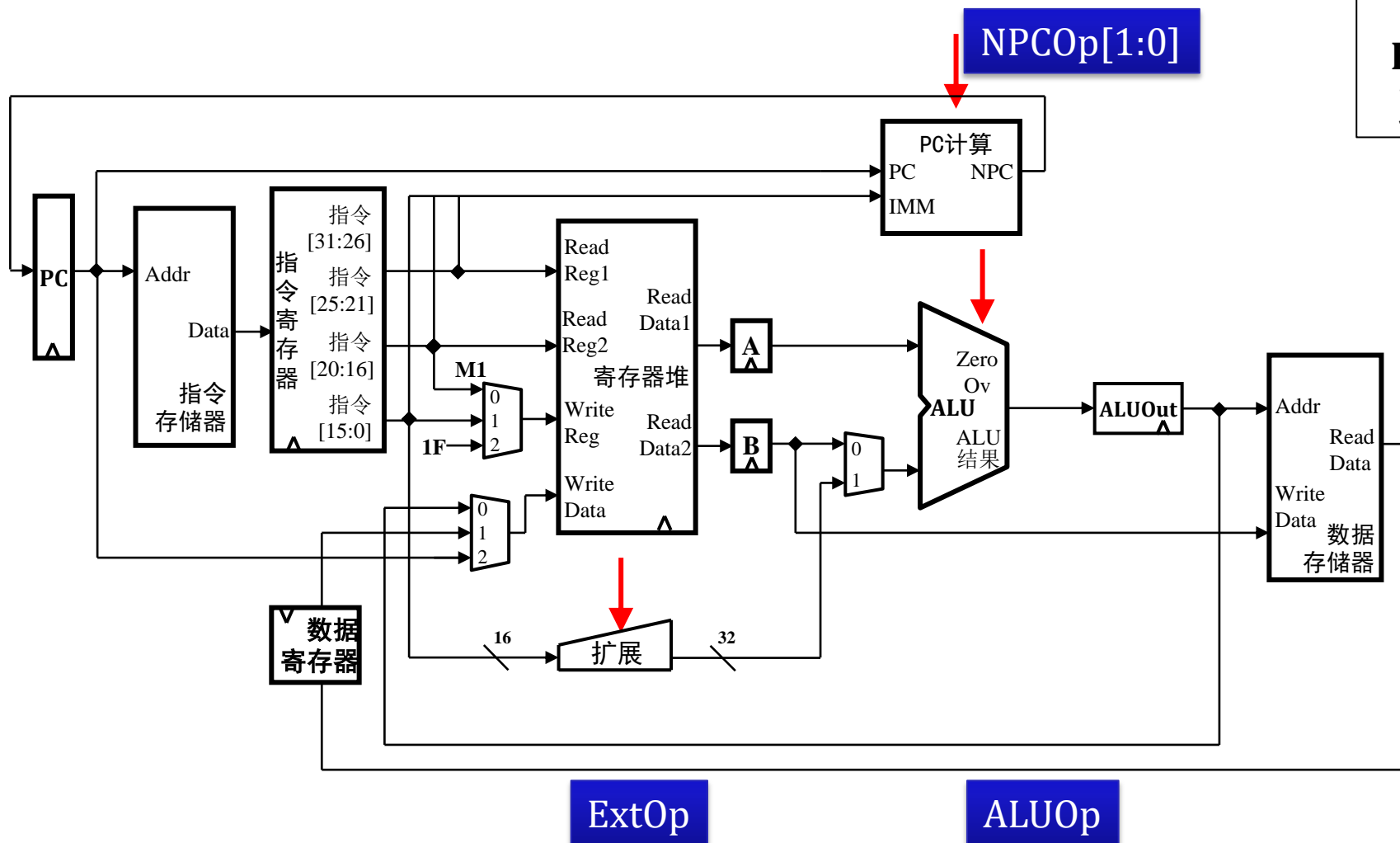


多周期数据通路控制信号：多路选择

LW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
SW
BEQ
JAL

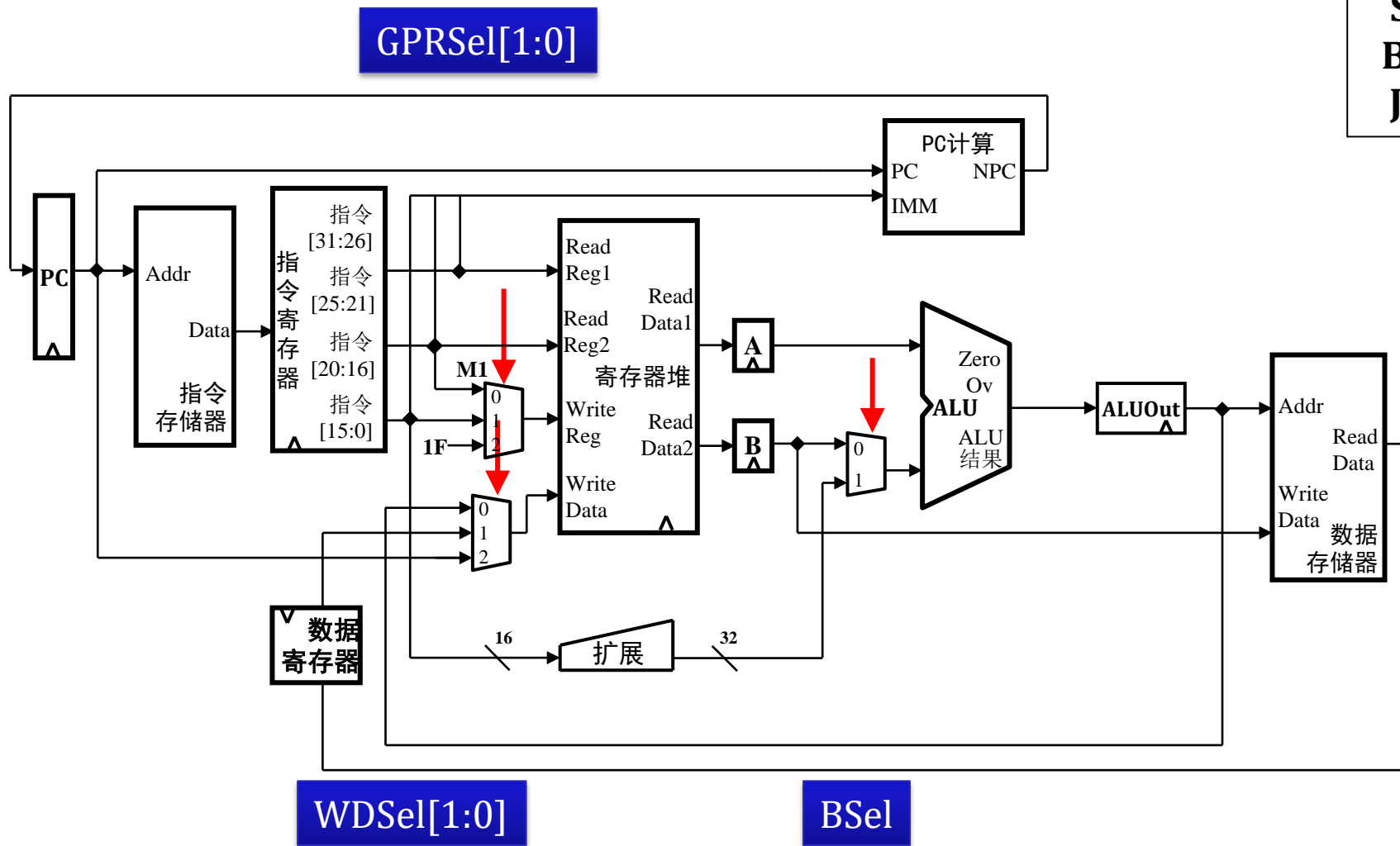

多周期数据通路及控制器

LW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
SW
BEQ
JAL

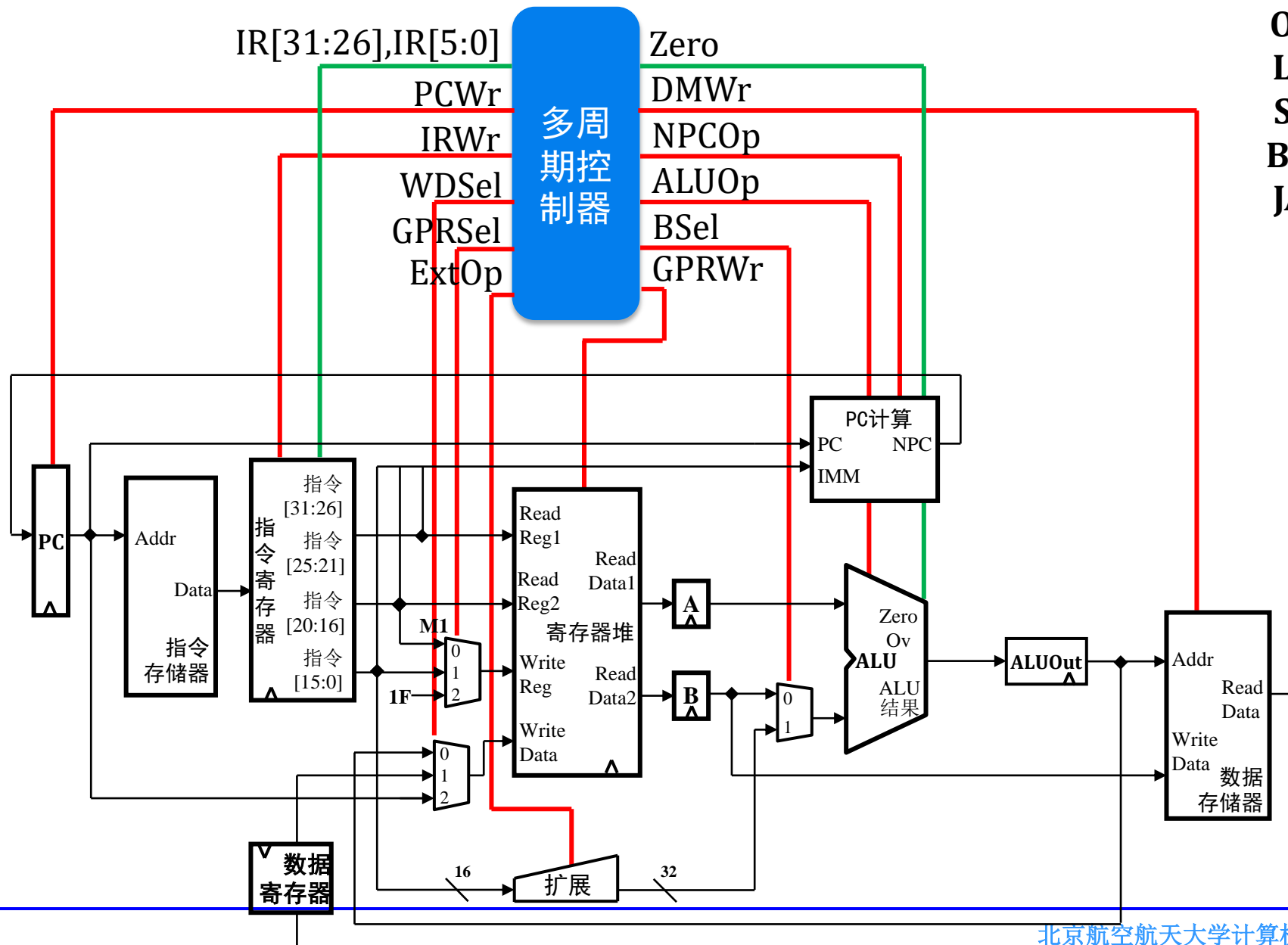

提纲


- 内容主要取材
 - 数字设计和计算机体系结构（第3章，第7章）
- 多周期数据通路控制信号分析
- 多周期控制器状态机构造
- 多周期性能分析

多周期控制器设计

- 数据通路：5阶段(IF、DCD/RF、EXE、MEM、WB)
 - 特点：每条指令由若3~5个时钟周期完成
- 控制器：FSM+输出逻辑
 - FSM至少应包括5个状态：分别对应数据通路的5个阶段
- FSM输入
 - Op/Funct: Instr[31:26]/Instr[5:0]
 - Zero
 - Reset, Clk
- 输出逻辑
 - 各个控制信号： f (输入信号, 状态机)

FSM构造过程

 ■ **LW**, SW, ADDU, SUBU, ORI, LUI, BEQ, JAL



```
Addr ← sign_extend(offset) + GPR[base]
memword ← Memory[Addr]
GPR[rt] ← memword
PC ← PC + 4
```


RTL


$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{imm16})]$

$PC \leftarrow PC + 4$


多周期数据通路控制信号：寄存器写使能


LW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
SW
BEQ
JAL

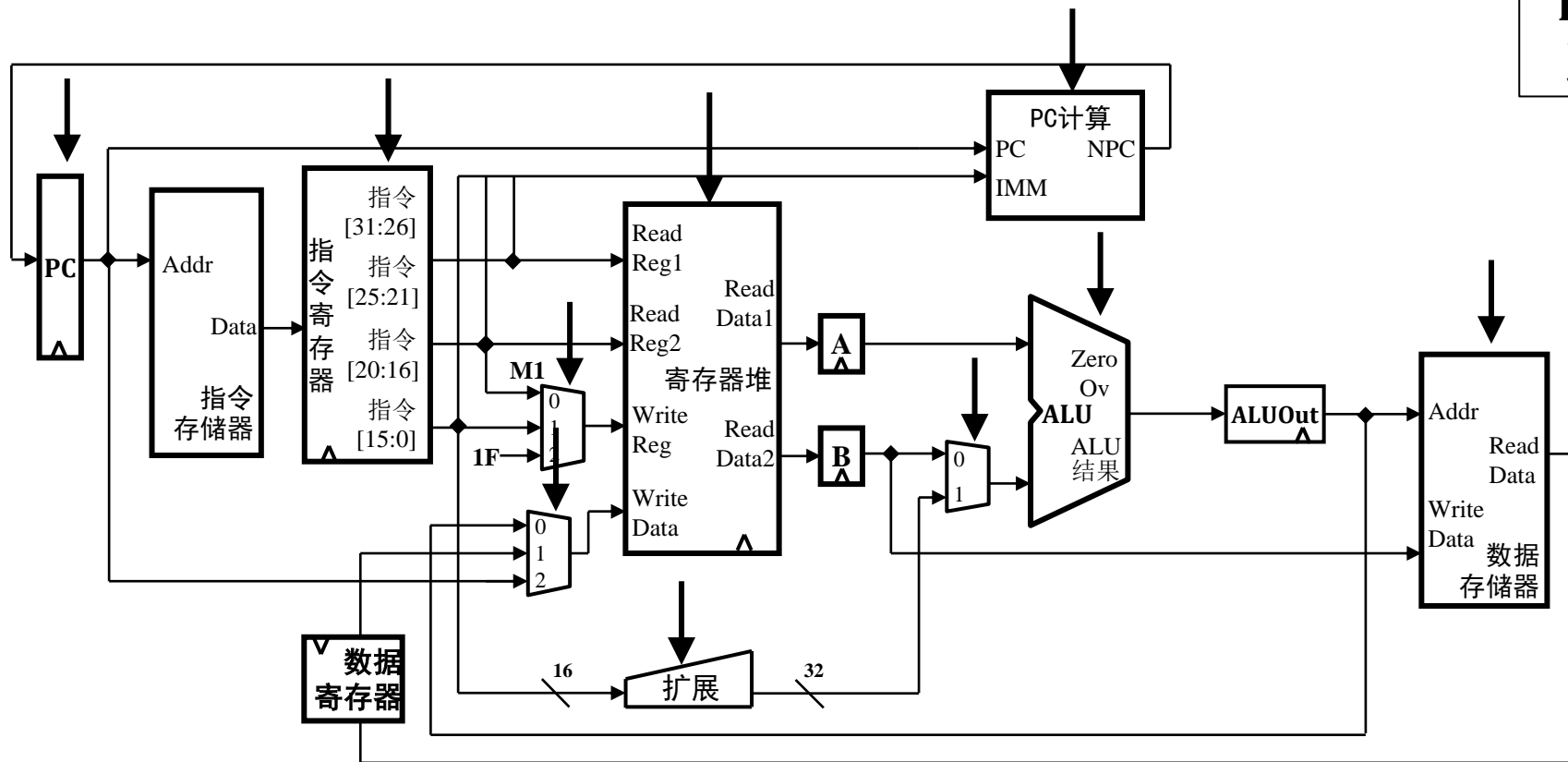

 


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1									
NPCOp	PC+4									
IRWr	1									
GPRWr	0									
DMWr	0									
ALUOp	X									
GPRSel	X									
WDSel	X									
ExtOp	X									
BSel	X									

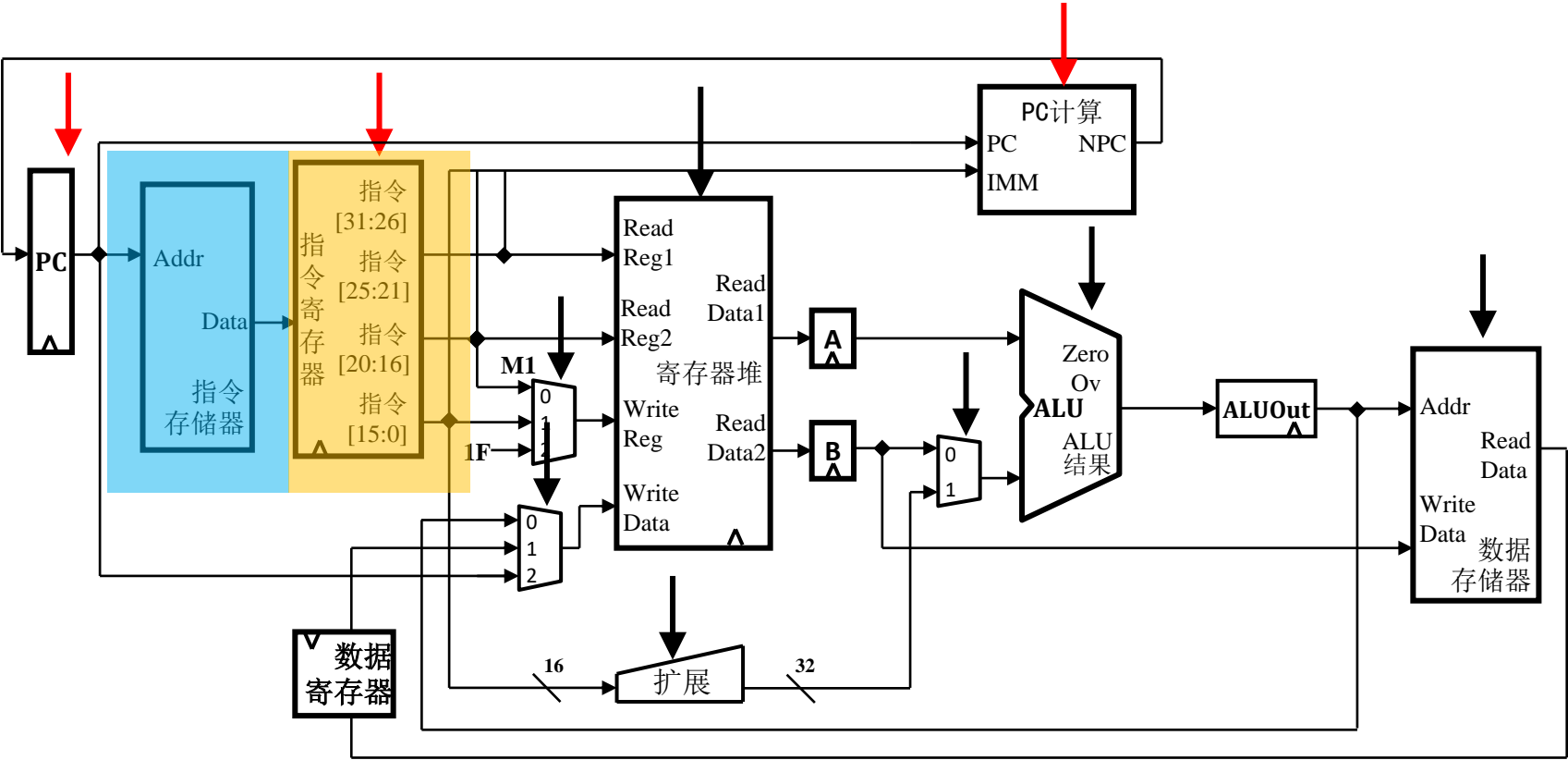


 


ALUOp/GPRSel
/WDSel/EXTOp
/BSel
需要这么早有效
吗？


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0								
NPCOp	PC+4	X								
IRWr	1	0								
GPRWr	0	0								
DMWr	0	0								
ALUOp	X	add								
GPRSel	X	00								
WDSel	X	01								
ExtOp	X	SE								
BSel	X	1								

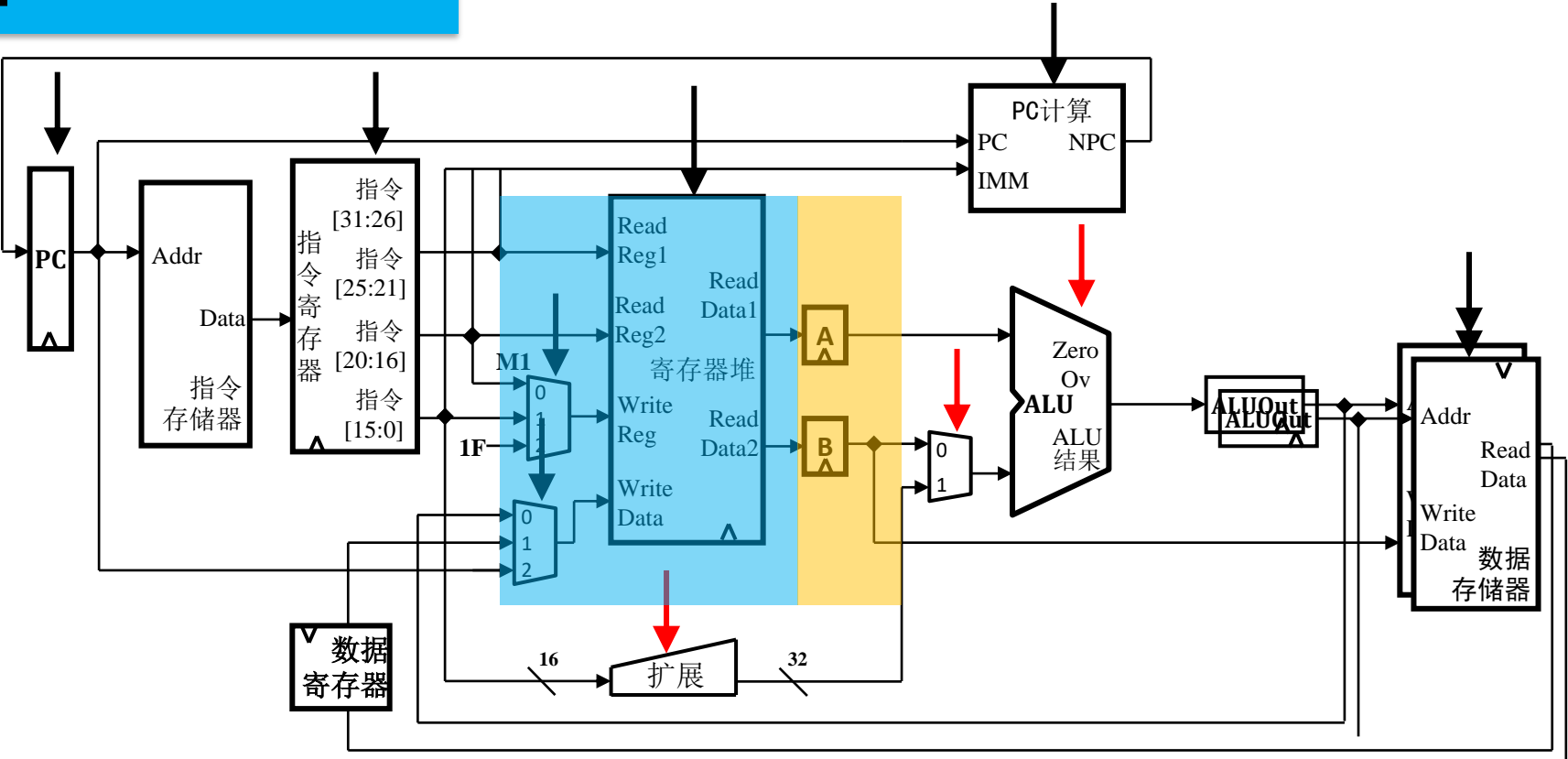

 



	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0	0							
NPCOp	PC+4	X	X							
IRWr	1	0	0							
GPRWr	0	0	0							
DMWr	0	0	0							
ALUOp	X	add	add							
GPRSel	X	00	00							
WDSel	X	01	01							
ExtOp	X	SE	SE							
BSel	X	1	1							

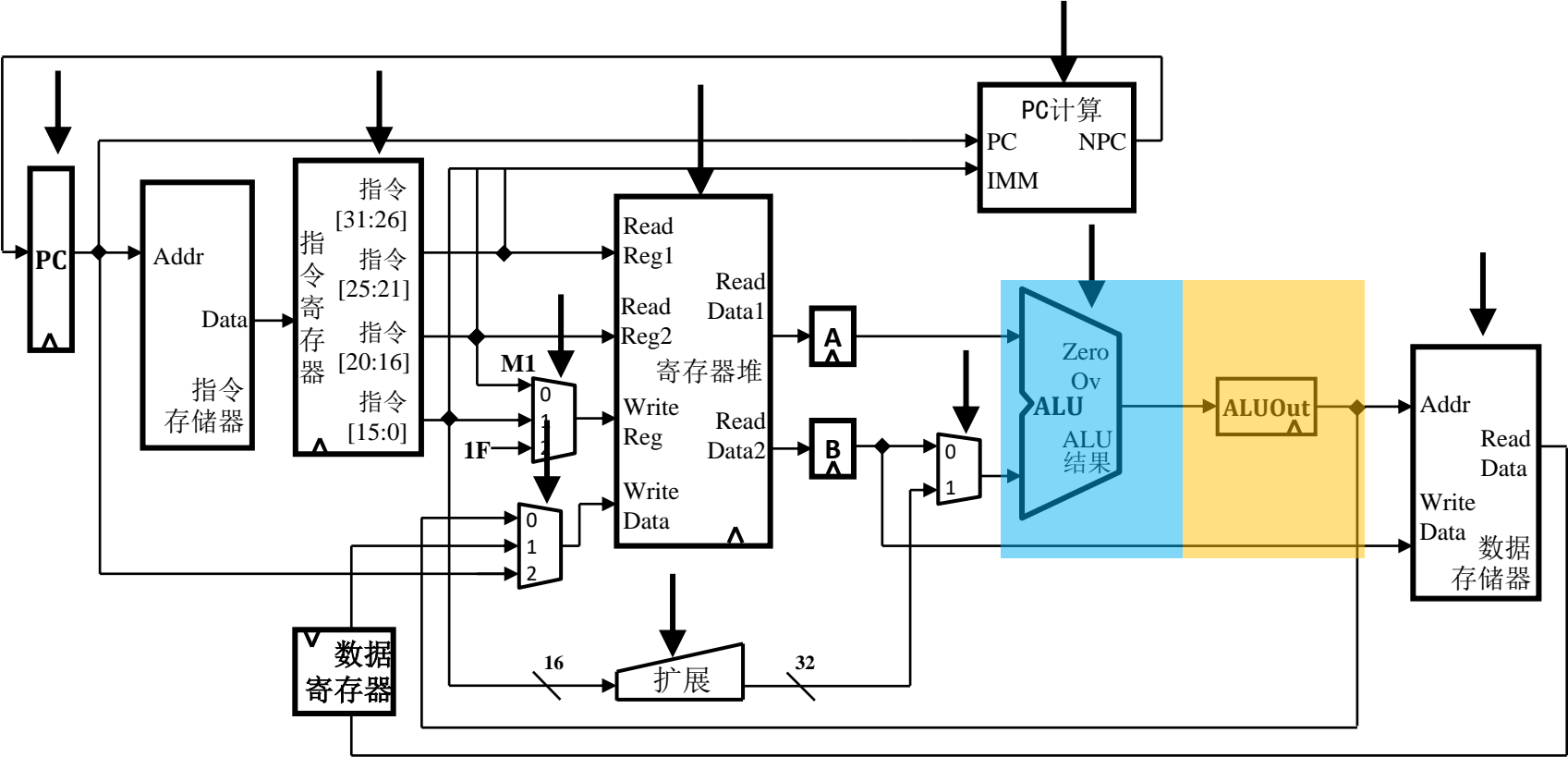

 


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0	0	0						
NPCOp	PC+4	X	X	X						
IRWr	1	0	0	0						
GPRWr	0	0	0	0						
DMWr	0	0	0	0						
ALUOp	X	add	add	add						
GPRSel	X	00	00	00						
WDSel	X	01	01	01						
ExtOp	X	SE	SE	SE						
BSel	X	1	1	1						

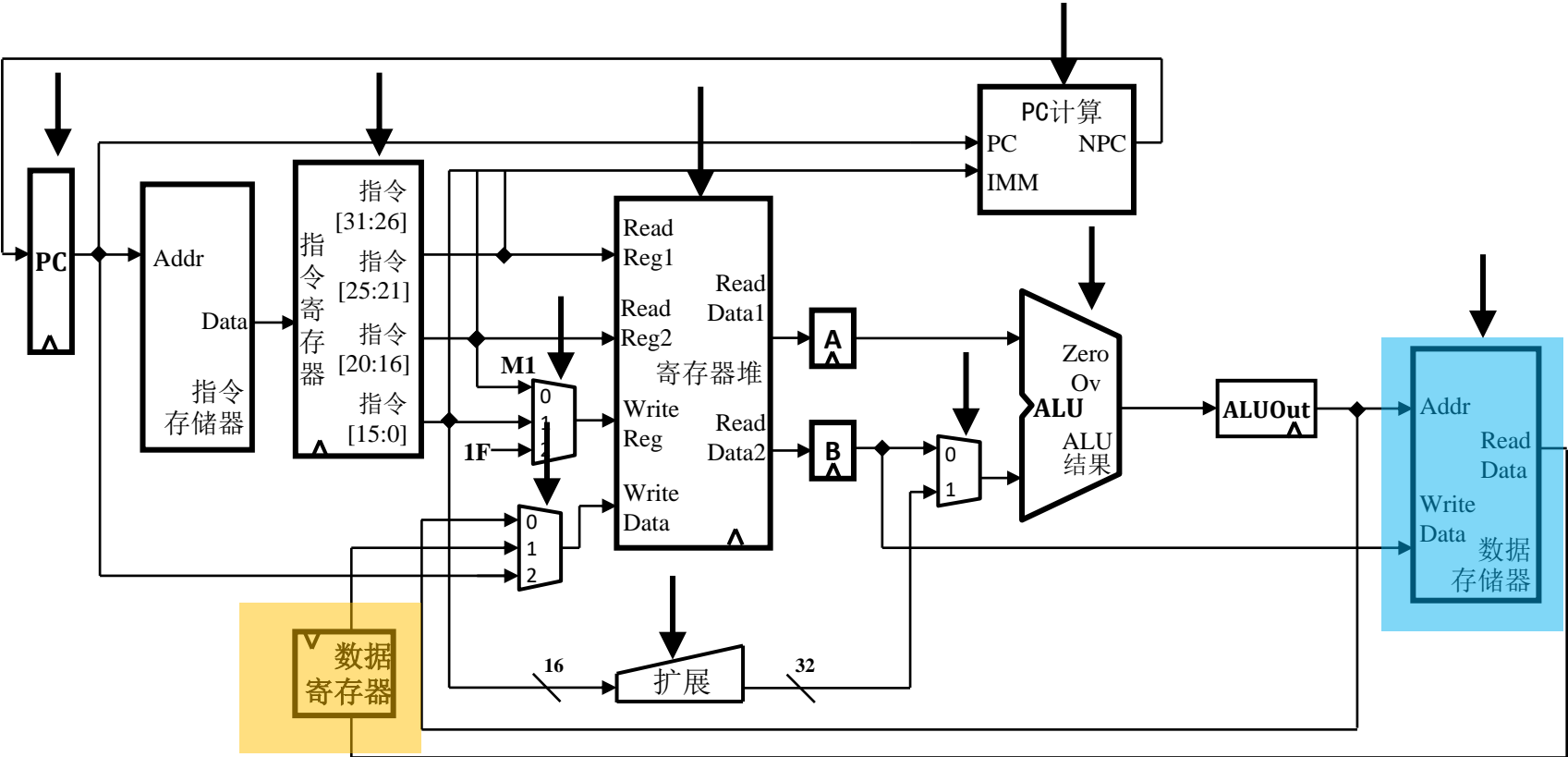

 


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0	0	0	0					
NPCOp	PC+4	X	X	X	X					
IRWr	1	0	0	0	0					
GPRWr	0	0	0	0	1					
DMWr	0	0	0	0	0					
ALUOp	X	add	add	add	add					
GPRSel	X	00	00	00	00					
WDSel	X	01	01	01	01					
ExtOp	X	SE	SE	SE	SE					
BSel	X	1	1	1	1					

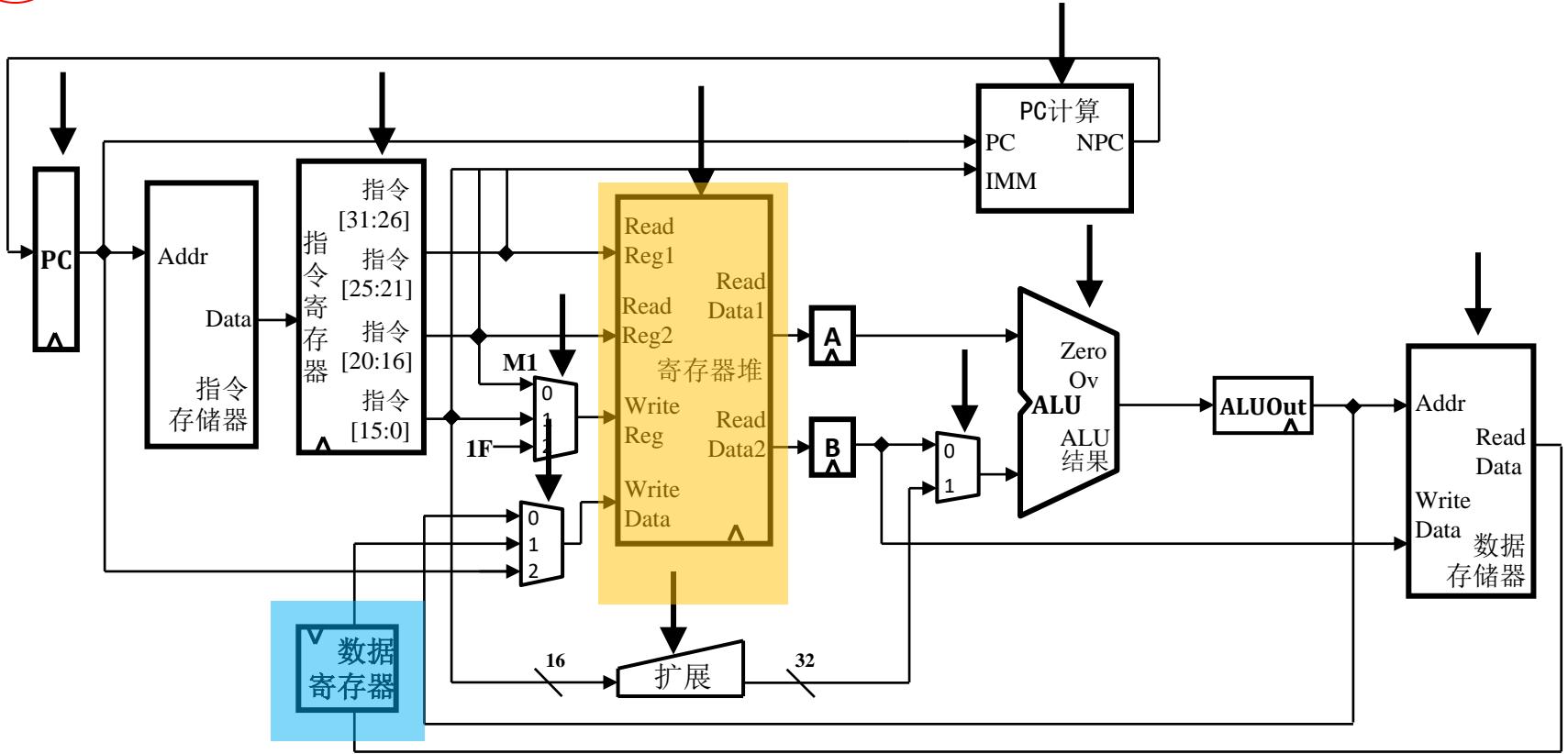

FSM构造过程

 ■ LW, **SW**, ADDU, SUBU, ORI, LUI, BEQ, JAL





$Addr \leftarrow \text{sign_extend}(\text{offset}) + \text{GPR}[\text{base}]$
 $\text{memword} \leftarrow \text{Memory}[Addr]$
 $\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{memword}$
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

RTL描述


$\text{MEM}[\text{R}[\text{rs}] + \text{sign_ext}(\text{imm16})] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

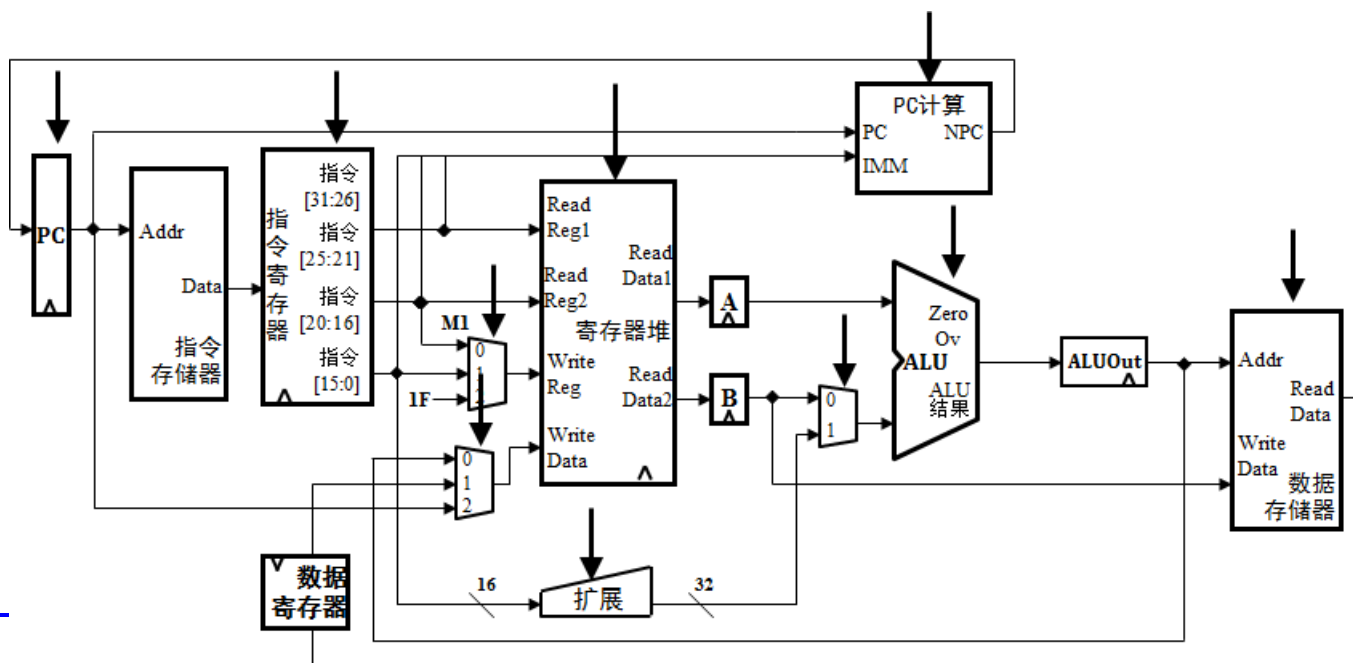

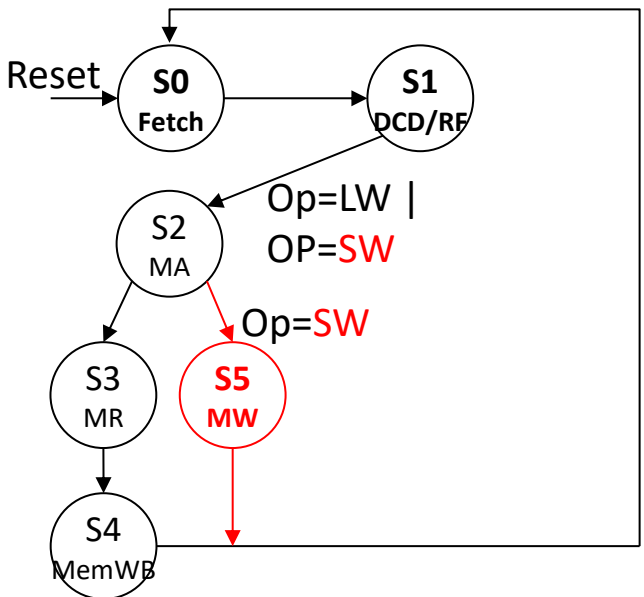


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0	0			0				
NPCOp	PC+4	X	X			X				
IRWr	1	0	0			0				
GPRWr	0	0	0			0				
DMWr	0	0	0			1				
ALUOp	X	add	add			add				
GPRSel	X	00	00			00				
WDSel	X	01	01			01				
ExtOp	X	SE	SE			SE				
BSel	X	1	1			1				

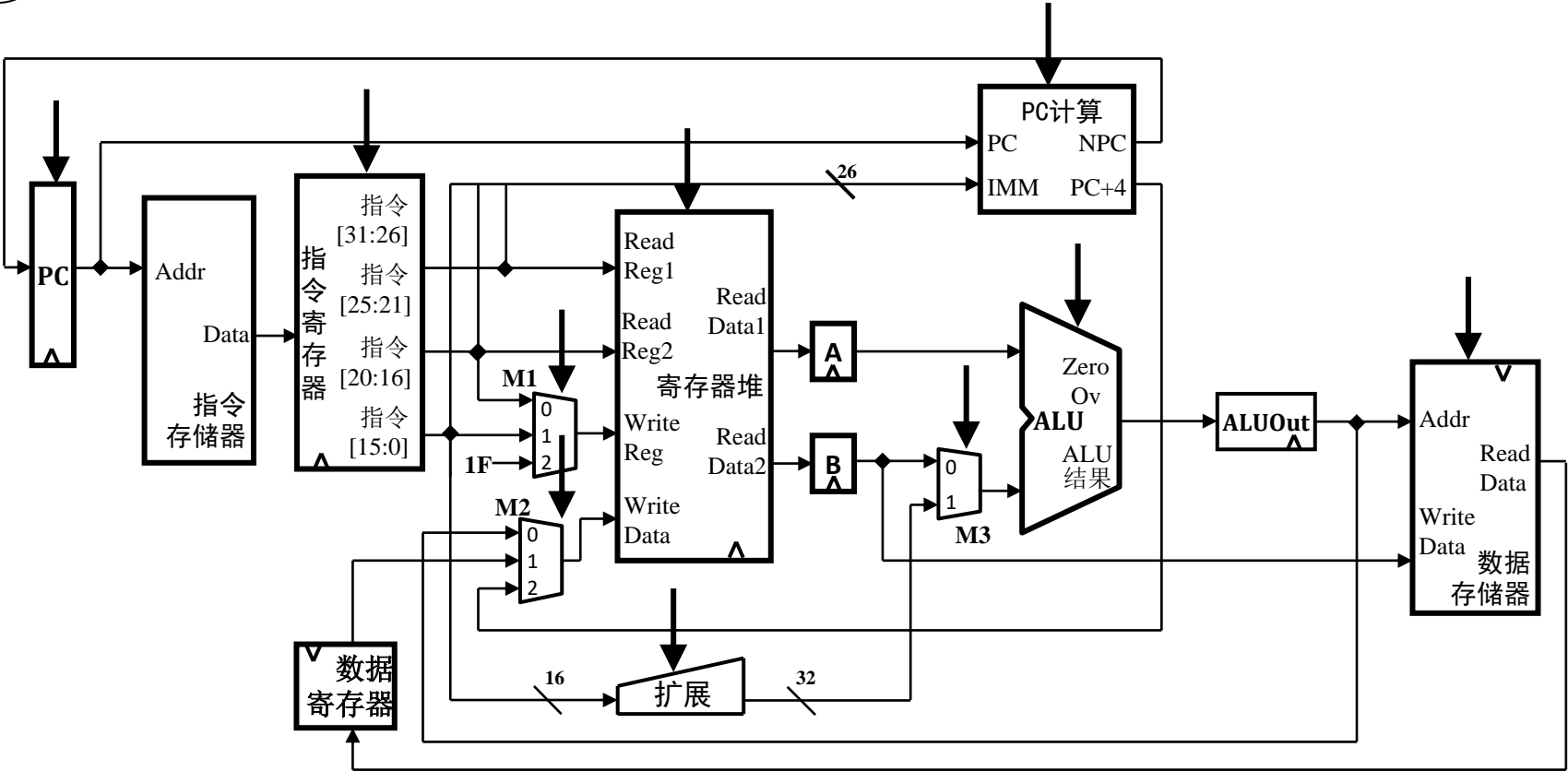

FSM构造过程

 ■ LW, SW, **ADDU**, SUBU, ORI, LUI, BEQ, JAL




Operation:


```
temp ← GPR[rs] + GPR[rt]
GPR[rd] ← temp
```

RTL


$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$


$PC \leftarrow PC + 4$

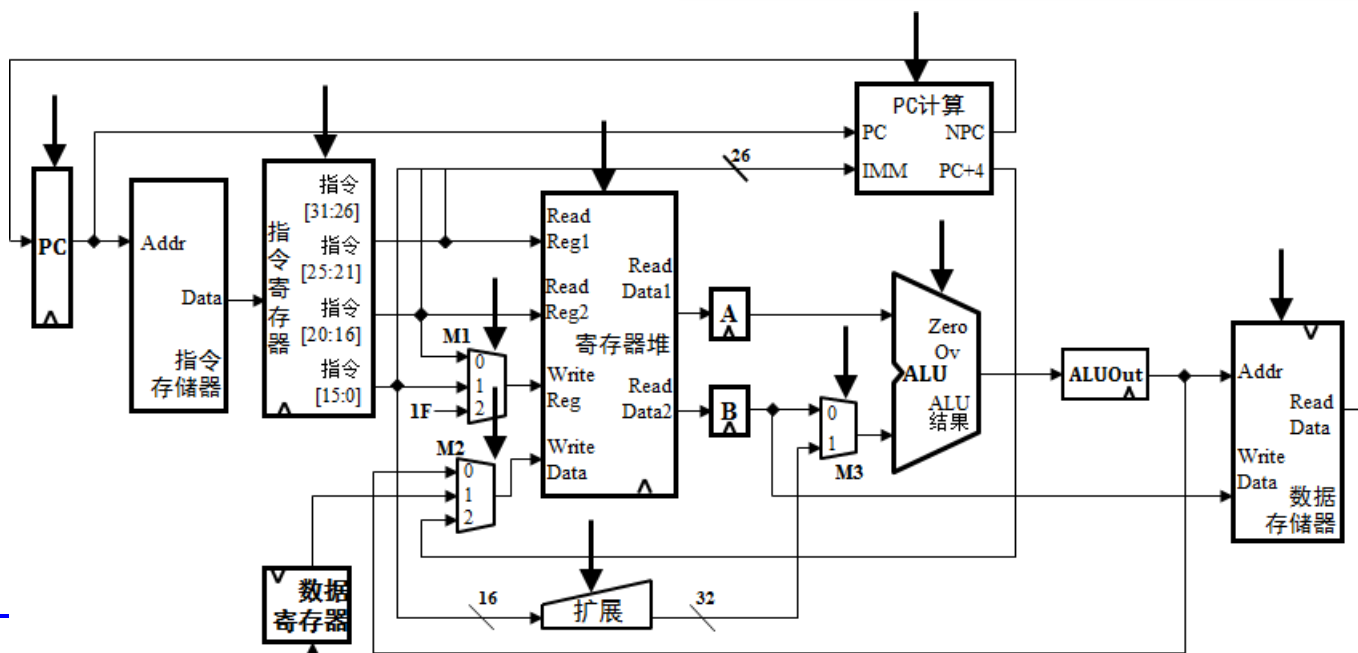

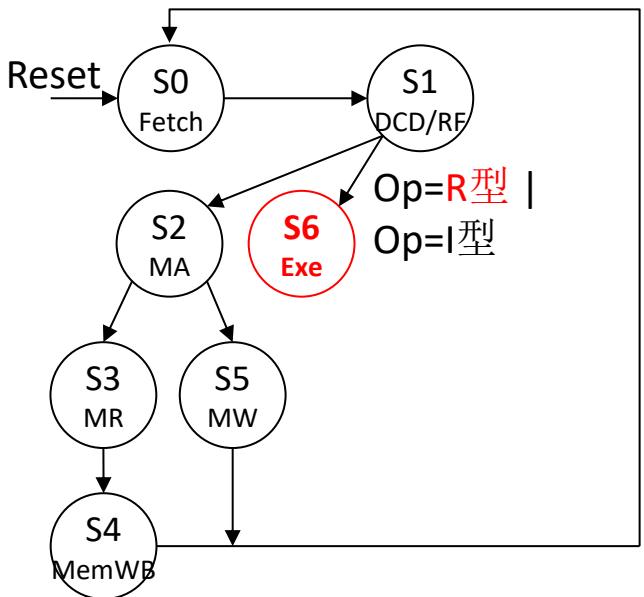


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0					0			
NPCOp	PC+4	X					X			
IRWr	1	0					0			
GPRWr	0	0					0			
DMWr	0	0					0			
ALUOp	X	add					add			
GPRSel	X	01					01			
WDSel	X	00					00			
ExtOp	X	X					X			
BSel	X	0					0			

 

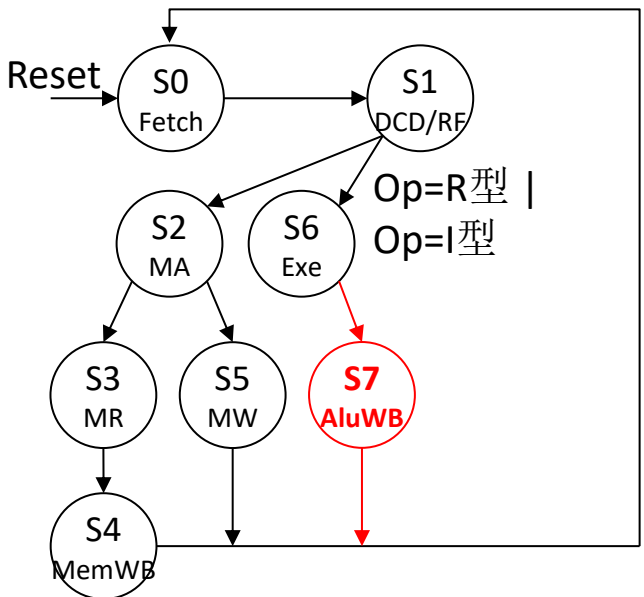


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0					0	0		
NPCOp	PC+4	X					X	X		
IRWr	1	0					0	0		
GPRWr	0	0					0	1		
DMWr	0	0					0	0		
ALUOp	X	add					add	add		
GPRSel	X	01					01	01		
WDSel	X	00					00	00		
ExtOp	X	X					X	X		
BSel	X	0					0	0		

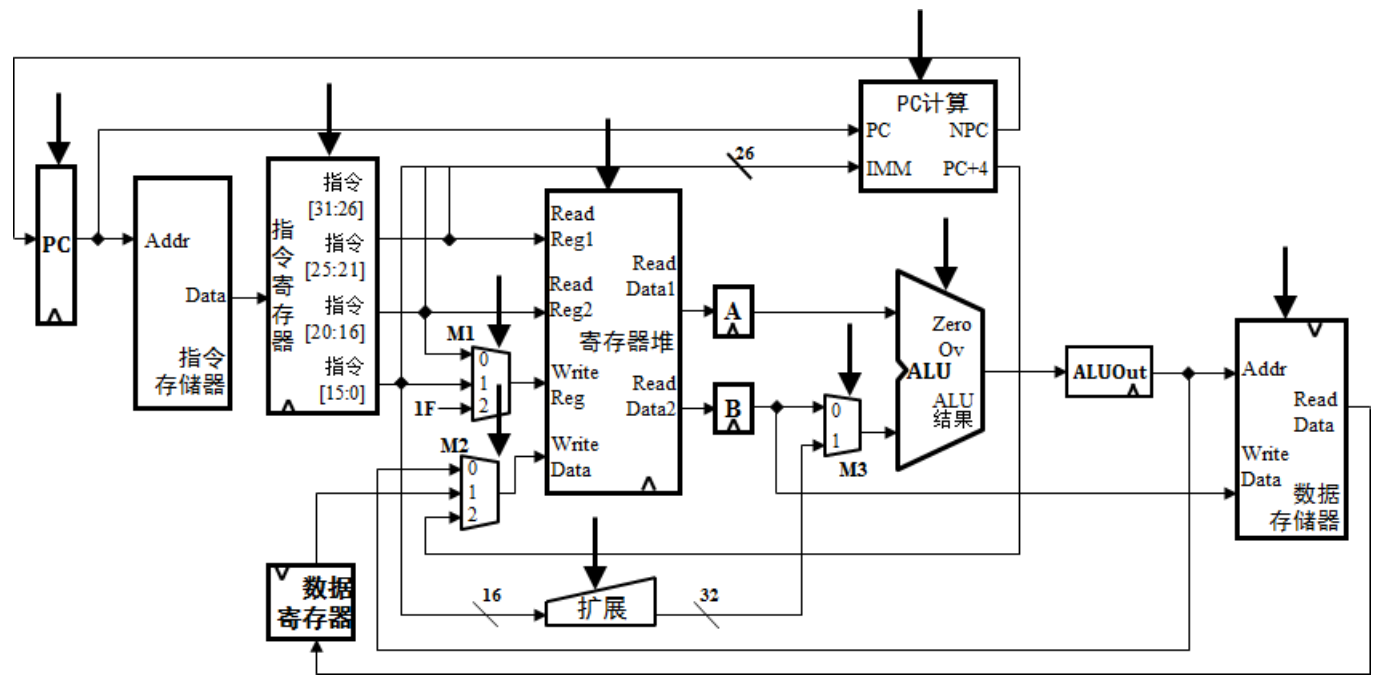

FSM构造过程

 - LW, SW, ADDU, SUBU, **ORI**, LUI, BEQ, JAL




Operation:


$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ or } \text{zero_extend}(\text{imm16})$

RTL


$R[rd] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero_extend}(\text{imm16})$


$PC \leftarrow PC + 4$

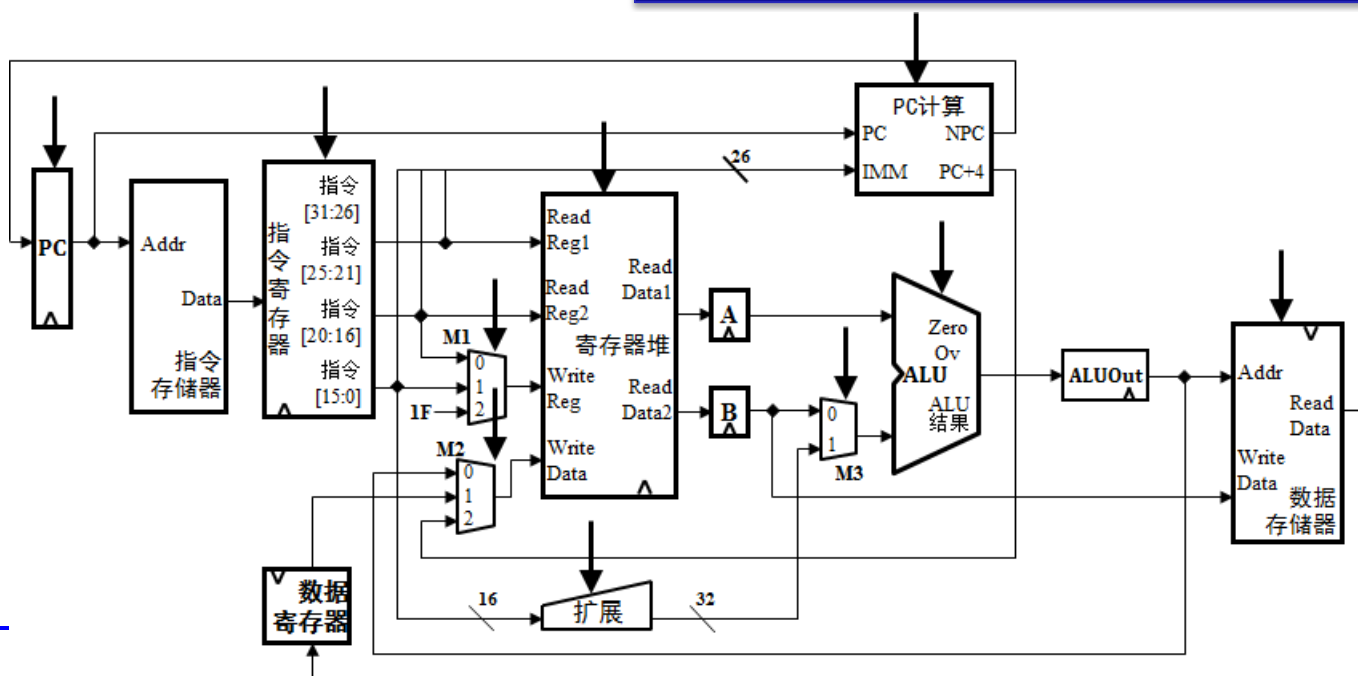

 

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0					0	0		
NPCOp	PC+4	X					X	X		
IRWr	1	0					0	0		
GPRWr	0	0					0	1		
DMWr	0	0					0	0		
ALUOp	X	OR					OR	OR		
GPRSel	X	00					00	00		
WDSel	X	00					00	00		
ExtOp	X	ZE					ZE	ZE		
BSel	X	1					1	1		

 


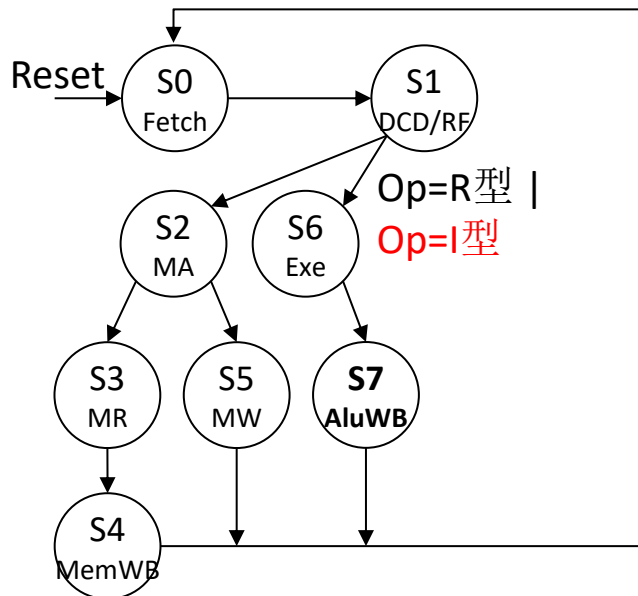

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0					0	0		
NPCOp	PC+4	X					X	X		
IRWr	1	0					0	0		
GPRWr	0	0					0	1		
DMWr	0	0					0	0		
ALUOp	X	OR					OR	OR		
GPRSel	X	00					00	00		
WDSel	X	00					00	00		
ExtOp	X	ZE					ZE	ZE		
BSel	X	1					1	1		



I型与R型没有实质差别！区别仅在于：


- ALU的B通道的控制

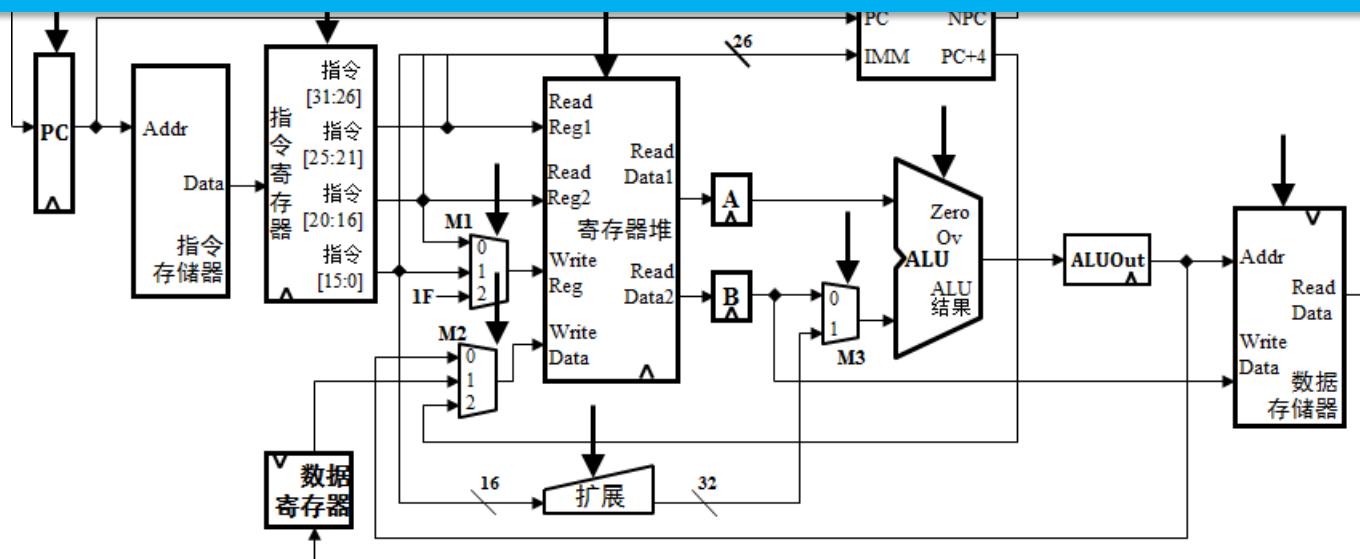


FSM构造过程

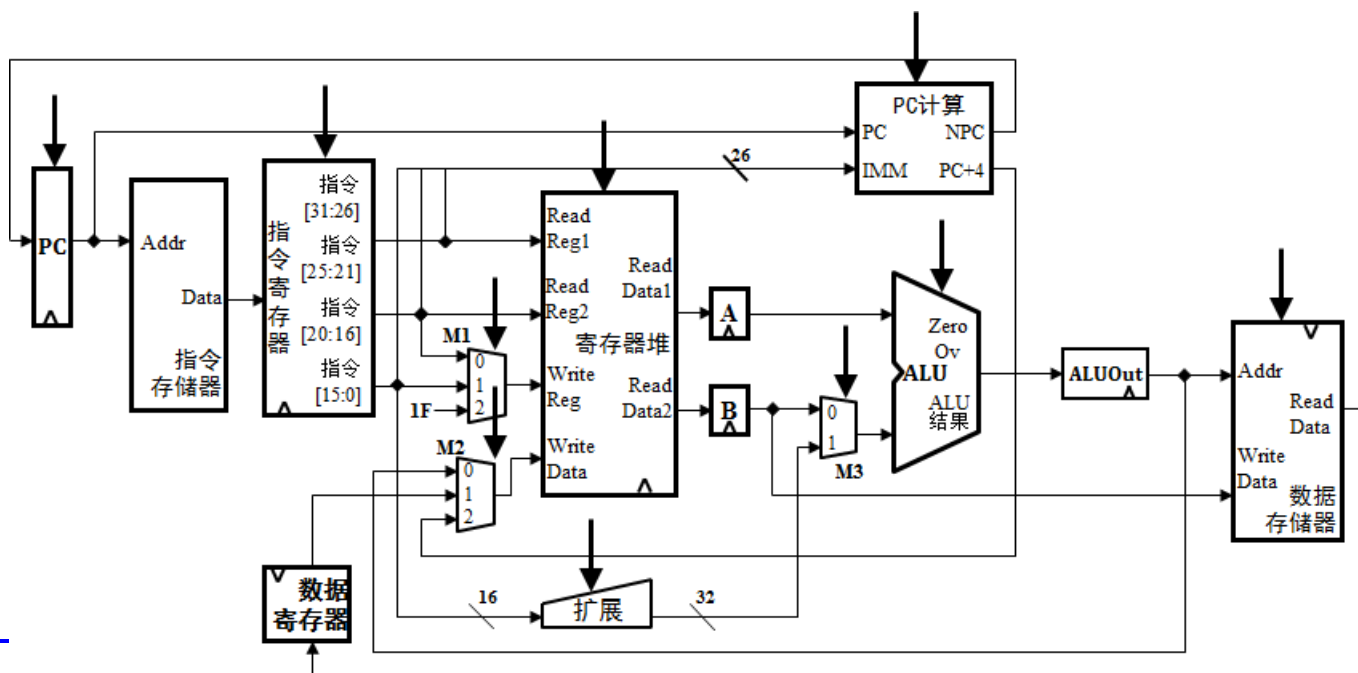 
- LW, SW, ADDU, SUBU, ORI, **LUI**, BEQ, JAL
- LUI怎么执行?
 - $GPR[rt] \leftarrow imm16 \parallel 0^{16}$



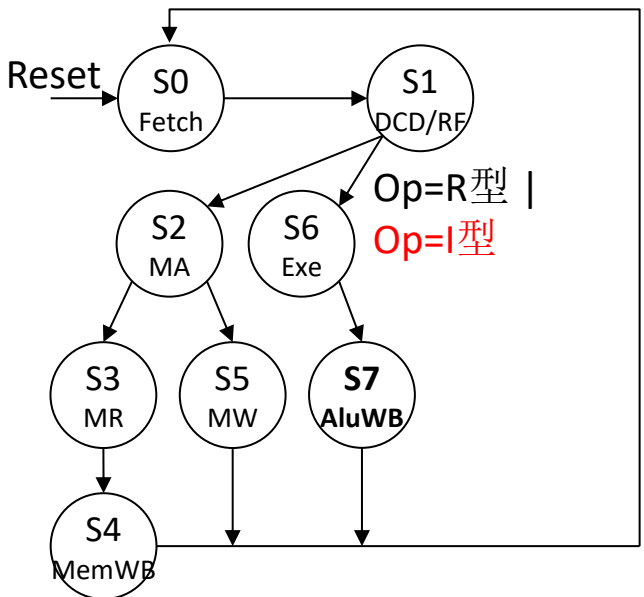


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0								
NPCOp	PC+4	X								
IRWr	1	0								
GPRWr	0	0								
DMWr	0	0								
ALUOp	X									
GPRSel	X	00								
WDSel	X	00								
ExtOp	X									
BSel	X	1								

 

 

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0					0	0		
NPCOp	PC+4	X					X	X		
IRWr	1	0					0	0		
GPRWr	0	0					0	1		
DMWr	0	0					0	0		
ALUOp	X	OR					OR	OR		
GPRSel	X	00					00	00		
WDSel	X	00					00	00		
ExtOp	X	HC					HC	HC		
BSel	X	1					1	1		


HC: 高位复制

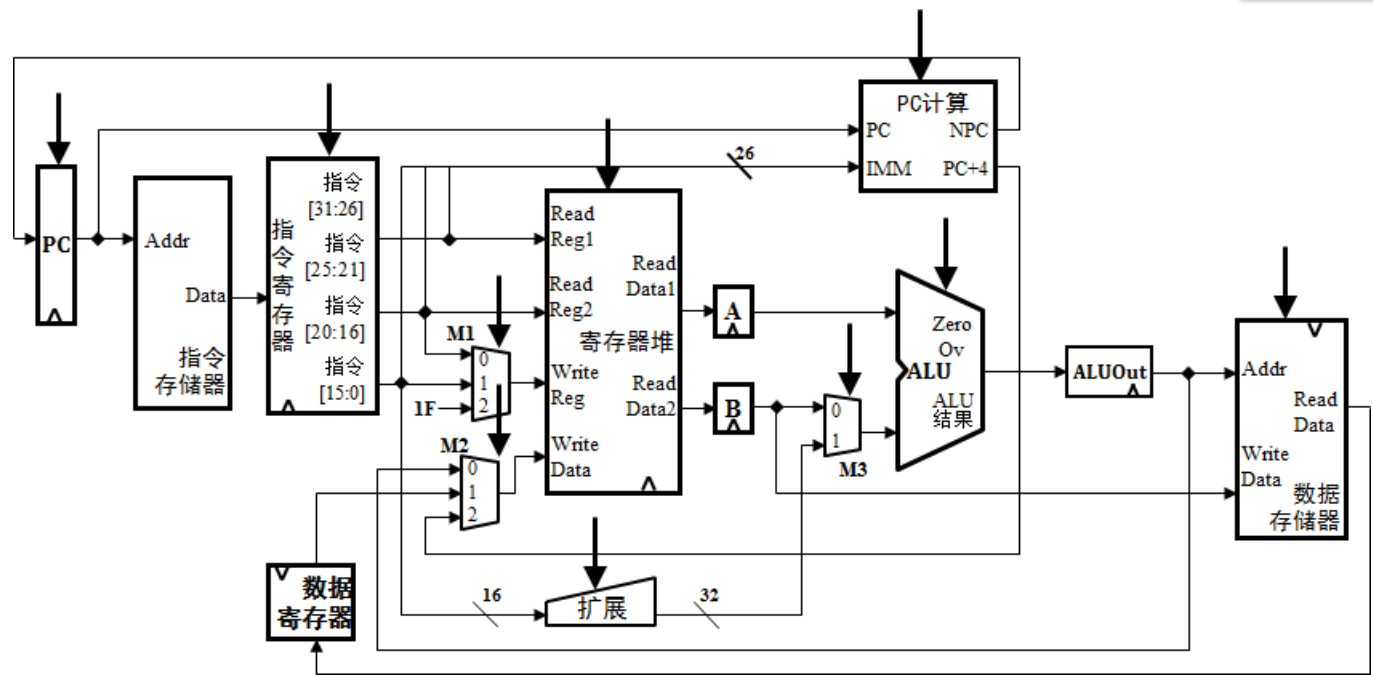


FSM构造过程


- LW, SW, ADDU, SUBU, ORI, LUI, **BEQ**, JAL


```
beq    if (R[rs]==R[rt])  
      then PC←PC+4+[sign_ext(imm16)||00]  
      else PC←PC+4
```

 

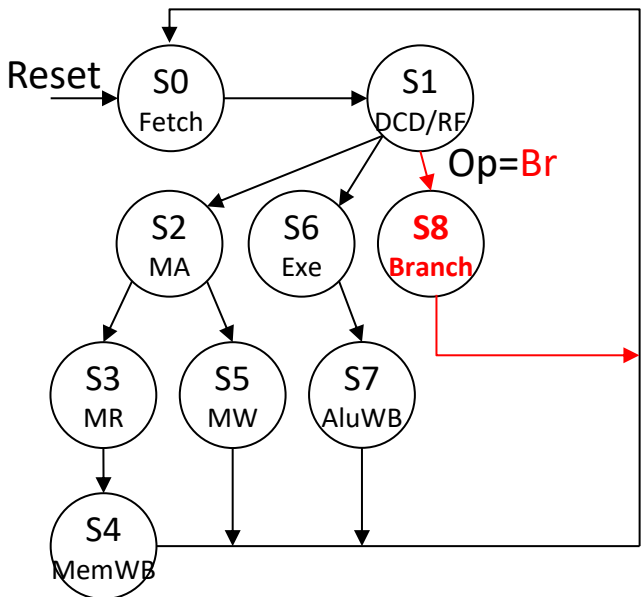


	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0							Zero	
NPCOp	PC+4	BEQ								
IRWr	1	0								
GPRWr	0	0								
DMWr	0	0								
ALUOp	X	SUB							SUB	
GPRSel	X	X							X	
WDSel	X	X							X	
ExtOp	X	X							X	
BSel	X	0							0	

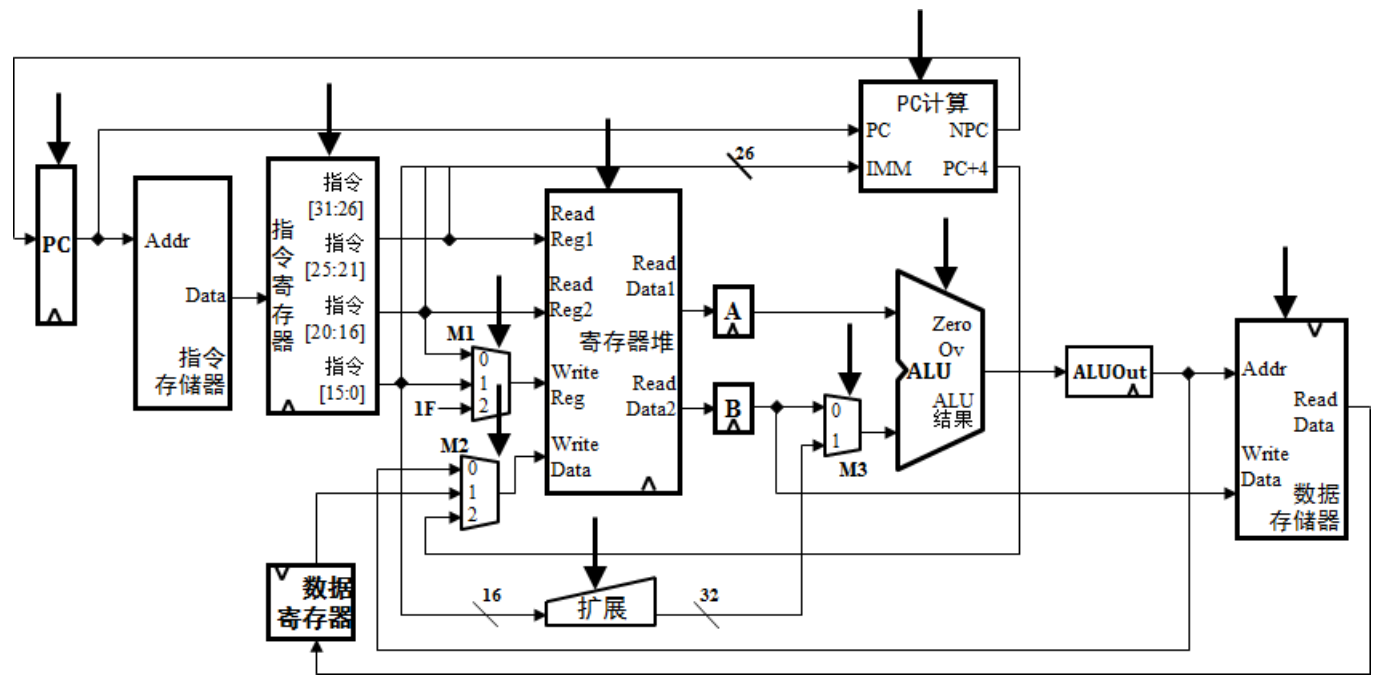

 

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr	1	0							Zero	
NPCOp	PC+4	BEQ								
IRWr	1	0								
GPRWr	0	0								
DMWr	0	0								
ALUOp	X	SUB							SUB	
GPRSel	X	X							X	
WDSel	X	X							X	
ExtOp	X	X							X	
BSel	X	0							0	

 


FSM构造过程

- LW, SW, ADDU, SUBU, ORI, LUI, BEQ, **JAL**

I: $\text{GPR}[31] \leftarrow \text{PC} + 4$

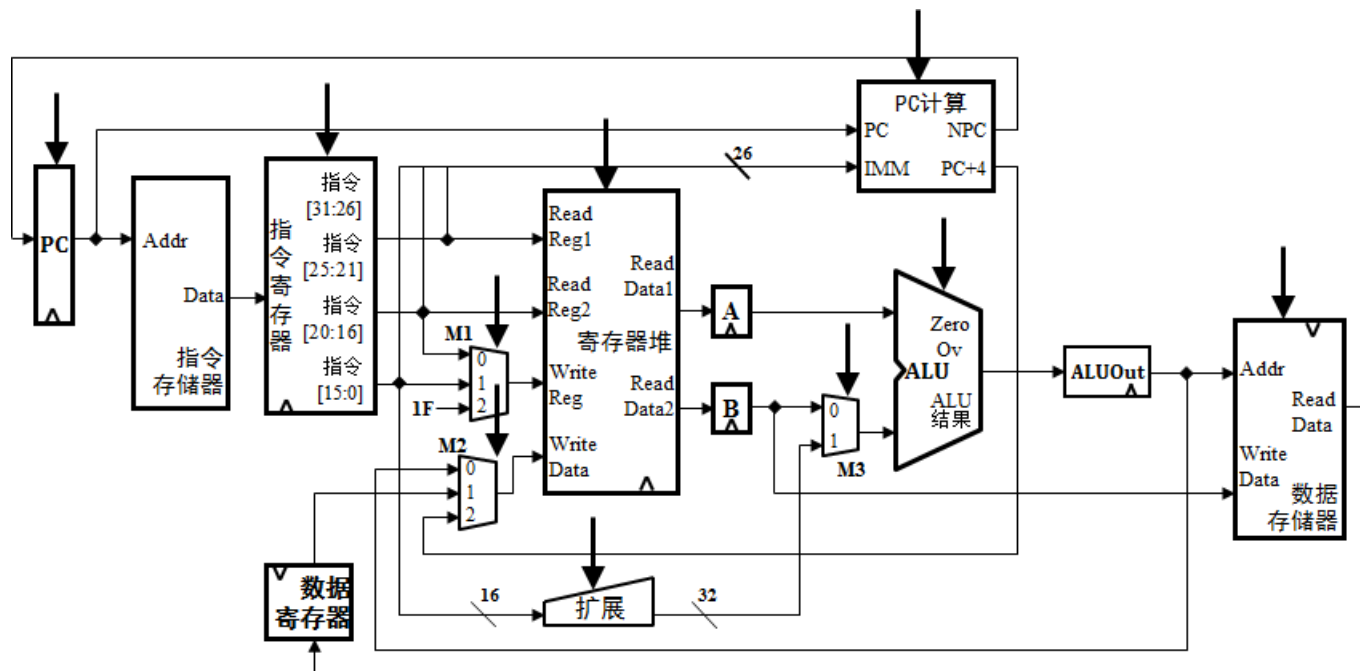I+1: $\text{PC} \leftarrow \text{PC}_{\text{GPRLEN}-1..28} \parallel \text{instr_index} \parallel 0^2$



综合信号：第1步

- 用变量表达所有指令

$\text{beq} = \text{op}[5]' \cdot \text{op}[4]' \cdot \text{op}[3]' \cdot \text{op}[2] \cdot \text{op}[1]' \cdot \text{op}[0]'$

。 。 。

$\text{Rtype} = \text{op}[5]' \cdot \text{op}[4]' \cdot \text{op}[3]' \cdot \text{op}[2]' \cdot \text{op}[1]' \cdot \text{op}[0]'$

$\text{addu} = \text{Rtype} \cdot \text{funct}[5] \cdot \text{funct}[4]' \cdot \text{funct}[3]' \cdot$
 $\text{funct}[2]' \cdot \text{funct}[1]' \cdot \text{funct}[0]$

	Op	Funct
LW	100011	
SW	101011	
ADDU	000000	100001
SUBU	000000	100011
ORI	001101	
LUI	001111	
BEQ	000100	
JAL	000011	

综合信号：第2步

- 给状态机分配寄存器

 - S0~S9：4个寄存器， fsm[3:0]

- 定义状态编号

- 用变量表达状态

$S0 = fsm[3]' \cdot fsm[2]' \cdot fsm[1]' \cdot fsm[0]'$

$S1 = fsm[3]' \cdot fsm[2]' \cdot fsm[1]' \cdot fsm[0]$

$S2 = fsm[3]' \cdot fsm[2]' \cdot fsm[1] \cdot fsm[0]'$

...

$S8 = fsm[3] \cdot fsm[2]' \cdot fsm[1]' \cdot fsm[0]'$

$S9 = fsm[3] \cdot fsm[2]' \cdot fsm[1]' \cdot fsm[0]$

状态名	编号
S0	0000
S1	0001
S2	0010
S3	0011
S4	0100
S5	0101
S6	0110
S7	0111
S8	1000
S9	1001

综合信号：第3步(以PCW_r为例)

	Op	Funct	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
LW	100011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW	101011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADDU	000000	100001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBU	000000	100011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORI	001101		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUI	001111		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEQ	000100		1	0	0	0	0	0	0	0	zero	0
JAL	000011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$$PCW_r = (\text{lw} + \text{sw} + \text{addu} + \text{subu} + \text{ori} + \text{lui} + \text{beq} + \text{j al}) \cdot S0 + \\ (\text{beq} \cdot \text{zero}) \cdot S8 + \\ \text{j al} \cdot S9$$

由于S0是所有指令的公共状态，可以优化为

$$PCW_r = S0 + \\ (\text{beq} \cdot \text{zero}) \cdot S8 + \\ \text{j al} \cdot S9$$

合并

- 构造出N类表

- $N \ll 56!$

- 示例：PCWr

- 抽取：N张表分别抽取PCWr的所有真值

- 真值：形成PCWr的真值表

- 方程：真值表化简

注意：

⇒ 某些信号(ALUOp)可能需要二次真值表

ADD

SW

LW

	Op	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr		1	0					0	0		

	Op	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr		1	0	0		0					

	Op	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr		1	0	0	0						
IRWr		1	0	0	0						
RFDatSrc	01										
RegDst	00										
ExtOp	S										
RegWr		0	0	0	0	1					
ALUSrcA		00	X	1	X	X					
ALUSrcB		01	X	10	XX	XX					
ALUOp		00	X	00	XX	XX					
PCSrc		00	X	XX	XX	XX					
MemWr		0	0	0	0	0					

学计算机学院

