

计算机组成原理

计算机组成原理课程组

(刘旭东、高小鹏、肖利民、牛建伟、栾钟治)

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
 1. 单周期数据通路设计
 2. 单周期控制器设计
 3. 单周期性能分析
- 四. MIPS多周期处理器设计
 1. 多周期数据通路设计
 2. 多周期控制器设计
 3. 多周期性能分析
- 五. MIPS流水线处理器设计

洗衣房：生活中的流水线

❖ 处理器：洗衣房

❖ 4条指令：张三、李四、王五、周大麻子

➢ 指令：洗衣服

➢ 指令过程：洗涤→烘干→熨整

❖ 指令各阶段延迟


➢ 洗衣：30分钟

➢ 烘干：40分钟

➢ 熨整：20分钟




串行洗衣房

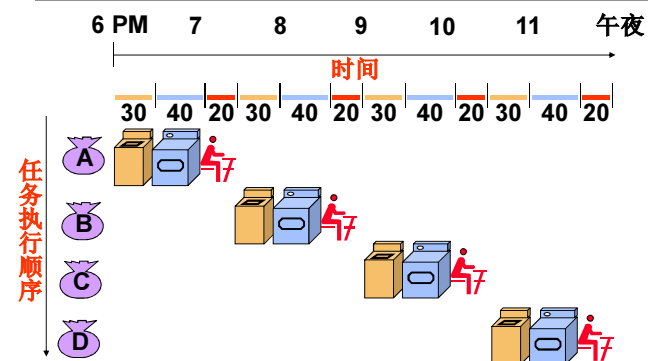


❖ 串行洗衣房：6个小时完成4个任务

❖ 如果采用流水线技术，那么。。。

流水化洗衣房：尽可能早的开始工作

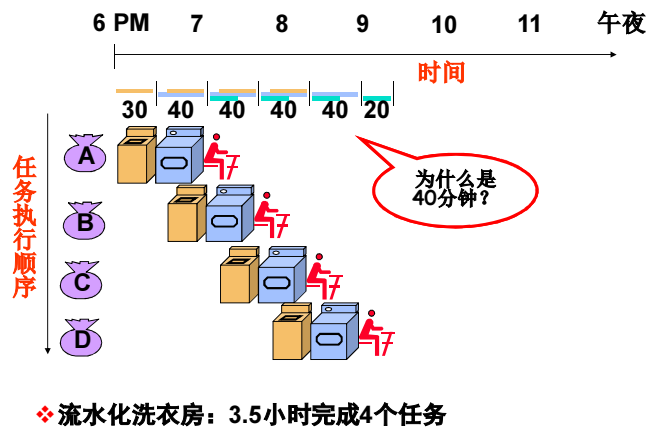


流水线性质

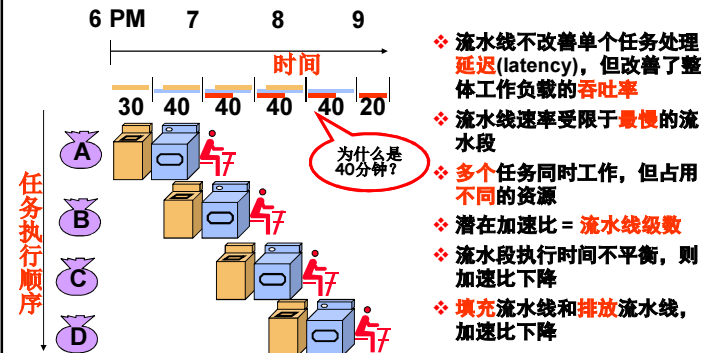

MIPS数据通路的5个阶段

- 1) **IF**: 取指令 (Instruction Fetch), PC值变化
- 2) **ID**: 指令译码 (Instruction Decode), 读寄存器
- 3) **EX**: 执行运算 (Execution), ALU操作
Load/Store: 计算地址
其他指令: 执行运算操作
- 4) **MEM**: 访存
Load: 从Memory中读取数字
Store: 将数据写入Memory
- 5) **WB**: 数据写回寄存器 (Write Data Back to Register)


流水线数据通路

 

- ❖ 在不同阶段之间增加寄存器
➢ 保存前一个周期产生的信息
- ❖ 5 阶段流水线
➢ 意味着时钟频率实际上变为原来的5倍


流水的控制信号

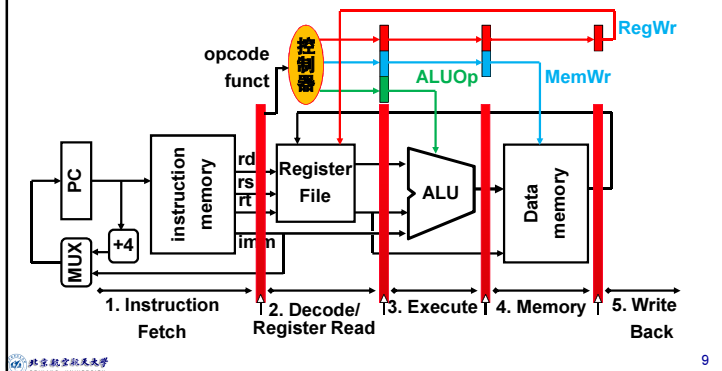- ❖ 控制器：译码产生控制信号，与单周期完全相同
- ❖ 控制信号流水寄存器：控制信号在寄存器中传递，直至不再需要




正确认识流水线—流水线寄存器

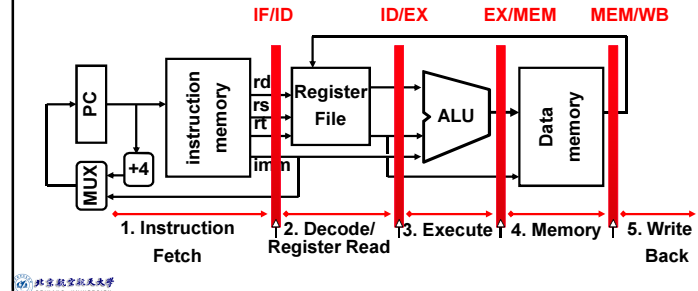- ❖ 命名法则：前级/后级
 - 示例：IF/ID，前级为读取指令，后级为指令译码(及读操作数)
- ❖ 功能：时钟上升沿到来时，保存前级结果；之后输出至下级组合逻辑
 - 也可能直接连接到下级流水线寄存器
 - 例如ID/EX保存的从RF读出的第2个寄存器值，就直接传递到EX/MEM




正确认识流水线—流水线级数与RF

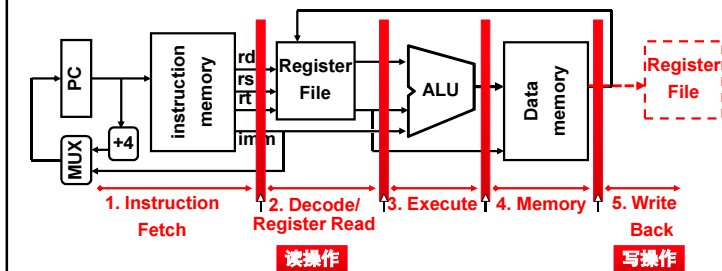- ❖ N级流水线：必须有N级流水线寄存器
 - 插入N-1级流水线寄存器，最后一级为Register File
- ❖ RF：这是一个特殊部件，有2次使用
 - 读：第2级；写：第5级



正确认识流水线：流水线级数与RF

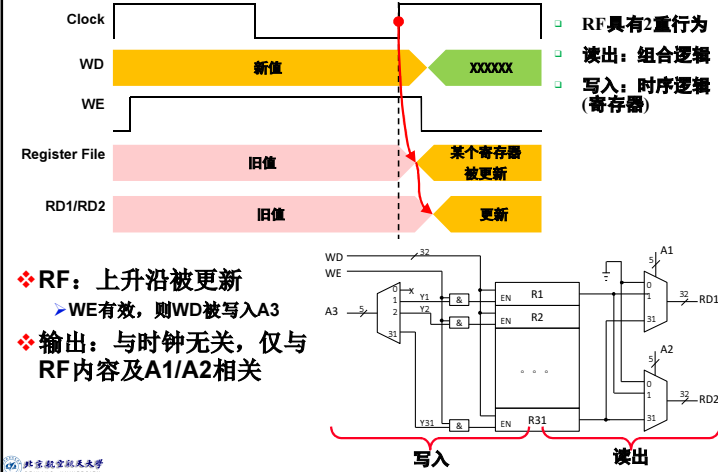

- ❖ RF：上升沿被更新
 - WE有效，则WD被写入A3
- ❖ 输出：与时钟无关，仅与RF内容及A1/A2相关


正确认识流水线：流水阶段与流水线寄存器

❖ 流水阶段：组合逻辑+寄存器

- 起始：前级流水线寄存器的**输出**
- 中间：组合逻辑（如ALU）
- 结束：**写入**后级流水线寄存器
- 当时钟上升沿到来时，组合逻辑计算结果存入后级寄存器


❖ 示例：EX阶段

 - 起始：ID/EX流水线寄存器中的RF寄存器/扩展单元的**输出**
- 中间(组合逻辑)：**ALU完成计算**
- 结束(寄存器)：在clock**上升沿到来时**，结果**写入**EX/MEM中相应寄存器



正确认识流水线：DM

 - ❖ 写入时：表现为寄存器，属于MEM/WB寄存器范畴
- ❖ 读出时：可以等价为组合逻辑
 - 与RF的读出是类似的



流水线的变化


❖ 寄存器影响信息的流动

- 名字寄存器 (例如：IF/ID，标明相邻的阶段)
- 寄存器**分隔**各阶段之间的信息流
- 在**任何的时间片段**，**每一个阶段**执行着**不同的指令**！


❖ 需要重新验证数据通路（连线和部件的放置）

流水线的细节分析


- 验证lw指令在流水线中的流动

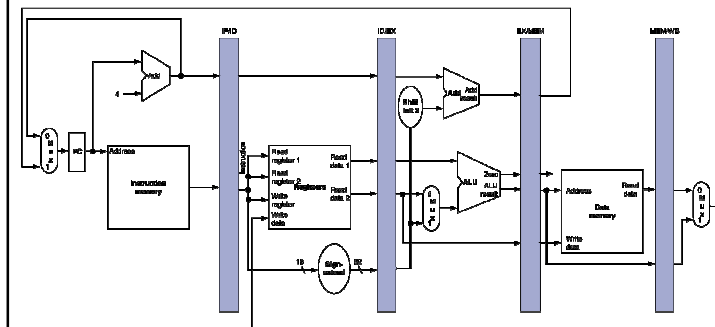


Lw指令的取值 (IF)

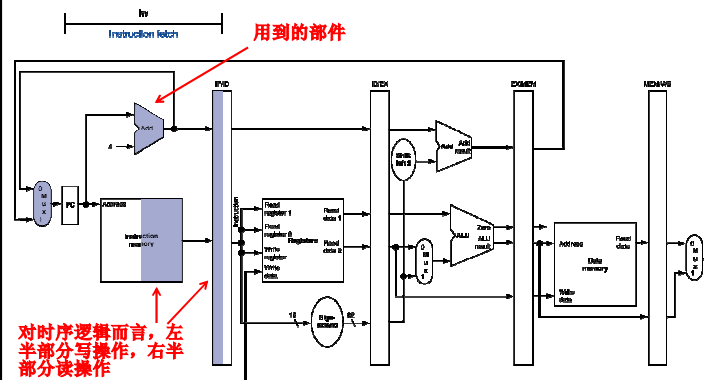


Lw指令的译码 (ID)

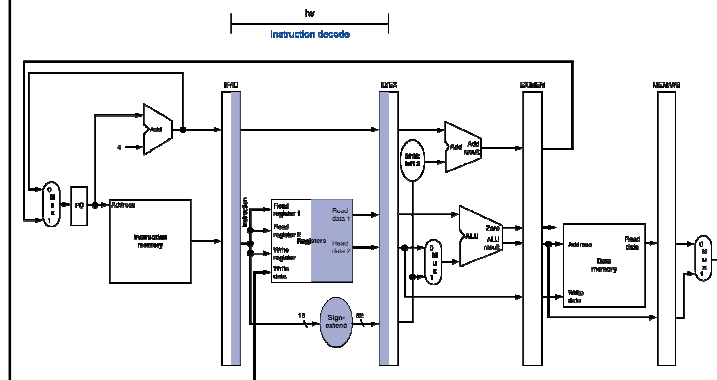

Lw指令的执行 (EX)

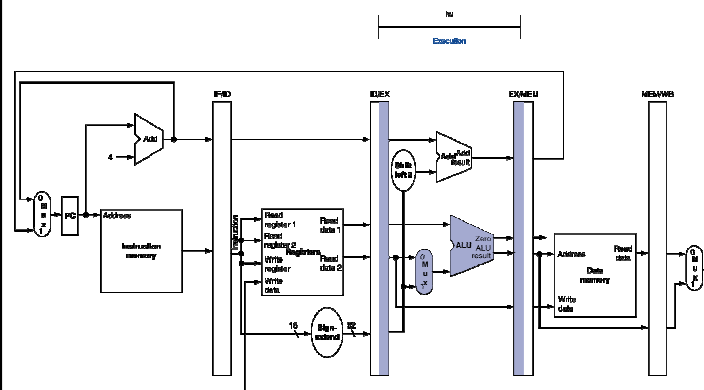


Lw指令的访存 (MEM)

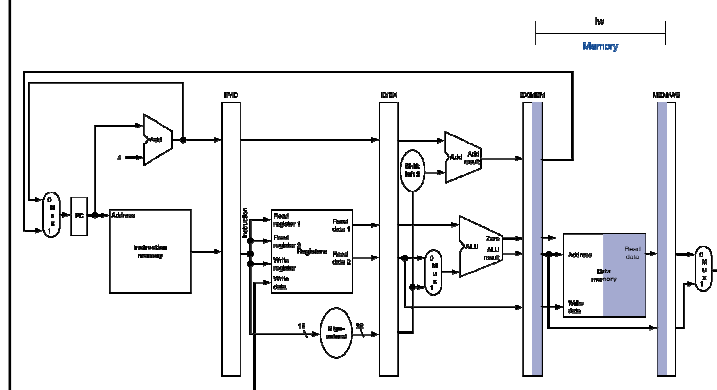


Lw指令的写回 (WB)

➤ 这里有些不对头!!

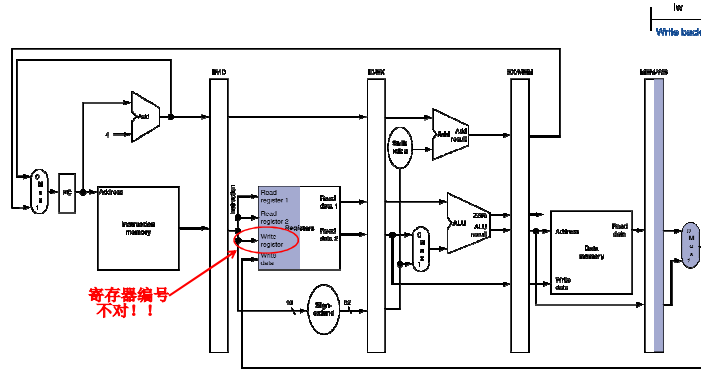


修正数据通路

- 这样, 任何指令写寄存器就不会有问题了!

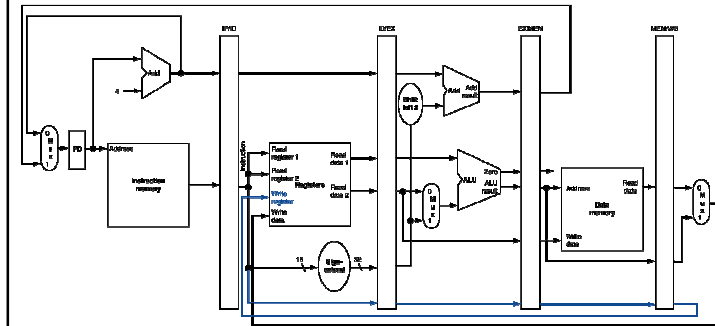

流水线执行的表示

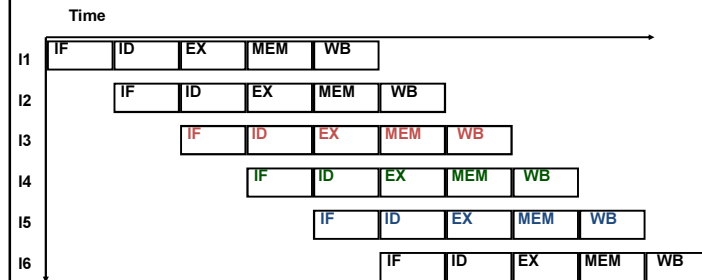


- ❖ 所有的指令必须有同样的阶段数, 所以有些指令在某些阶段会处于空闲状态 (idle)
- 例如MEM阶段对所有算术运算指令

时钟驱动的流水线时空图


- ❖ 用途: 精确分析指令/时间/流水线三者关系时
 - 行: 某个时钟, 指令流分别处于哪些阶段
 - 列: 某个部件, 在时间方向上的执行了哪些指令
- ❖ 注意区分流水阶段与流水线寄存器的关系
- ❖ 可以看出, 在clk5后, 流水线全部充满
 - 所有部件都在执行指令
 - 只是不同的指令

		IF级ID/RF级EX级MEM级WB级							
相对PC地址偏移	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB	RF
0	Instr 1	J 1	0→4	Instr 1	Instr 1				
4	Instr 2	J 2	4→8	Instr 2	Instr 2	Instr 1			
8	Instr 3	J 3	12→12	Instr 3	Instr 3	Instr 2	Instr 1		
12	Instr 4	J 4	12→16	Instr 4	Instr 4	Instr 3	Instr 2	Instr 1	
16	Instr 5	J 5	16→20	Instr 5	Instr 5	Instr 4	Instr 3	Instr 2	Instr 1
20	Instr 6	J 5	16→20	Instr6	Instr6	Instr5	Instr4	Instr3	Instr2

流水线图

 


❖ 使用数据通路图表达流水线

 

流水线的图形化表示

- 寄存器堆: 右半部读, 左半部写

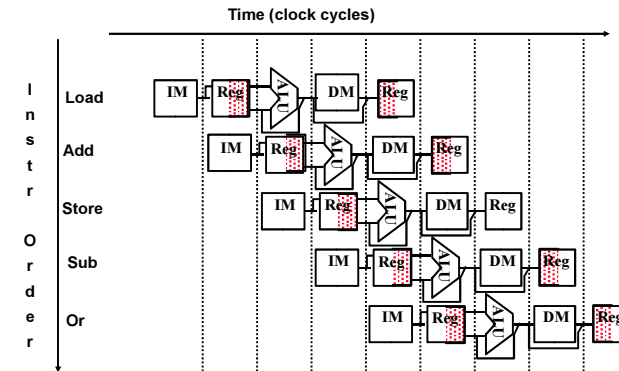

指令级并行(ILP)


- ❖ 流水线允许使用相同的部件同时执行多条指令的某个部分
 - instruction level parallelism

流水线的性能

- ❖ 假设每个阶段的时间如下
 - 寄存器读/写100ps
 - 其他阶段200ps

Instr	Instr fetch	Register read	ALU op	Memory access	Register write	Total time
lw	200ps	100 ps	200ps	200ps	100 ps	800ps
sw	200ps	100 ps	200ps	200ps		700ps
R-format	200ps	100 ps	200ps		100 ps	600ps
beq	200ps	100 ps	200ps			500ps

- ❖ 流水线的时钟频率?
 - 对比流水线数据通路和单周期数据通路

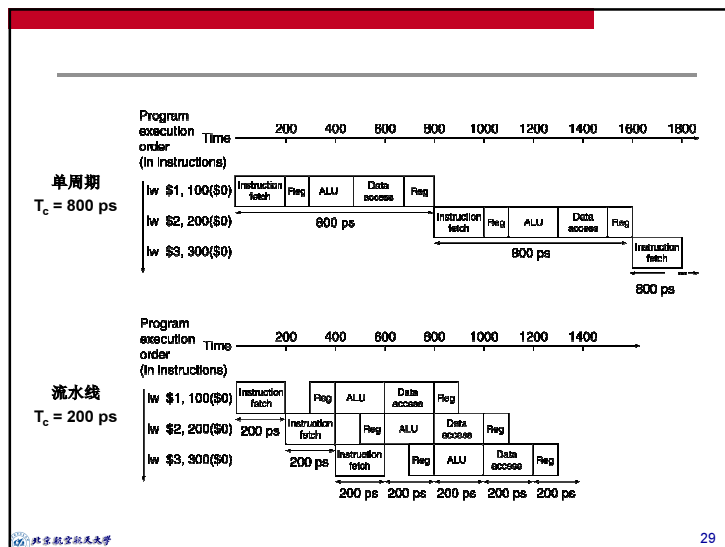

流水线的加速比

❖ 使用 T_c (完成一条指令的时间) 计算加速比

$$T_{c, \text{pipelined}} \geq \frac{T_{c, \text{single-cycle}}}{\text{Number of stages}}$$

➢ 各阶段均衡的时候取等号 (各阶段消耗相等的时间)

❖ 如果不均衡则加速比会下降

❖ 加速比的获得是由于增加了吞吐量

➢ 每条指令的延迟并没有减少

流水线和ISA设计

- ❖ MIPS的指令集就是为流水线设计的!
- ❖ 所有的指令都是32-bits
 - 方便在一个周期内完成取指和译码
- ❖ 指令格式简单规范, 2个源操作数域的位置固定不变
 - 能够在一步内译码和读寄存器
- ❖ 只有Load和Store指令操作Memory
 - 能够在第三阶段计算地址, 第四阶段访存
- ❖ 内存对齐
 - 访存只需一个周期

流水线冒险

在下一个时钟周期妨碍下一条指令执行的情况

1) 结构冒险

➢ 某个需要的资源忙 (比如在多个阶段都要用到)

2) 数据冒险

➢ 指令之间的数据依赖
 ➢ 需要等待之前的指令以完成数据读写


3) 控制冒险

➢ 执行流依赖于之前的指令


结构冒险

- ❖ 对资源使用的冲突
- ❖ 只使用一个memory的MIPS流水线
 - Load/Store需要访问内存
 - 取指令可能不得不暂停相应的周期
 - 产生一个流水线“气泡”
- ❖ 因此, 流水线数据通路需要单独的指令和数据存储器
 - 单独的 L1 IS 和 L1 DS

结构冒险#1: 单一存储器

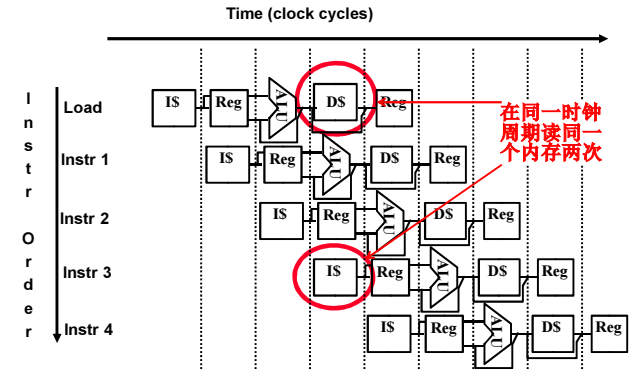

结构冒险#2: 寄存器

 


两种可能的解决方案:


- 1) 分割寄存器堆的访问周期: 时钟周期的前半段写, 后半段读
 - 可行, 因为寄存器堆的访问速度非常快 (小于ALU阶段所需时间的一半)
- 2) 构建具有独立读/写端口的寄存器堆

❖ 结论: 寄存器读/写可以在同一个时钟周期进行


数据冒险

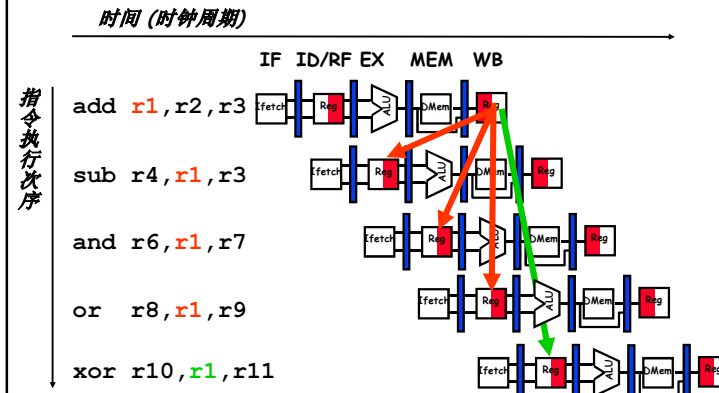

数据冒险解决策略—旁路

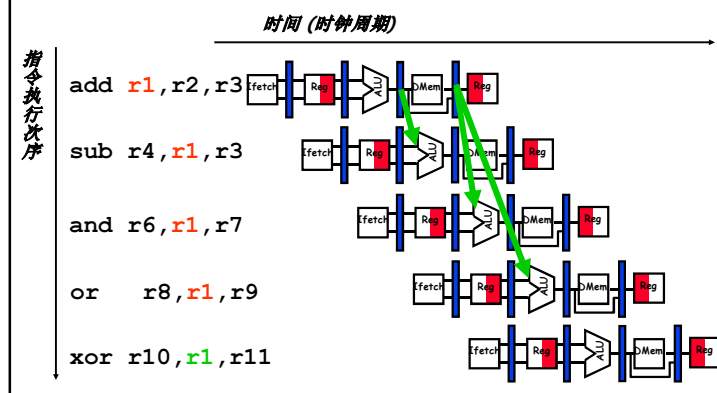


调整硬件结构支持旁路

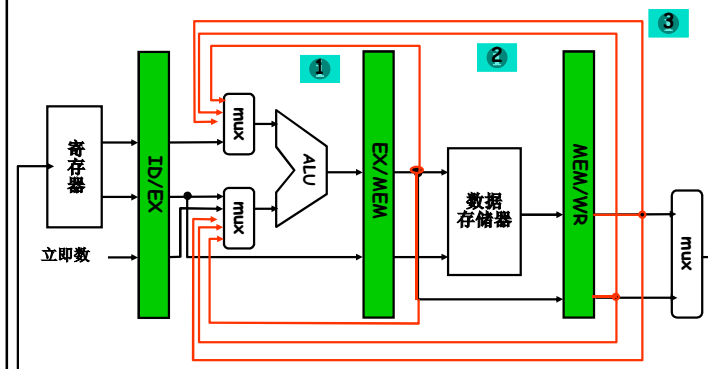


带转发的数据通路

- 需要改变什么?

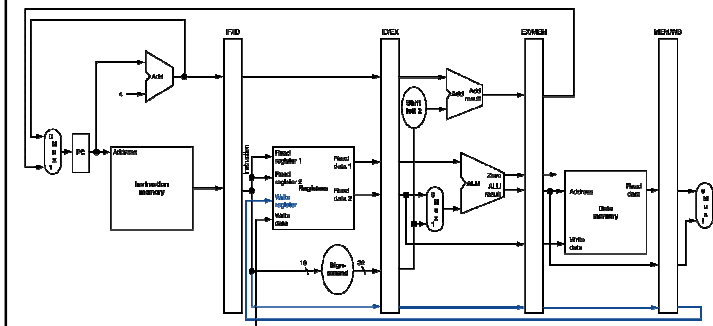


❖ 增加转发单元

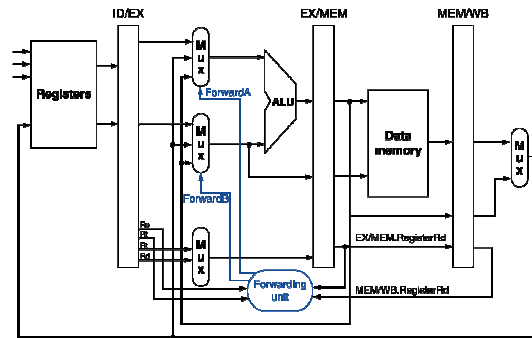

数据冒险: Loads

❖ 数据流回到从前会带来风险

 

• 靠转发不能解决所有问题

- 必须暂停依赖于load的指令，然后转发（需要更多硬件）

❖ 硬件暂停流水线


➢ “硬件互锁”

lw \$t0, 0(\$t1)

sub \$t3, \$t0, \$t2

and \$t5, \$t0, \$t4

or \$t7, \$t0, \$t6

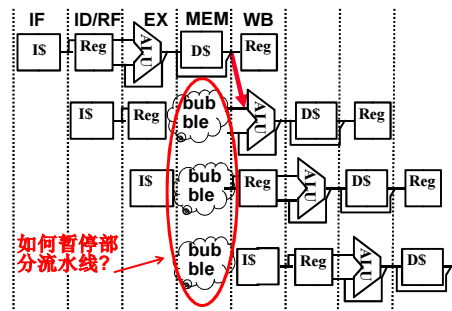

直观上看，这正是我们想要的，但是实际当中的暂停是“水平”实现的

如何暂停部分流水线?

❖ 暂停等价于nop


lw \$t0, 0(\$t1)

nop

sub \$t3, \$t0, \$t2

and \$t5, \$t0, \$t4

or \$t7, \$t0, \$t6

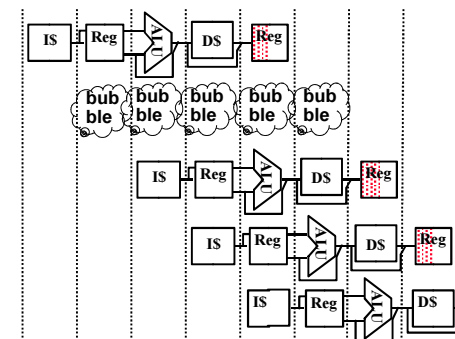

load导致的数据冒险：Clk1上升沿后

❖ 指令流

- lw进入IF/ID
- PC：指向sub指令的地址
 - $PC \leftarrow PC + 4$
- IM：输出sub指令

后续不再分析PC和IM

				IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级	
地址	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB	RF
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2								
8	and \$t5, \$t0, \$t4								
12	or \$t7, \$t0, \$t6								
16	add \$t1, \$t2, \$t3								

load导致的数据冒险：Clk2上升沿后

❖ 指令流

- sub进入IF/ID寄存器；lw进入ID/EX寄存器

❖ 冲突分析：冲突出现

❖ 执行动作：设置控制信号，在clk3插入nop指令

- ①冻结IF/ID：sub继续被保存
- ②清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
- ③禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持为PC+4

				IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级	
地址	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB	RF
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4								
12	or \$t7, \$t0, \$t6								
16	add \$t1, \$t2, \$t3								

load导致的数据冒险：Clk3上升沿后

❖ 指令流

- sub进入ID/EX；lw进入EX/MEM
- ID/EX向ALU提供数据

❖ 冲突分析：冲突解除

- 转发机制将在clk4时可以发挥作用

				IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级	
地址	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB	RF
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4	3	8→8	and	sub	nop	lw		
12	or \$t7, \$t0, \$t6								
16	add \$t1, \$t2, \$t3								

load导致的数据冒险：Clk4上升沿后

❖ 指令流

- lw：结果存入MEM/WB。
- sub：进入ID/EX。故ALU的操作数可以从MEM/WB转发

❖ 执行动作

- 控制MUX，使得MEM/WB输入到ALU

				IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级	
地址	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB	RF
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4	3	8→8	and	sub	nop	lw		
12	or \$t7, \$t0, \$t6	4	8→12	and→or	and	sub	nop	lw结果	
16	add \$t1, \$t2, \$t3								

load导致的数据冒险: Clk5上升沿后

❖ 指令流


- lw: 结果回写至RF
- sub: 结果保存在EX/MEM

				IF级		ID级	EX级	MEM级	WB级
地址	指令	CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/ME M	MEM/WB	RF
0	lw \$t0, 0(\$t1)	J 1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	J 2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4	J 3	8→8	and	sub	nop	lw		
12	or \$t7, \$t0, \$t6	J 4	8→12	and→or	and	sub	nop	lw结果	
16	add \$t1, \$t2, \$t3	J 5	12→16	or→add	or	and	sub结果	nop	lw结果

load导致的数据冒险

❖ Q: 如果设置从DM到ALU输入的转发, 这个设计优劣如何?

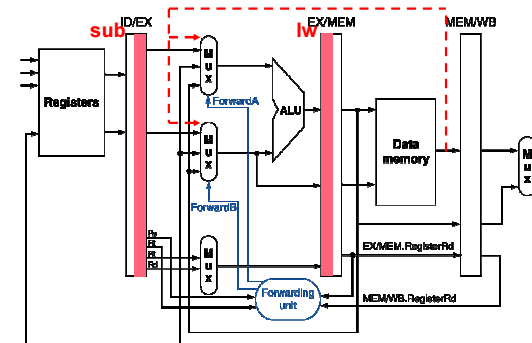- 设计初衷: 将DM读出数据提前1个clock转发至ALU, 从而消除lw指令导致的数据相关, 无需插入NOP




load导致的数据冒险

❖ A: 功能虽然正确, 但CPU时钟频率大幅度降低

- 原设计: $f = 5\text{GHz}$
 - 各阶段最大延迟为200ps
- 新设计: $f = 2.5\text{GHz}$
 - EX阶段 修改后 = ALU延迟 + DM延迟 = 400ps
 - EX阶段延迟成为最大延迟

警惕: 木桶原理!

流水线各阶段延迟不均衡, 将导致流水线性能严重下降

 

前面PPT的数据


Instr	Register	ALU op	Memory	Register
fetch	read		access	write
200ps	100 ps	200ps	200ps	100 ps

如何插入NOP指令?

❖ 检测条件: IF/ID的前序是lw指令, 并且lw的rt寄存器与IF/ID的rs或rt相同

❖ 执行动作:

 
- ①冻结IF/ID: sub继续被保存
- ②清除ID/EX: 指令全为0, 等价于插入NOP
- ③禁止PC: 防止PC继续计数, PC应保持为PC+4




如何插入NOP指令?

Cycle N

 地址 指令
0 lw \$t0, 0(\$t1)
4 sub \$t3, \$t0, \$t2
8 and \$t5, \$t0, \$t4
12 or \$t7, \$t0, \$t6
16 add \$t1, \$t2, \$t3



Cycle N+1

 

如何插入NOP指令?


❖ 执行动作:

- ①冻结IF/ID: sub继续被保存
- ②清除ID/EX: 指令全为0, 等价于插入NOP
- ③禁止PC: 防止PC继续计数, PC应保持为PC+4

❖ 数据通路: 将IF/ID修改为使能型寄存器

❖ 控制系统: 增加IF/ID.en控制信号

- 当IF/ID.en为0时, IF/ID在下一个clock上升沿到来时保持不变

 

如何插入NOP指令?


❖ 执行动作:

- ①冻结IF/ID: sub继续被保存
- ②清除ID/EX: 指令全为0, 等价于插入NOP
- ③禁止PC: 防止PC继续计数, PC应保持为PC+4

❖ 数据通路: 将ID/EX修改为复位型寄存器

❖ 控制系统: 增加ID/EX.clr控制信号

 - 当ID/EX.clr为0时, ID/EX在下一个clock上升沿到来时被清除为0



如何插入NOP指令?


❖ 执行动作:

- ①冻结IF/ID: sub继续被保存
- ②清除ID/EX: 指令全为0, 等价于插入NOP
- ③禁止PC: 防止PC继续计数, PC应保持为PC+4

❖ 数据通路: 将PC修改为使能型寄存器

❖ 控制系统: 增加PC.en控制信号

- 当PC.en为0时, PC在下一个clock上升沿到来时保持不变

 

如何插入NOP指令?

❖ lw冒险处理示例伪代码

❖ 注意: 时序关系

- 各信号在clk2上升沿后有效
- NOP是在clk3上升沿后发生, 即寄存器值在clk3上升沿到来时发生变化(或保持不变)

```
if (ID/EX.MemRead) &
((ID/EX.rt == IF/ID.rs) |
 (ID/EX.rt == IF/ID.rt))
  IF/ID.en <- 禁止
  ID/EX.clr <- 清除
  PC.en <- 禁止
```

地址	指令								
		IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级			
CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/ME	MEM/WB	RF		
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4	3	8→8	and	sub	nop	lw		
12	or \$t7, \$t0, \$t6								
16	add \$t1, \$t2, \$t3								

如果没有转发电路呢?

❖ 由于有转发电路, 因此lw指令只插入1个NOP指令

❖ Q: 如果没有转发, 需要怎么处理呢?

❖ A: EX/MEM, MEM/WB也均需要做冲突分析及NOP处理

- EX/MEM, MEM/WB也需要修改, 并增加相应控制信号

地址	指令								
		IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级			
CLK	PC	IM	IF/ID	ID/EX	EX/ME	MEM/WB	RF		
0	lw \$t0, 0(\$t1)	1	0→4	lw→sub	lw				
4	sub \$t3, \$t0, \$t2	2	4→8	sub→and	sub	lw			
8	and \$t5, \$t0, \$t4	3	8	and	sub	nop	lw		
12	or \$t7, \$t0, \$t6	4	8	and	sub	nop	nop	lw结果	
16	add \$t1, \$t2, \$t3	5	8	and	sub	nop	nop	nop	lw结果
		6	8→12	and→or	and	sub	nop	nop	nop

❖ Load之后的时间片段称为load延迟时隙


- 如果后续指令会用到load回来的结果, 硬件互锁机制会暂停该指令一个时钟周期
- 在延迟时隙由硬件暂停指令等价于在该时隙加nop (除非加nop占用更多的代码空间)

❖ Idea: 让编译器在该时隙插入一条不相关的指令 → 无需暂停!

避免暂停指令的代码调度

❖ 对代码重排序以避免下一条指令使用load的结果!

❖ MIPS 代码: A=B+E; C=B+F;

 

控制冒险

❖ 分支 (beq, bne) 决定控制流

- 下一条指令的获取依赖于分支的结果
- 流水线无法总是取到正确的指令
 - 仍然会执行ID阶段

❖ 简单的解决方案: 暂停每一个分支直到获得新的PC值

- 我们必须暂停多长时间?


分支指令冒险造成的停顿代价

地址	指令	CLK	PC	IF级	ID级	EX级	MEM级	WB级
0	beq \$1, \$3, 24	J 1	0→4	beq→and	beq			
4	and \$12, \$2, \$5	J 2	4	and	nop	beq		
8	or \$13, \$6, \$2	J 3	4	and	nop	nop	beq结果	
12	add \$14, \$2, \$2	J 4	4→28	and→lw	nop	nop	nop	
16		J 5	28→32	lw→XX	lw	nop	nop	nop
20	lw \$4, 50(\$7)							

❖ 如不对分支指令做任何处理, 则必须插入3个NOP

- 分支指令结果及新PC值保存在EX/MEM, 因此PC在clk4才能加载正确值
- IF/ID在clk5才能存入转移后指令(即lw指令)


Q: IF/ID.clr表达式?

 

方案1: 假定分支不发生


- ❖ 即使在ID级发现是分支指令也不停顿
- ❖ 根据分支指令结果, 决定是否清除3条后继指令
 - 使得and/or/add不能前进

PC相对偏移	指令
0	beq \$1, \$3, 24
4	and \$12, \$2, \$5
8	or \$13, \$6, \$2
12	add \$14, \$2, \$2
28	lw \$4, 50(\$7)

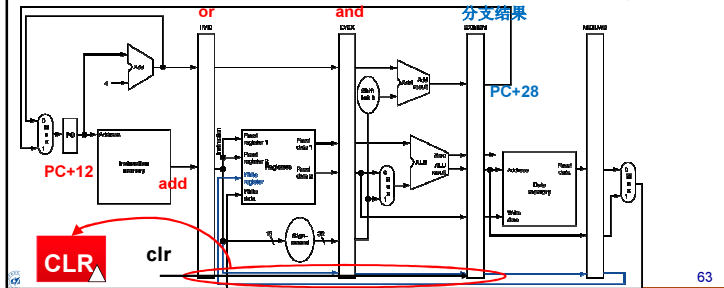

方案2: 缩短分支延迟


- ❖ 在ID阶段放置比较器, 尽快得到分支指令结果
 - 分支指令结果可以提前2个clock得到
 - 分支指令后继可能被废弃的指令减少为1条
 - 当需要转移时, 清除IF/ID即可

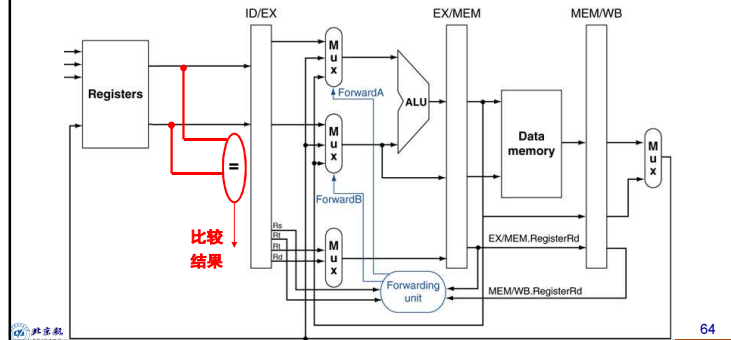

方案2: 缩短分支延迟

- ❖ 比较器前置后, 会产生数据相关
 - 分支指令可能依赖于前条指令的结果
- ❑ 依赖计算1: 从ALU转发数据
- ❑ 依赖计算2: 只能暂停

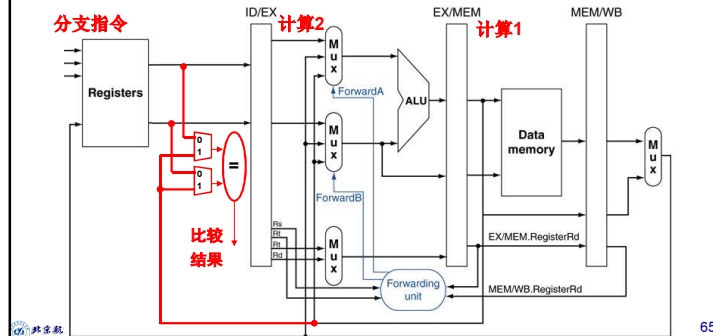Q: 如果依赖MEM/WB的结果, 是否需要设置转发?
提示: MEM/WB已经有回写通道了, 但RF设计满足吗?



65

控制冒险: 分支

- ❖ 选择 #3: 分支延迟时隙
 - 无论是否分支跳转, 总是立即执行分支之后的指令
 - 最坏情况: 增加一个nop分支延迟时隙
 - 最好情况: 移动一条指令放入分支延迟时隙
 - 必须不影响程序的逻辑

北京航空航天大学

66

控制冒险: 分支

- ❖ MIPS 使用延迟的分支这一概念
 - 对指令重排序是加速程序执行的常用方法
 - 编译器选择一条指令放入分支延迟时隙执行大约能节省50%的时间
- ❖ Jump指令也有延迟时隙
 - 为什么需要?

北京航空航天大学

67

延迟分支的例子

无延迟分支	延迟分支
or \$8, \$9, \$10	add \$1, \$2, \$3
add \$1, \$2, \$3	sub \$4, \$5, \$6
sub \$4, \$5, \$6	beq \$1, \$4, Exit
beq \$1, \$4, Exit	or \$8, \$9, \$10
xor \$10, \$1, \$11	xor \$10, \$1, \$11
Exit:	Exit:

为什么不是其它的指令?

北京航空航天大学

68

延迟的Jump

❖ MIPS Green Sheet


jal:

$R[31] = PC + 8$; $PC = \text{JumpAddr}$


➤ $PC+8$ 就是因为jump 延迟时隙!

➤ $PC+4$ 所指的指令总是在jal转跳向label之前被执行, 所以返回 $PC+8$

```
lw $t0, 0($t0)
add $t1, $t0, $t0
```

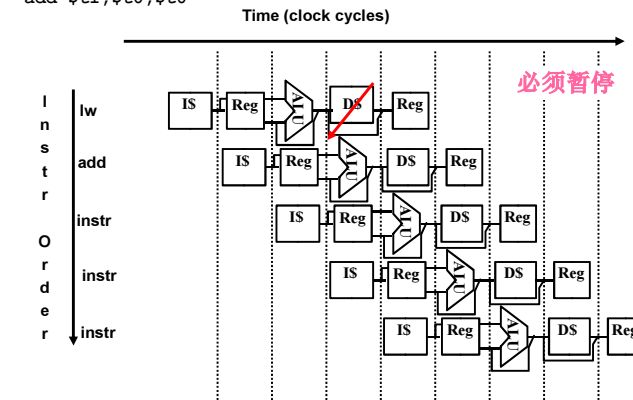
 
```
add $t1, $t0, $t0
addi $t2, $t0, 5
addi $t4, $t1, 5
```



```
addi $t1, $t0, 1
addi $t2, $t0, 2
addi $t3, $t0, 2
addi $t3, $t0, 4
addi $t5, $t1, 5
```

