

计算机学院专业必修课

---

# 计算机组成

## 多周期处理器 形式建模综合方法

高小鹏


北京航空航天大学计算机学院

# 提纲

- 数据通路一般性方法
- 状态/控制信号矩阵压缩表达
- 2个数据通路设计的对比
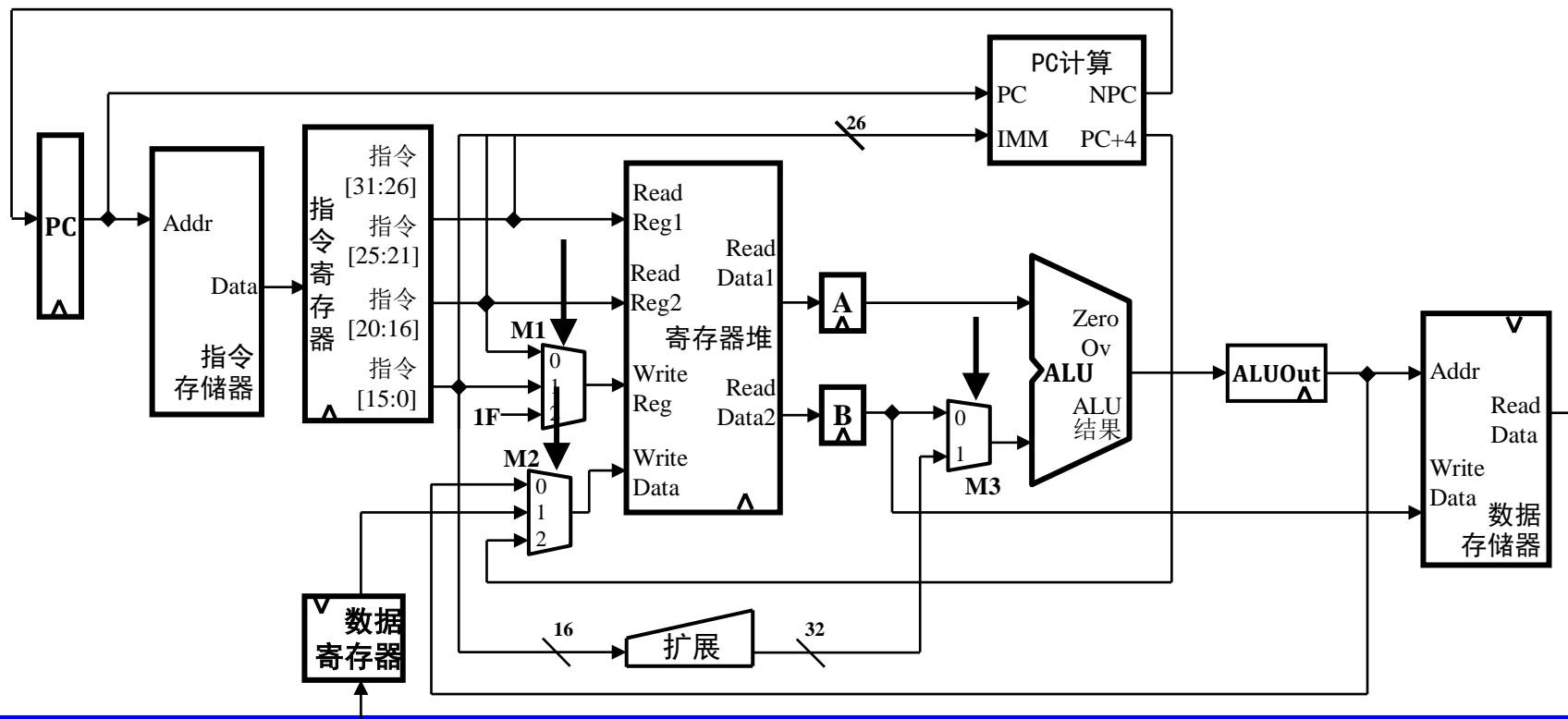
# 数据通路的一般性方法

- 与单周期没有本质差别
- 增加：IR、A/B、ALUOut、DR
  - 仅仅在原有数据通路中插入寄存器



# 数据通路的一般性方法

- 扩展了表格
  - 增加IR、A/B、ALUOut、DR
- 分析方法没有任何变化
  - 指令执行的实质路径不因多周期设计而变化

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM	DR
	PC	IMM				WrData	WrReg				1	2			

# 数据通路的一般性方法

- 数据通路基本特点：大部分部件是固定输入，只有少数为多输入
  - 通用寄存器的目的寄存器：R、I、JAL
  - 通用寄存器的回写数据：运算、load、JAL
  - ALU的2输入

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM	DR
	PC	IMM				WrData	WrReg				1	2			
指令						变	变					变			

## 示例：LW

- 主要关注：3个
  - WrReg、WrData
  - ALU第2输入

# RTL

$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$

$$PC \leftarrow PC + 4$$
[illegible]

# 示例：SW

## ■ SW

RTL

$\text{MEM}[\text{R}[\text{rs}] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	

# 示例：ADDU

- ADDU

RTL

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$   
 $PC \leftarrow PC + 4$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			



# 示例：SUBU

## ■ SUBU

RTL

$$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$$

$$PC \leftarrow PC + 4$$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			

# 示例：ORI

## ■ ORI

RTL

$R[rd] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero\_extend}(\text{imm16})$

$PC \leftarrow PC + 4$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
ORI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			

# 示例：LUI

- 设计方案1
  - ▣ 延用R类、I类

RTL

$R[rt] \leftarrow \text{imm16} \parallel 0^{16}$

$PC \leftarrow PC + 4$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
ORI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
LUI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			

# 示例：LUI

- 设计方案2
  - ▣ 减少部件

RTL

$R[rt] \leftarrow \text{imm16} \parallel 0^{16}$

$PC \leftarrow PC + 4$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
ORI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
LUI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	EXT	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]						

# 示例：BEQ

RTL

$$PC \leftarrow (R[rs] == R[rt]) ? PC + 4 + \text{sign\_ext}(\text{imm16}) \parallel 00 : PC + 4$$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
ORI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
LUI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
BEQ	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			

# 示例：JAL

RTL

$R[31] \leftarrow PC + 4$

$PC \leftarrow PC[31:28] || \text{instr\_index} || 00$

	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM		DR
	PC	IMM				WData	RD				1	2		A	D	
LW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	DR	IR[20:16]	RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut		DM
SW	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2	IR[15:0]	A	EXT	ALU	ALUOut	B	
ADDU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
SUBU	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[15:11]	RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
ORI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
LUI	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	ALUOut	IR[20:16]	RF.RD1		IR[15:0]	A	EXT	ALU			
BEQ	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM			RF.RD1	RF.RD2		A	B	ALU			
JAL	PC	IR[15:0]	NPC.NPC	PC	IM	PC.PC4	0x1F									

# 提纲

- 数据通路一般性方法
- 状态/控制信号矩阵压缩表达
- 2个数据通路设计的对比

# 常规表达方式的不足

- S1：信号/状态矩阵：每条指令一张表
  - ▣ N条指令N张表
- S2：信号真值表矩阵有效表达密度低
  - ▣ 大量0元素
  - ▣ 我们真正需要却是1元素


	Op	Func	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
PCWr			1	0	0	0	0					
NPCOp			PC+4	X	X	X	X					
IRWr			1	0	0	0	0					
GPRWr			0	0	0	0	1					
DMWr			0	0	0	0	0					
ALUOp			X	add	add	add	add					
GPRSel			X	00	00	00	00					
WDSel			X	01	01	01	01					
ExtOp			X	SE	SE	SE	SE					
BSel			X	1	1	1	1					

	Op	Func	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
LW	100011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW	101011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADDU	000000	100001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBU	000000	100011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORI	001101		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUI	001111		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEQ	000100		1	0	0	0	0	0	0	0	0/1	0
JAL	000011		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1


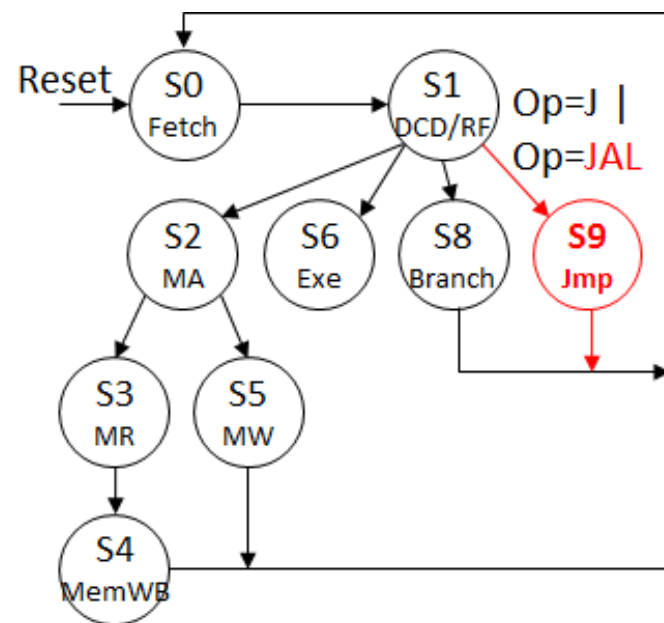
# 指令分类的启发

- 由于指令分为R、I、J等少数几类，并且指令格式非常简洁，因此：
  - 数据通路：变化点很少
  - 控制逻辑：状态机可以按大类分
- 控制信号：大部分取值非常固定
  - 固定的周期，固定的值





	NPC		PC	IM	IR	RF		A	B	EXT	ALU		ALUOut	DM	DR
	PC	IMM				WrData	WrReg				1	2			
指令						变	变					变			

# 指令分类的启发

- 由于指令分为R、I、J等少数几类，并且指令格式非常简洁，因此：
  - 数据通路：变化点很少
  - 控制逻辑：状态机可以按大类划分

	NPCOp	PCWr	IRWr	WDSel (MUX)	RegDst (MUX)	RegWr	ExtOp	ALUSelB (MUX)	ALUOp	MemWr
ADDU	S0:PC+4	S0	S0	S7:ALUOut	S7:RD	S7			S6:ADD	
SUBU	S0:PC+4	S0	S0	S7:ALUOut	S7:RD	S7			S6:SUB	
ORI	S0:PC+4	S0	S0	S7:ALUOut	S7:RT	S7	S6:UEXT		S6:OR	
LW	S0:PC+4	S0	S0	S7:DM	S4:RT	S4	S2:SEXT	S2:2	S2:ADD	
SW	S0:PC+4	S0	S0					S2:2	S2:ADD	S5
BEQ	S0:PC+4 S8:BEQ	S0 S8:Zero	S0						S8:SUB	
JAL	S0:PC+4 S9:JMP	S0 S9	S0	S9:NPC	S9:1F	S9		S1:3	S9:ADD	

# 你发现了什么？

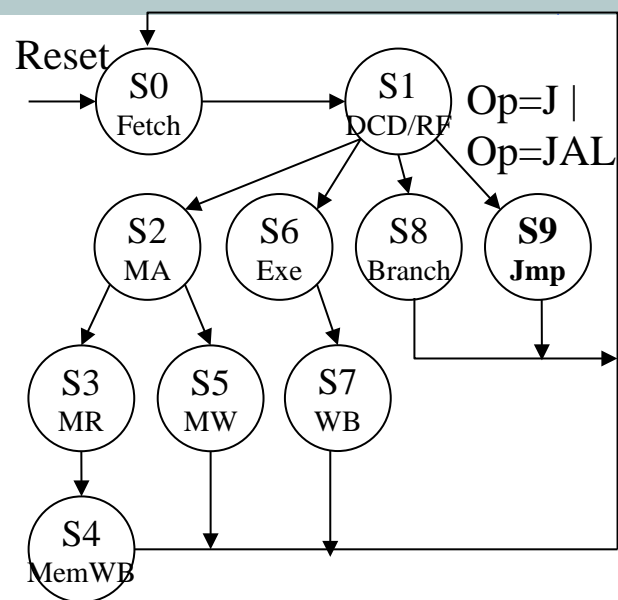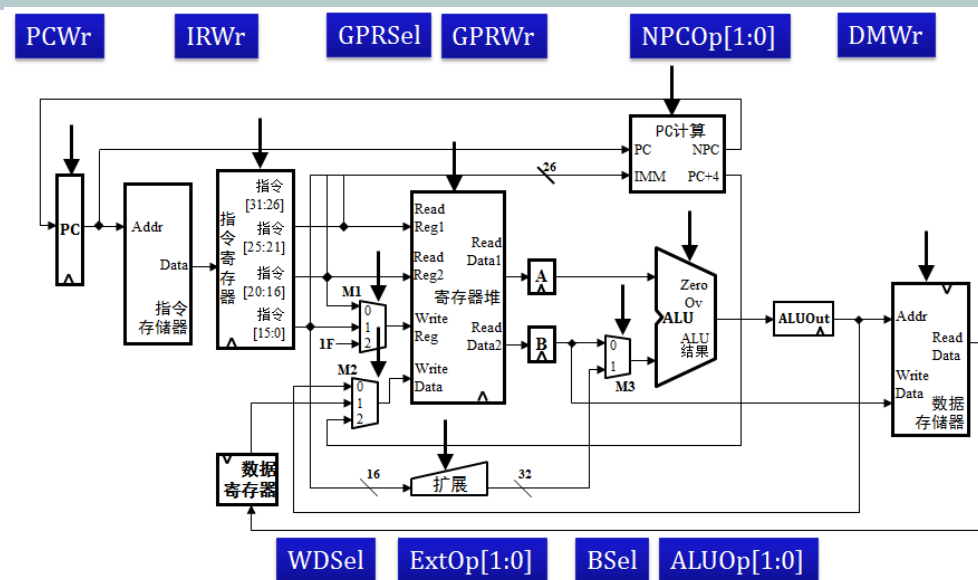

	NPCOp	PCWr	IRWr	WDSel (MUX)	GPRSel (MUX)	GPRWr	ExtOp	ALUSelB (MUX)	ALUOp	DMWr
ADDU	S0:PC+4	S0	S0	S7:`ALUOut	S7:`RD	S7			S6:ADD	
SUBU	S0:PC+4	S0	S0	S7:`ALUOut	S7:`RD	S7			S6:SUB	
ORI	同时给出控制信号的{时间，有效值} ◆ 不再关心无效值									
LW										
SW										
BEQ	S0:PC+4 S8:BEQ	S0 S8·Zero	S0						S8:SUB	
JAL	S0:PC+4 S9:JMP	S0 S9	S0	S9:NPC	S9:`1F	S9		S1:3	S9:ADD	

# 怎么写表达式？

$$PCWr = S0 + beq \cdot S8 \cdot zero + jal \cdot S9$$


$$PCWr = (lw+sw+addu+subu+ori+lui+beq+jal) \cdot S0 + \\ beq \cdot S8 \cdot zero + \\ jal \cdot s9$$

昨天的PPT

	NPCOp	PCWr	IRWr	WDSel (MUX)	RegDst (MUX)	RegWr	ExtOp	ALUSelB (MUX)	ALUOp	MemWr
ADDU	S0:PC+4	S0	S0	S7:`ALUOut	S7:`RD	S7			S6:ADD	
SUBU	S0:PC+4	S0	S0	S7:`ALUOut	S7:`RD	S7			S6:SUB	
ORI	S0:PC+4	S0	S0	S7:`ALUOut	S7:`RT	S7	S6:`UEXT		S6:OR	
LW	S0:PC+4	S0	S0	S7:`DM	S4:`RT	S4	S2:`SEXT	S2:2	S2:ADD	
SW	S0:PC+4	S0	S0					S2:2	S2:ADD	S5
BEQ	S0:PC+4 S8:BEQ	S0 S8·Zero	S0						S8:SUB	
JAL	S0:PC+4 S9:JMP	S0 S9	S0	S9:NPC	S9:`1F	S9		S1:3	S9:ADD	
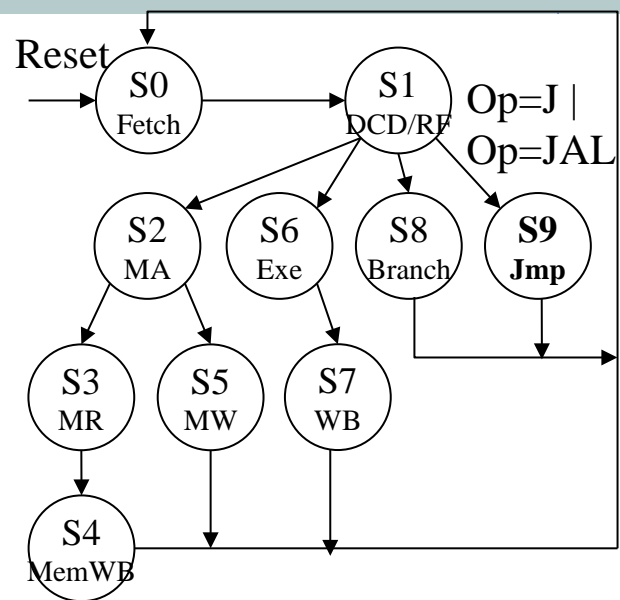
# 状态机的设计思路

- 指令划分为若干大类
- 状态机按设计大类
  - FETCH→DCD/RD是共性基础
  - 分支均在DCD/RD处判定
- 若某条指令归入任一分类都感觉不尽合理
  - 方法：设置一个新的分支






# 按照指令大类设计的意义

- Q: R类的主要区别是什么?
  - A: ALU应该执行什么操作!
- Q: 怎么解决?
  - A: 根据指令设置正确的ALUOp即可
- 从状态机的角度, 不需要关心到R类内部细节
  - 只需要关注R类的执行策略和路径
  - 路径某个节点发生了什么, 是低一个层次问题
    - ◆ 在指令/信号矩阵解决

# 有没有标准的状态机？

- A: 没有!
- 均可行
  - 差别很细微

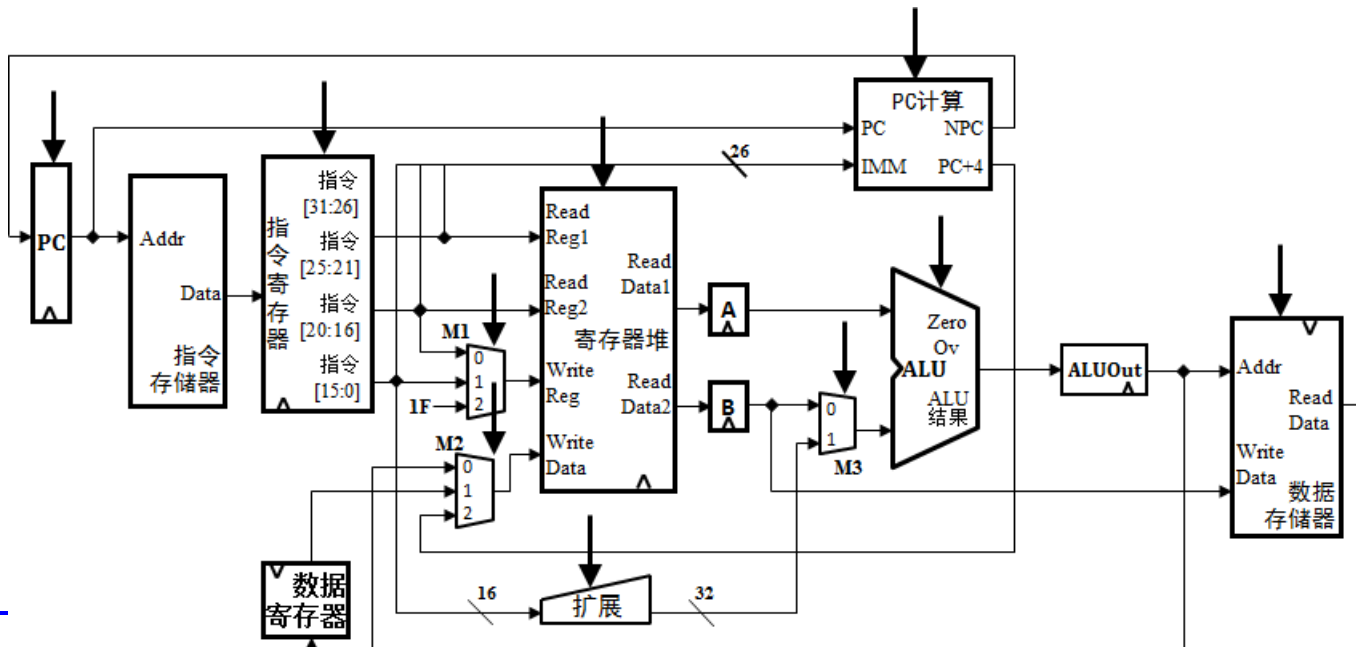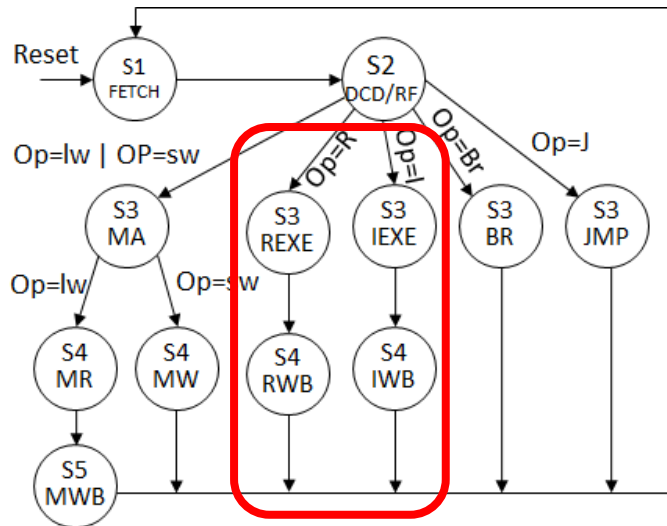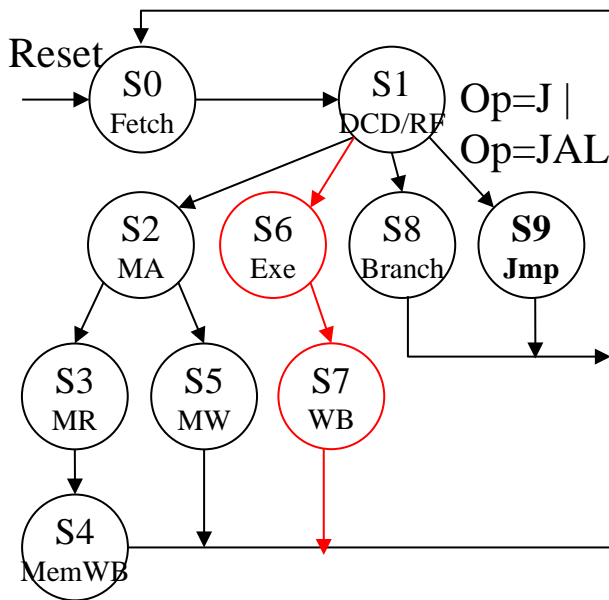


# 提纲

- 数据通路一般性方法
- 状态/控制信号矩阵压缩表达
- 2个数据通路设计的对比




PPT

数据通路

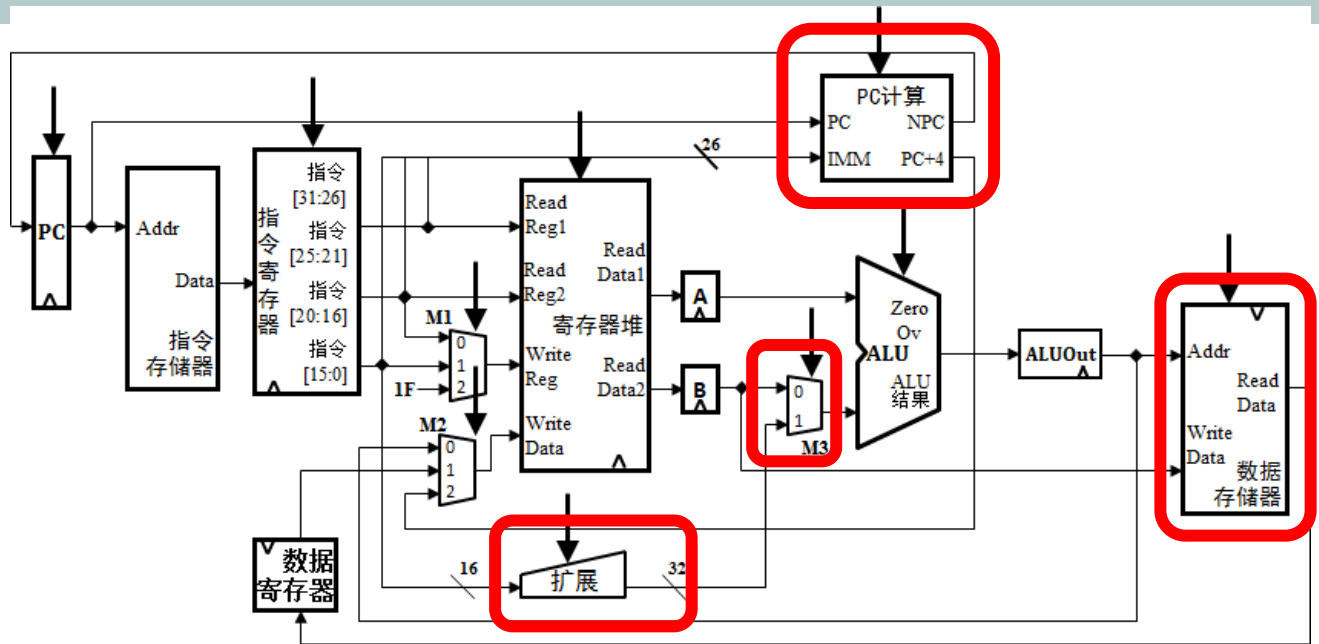

# 教科书 数据通路

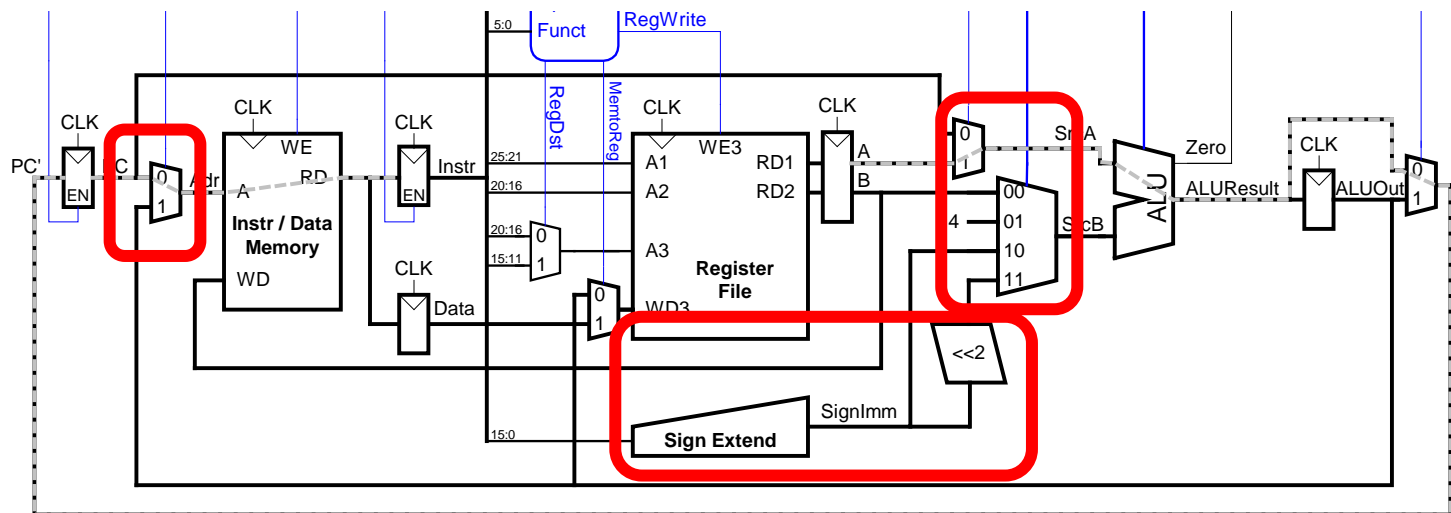

# PPT数据通路 vs 教科书数据通路

- PPT：保留NPC，与单周期、流水线一致
  - 整个设计更加简洁，数据通路的结构化特征更好
    - ◆ 设计思想：高内聚，低耦合
  - 所有的与地址产生的都放在NPC中（包括今后的启动地址和异常地址）
  - IM地址端，ALU的A端：没有MUX
    - ◆ 教科书：为了J类指令
- 教科书：虽然可节省一点逻辑，但清晰度不好
  - 只有1个ALU，节省了NPC里的加法器
  - 状态机设计更加复杂，更有利于学习“状态机”

谢谢大家！