

2015年计算机组成研讨班

多周期CPU形式建模综合方法

# 多周期数据通路、 RTL、时序分析

高小鹏

[gxp@buaa.edu.cn](mailto:gxp@buaa.edu.cn)

北京航空航天大学计算机学院

2015年7月

# 目录


- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



# 回顾：单周期数据通路


- 从逻辑上：数据通路总共为5个逻辑步骤
- 公共步骤：取指令、译码/读操作数
  - 所有指令均必须经历的2个步骤

取指令	IF	PC驱动IM读取指令
译码/读操作数	DCD/RF	译码属于控制器范畴；可以与读操作数并行
执行	EXE	ALU完成算数/逻辑运算
访存	MEM	读DM或写DM
回写	WB	ALU计算结果或IM读出数据写入寄存器堆

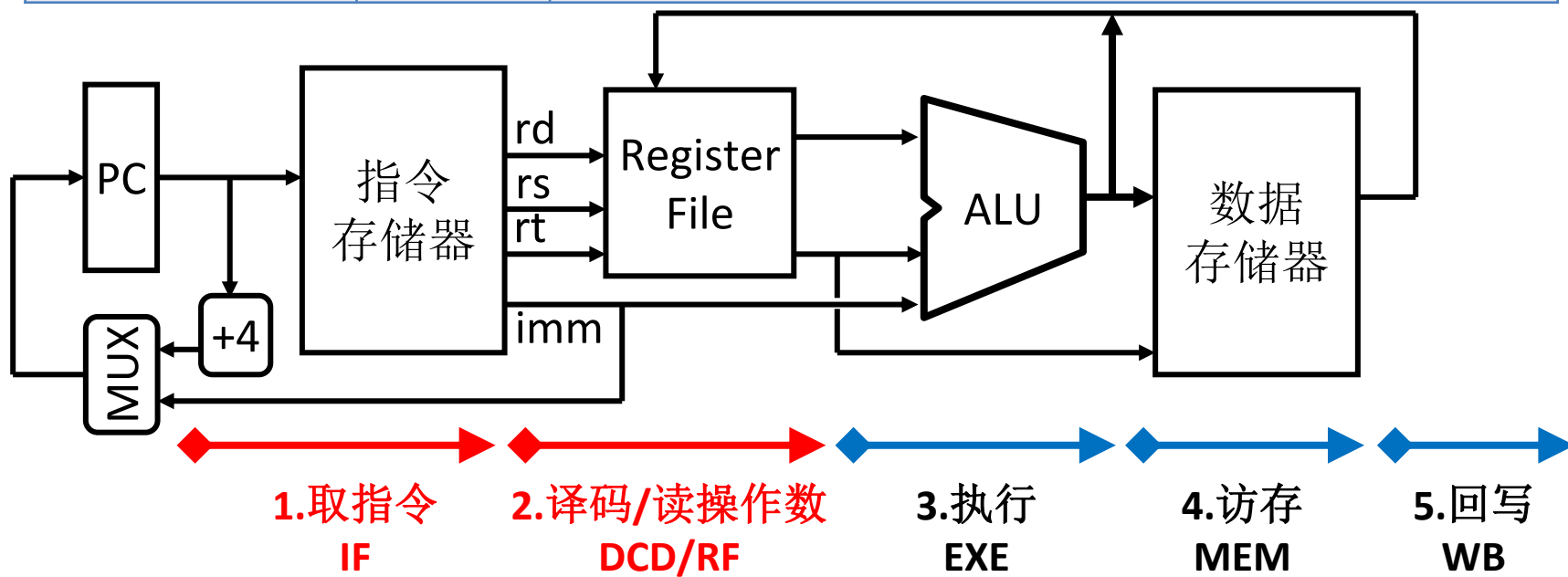

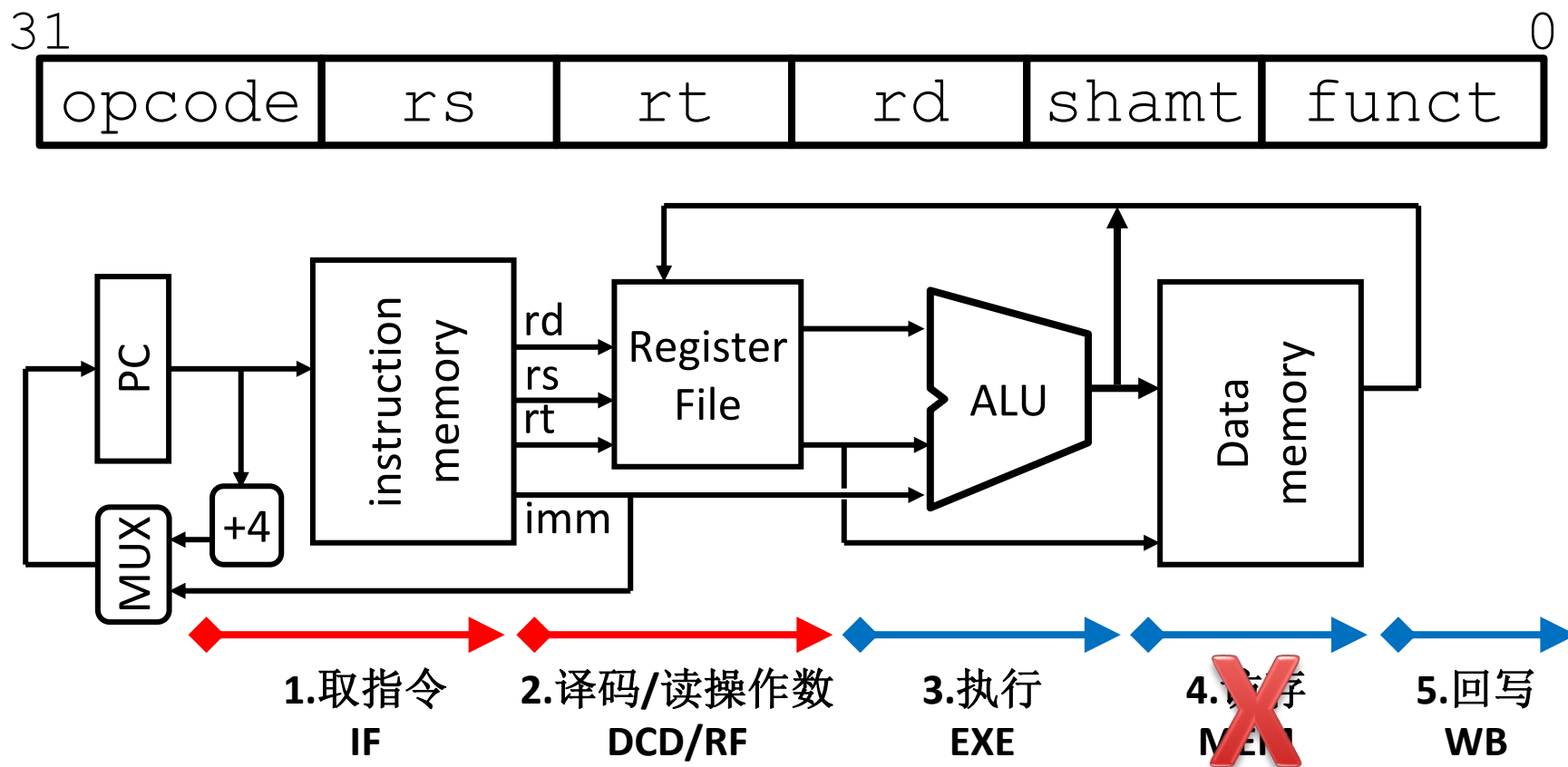
# 运算类指令：理想执行过程

- 指令：ADD、SUB、OR。。
- 需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、**访存**、回写



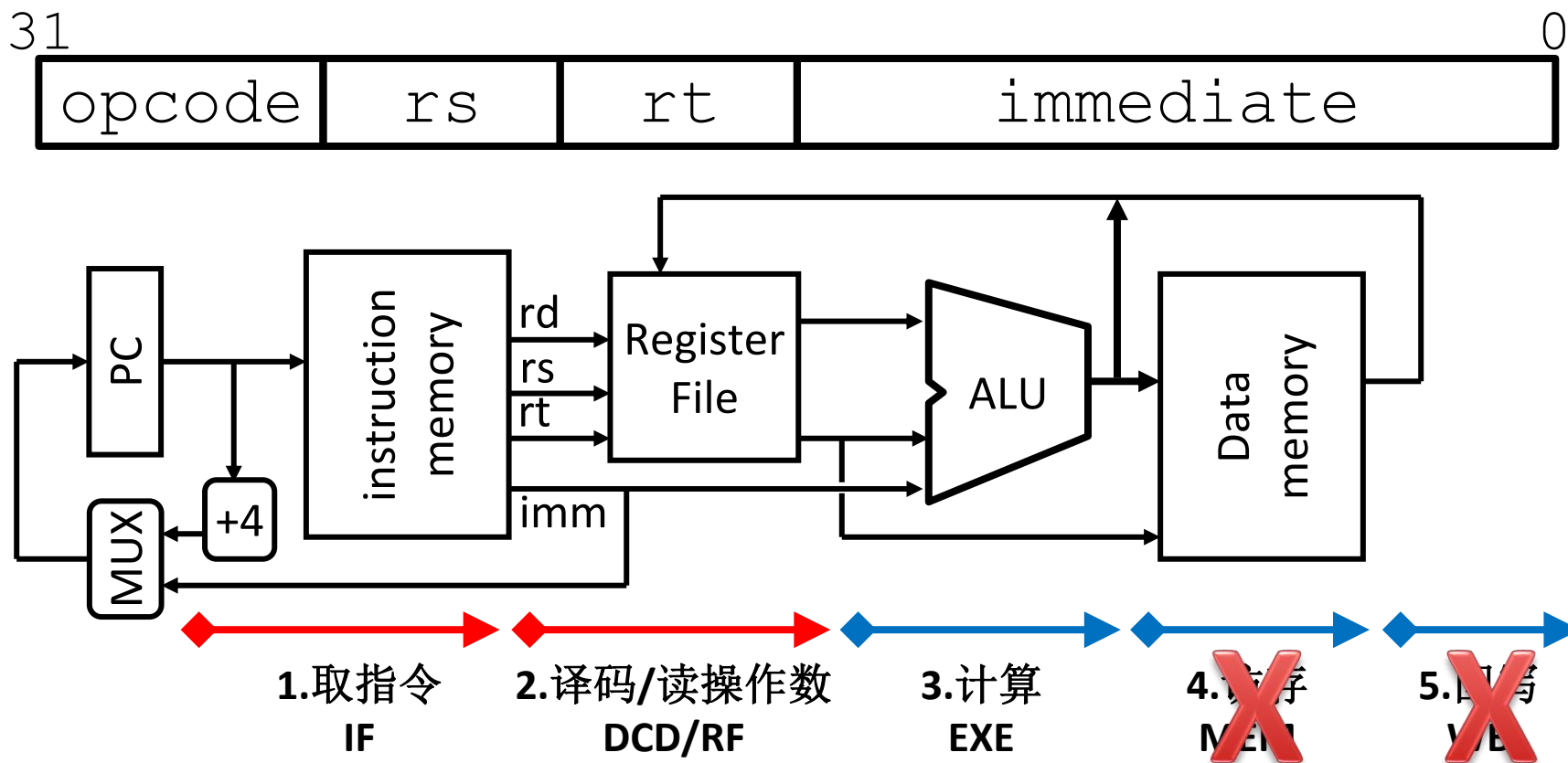
# 分支类指令：理想执行过程

- 指令：BEQ、。。。
- 需求：  $PC \leftarrow \text{条件? } PC + \text{Ext(Imm)} : PC + 4$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、~~访存~~、~~回写~~




# 跳转指令：理想执行过程

- 指令：J
- 需求：PC  $\leftarrow$  PC[31:28] || target\_address || 00
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、~~访存~~、~~回写~~

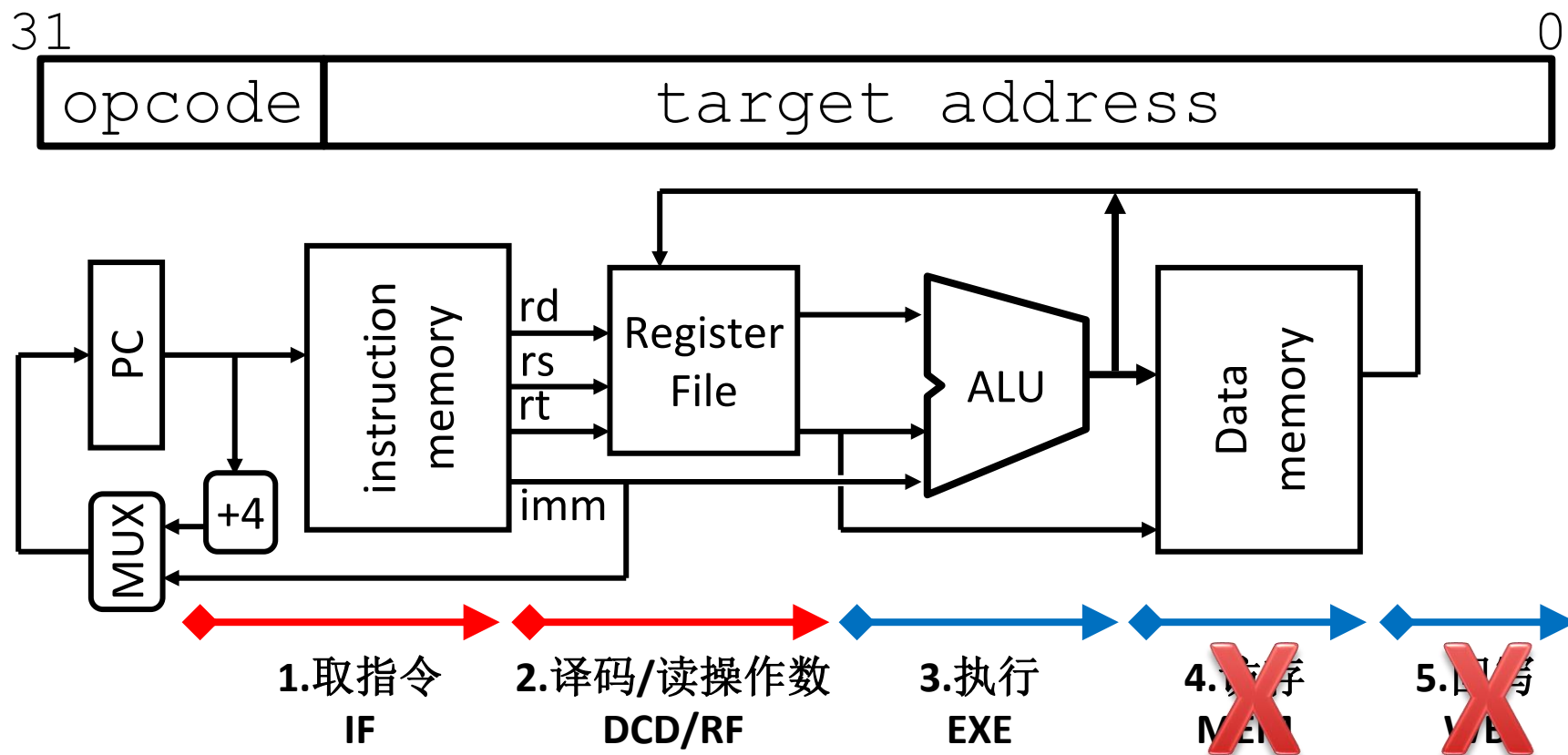

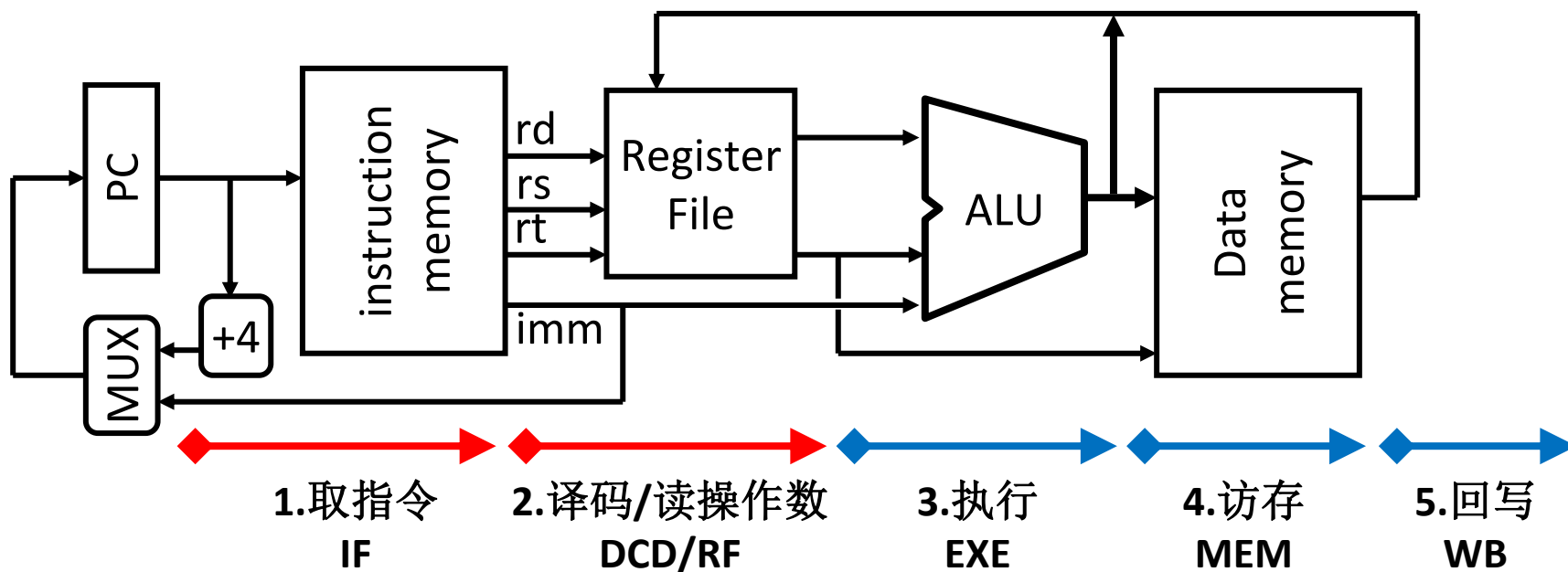
# 读存储指令：理想执行过程

- 指令：LW
- 需求： $RF[rt] \leftarrow \text{memory}[RF[\text{base}] + \text{offset}]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写


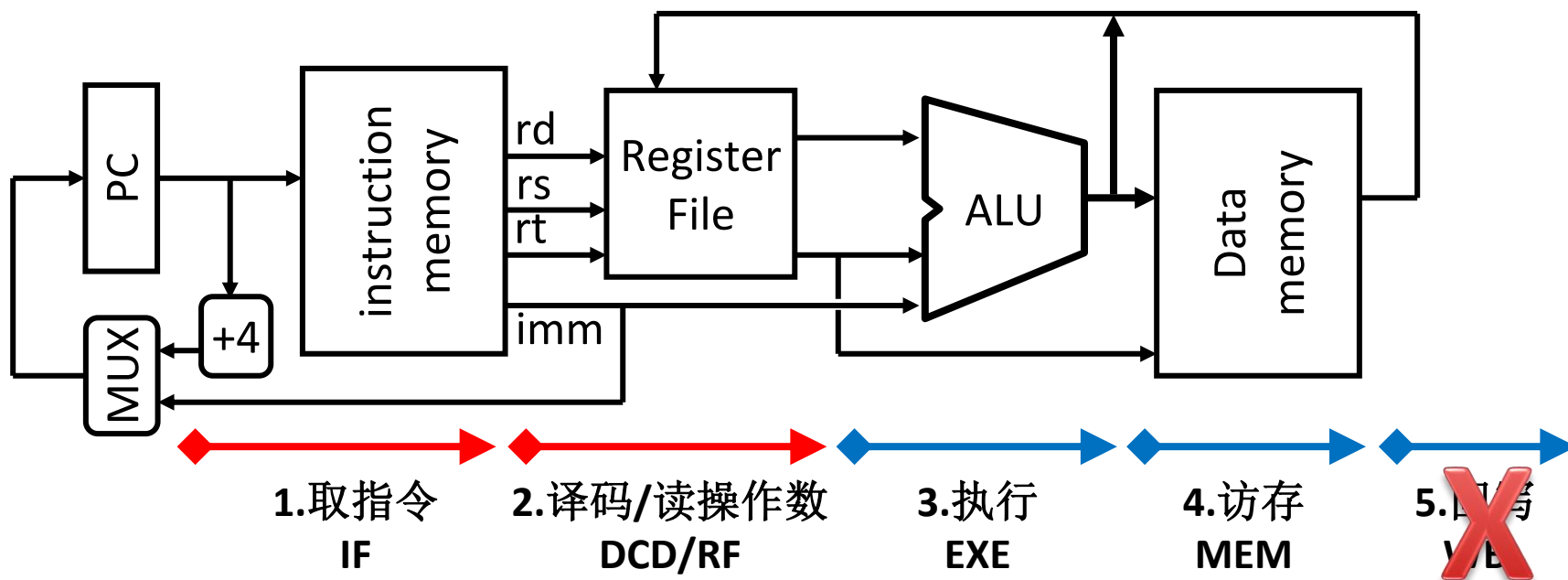
# 写存储指令：理想执行过程

- 指令：SW
- 需求：  $\text{memory}[\text{RF}[\text{base}] + \text{offset}] \leftarrow \text{RF}[\text{rt}]$
- 过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、~~回写~~





# 物理执行路径 vs. 理想执行过程

## □ 2个现象

- ◆ 现象1：不同指令的理想执行过程不同
- ◆ 现象2：所有指令都有前3个阶段
  - 前2阶段完全相同；第3阶段功能有差异



## □ 启示

- ◆ 不同指令的理想执行过程不同，即理想执行时间不同
- ◆ 不同指令能否具有不同物理执行路径，以对应理想执行过程？

	IF	DCD/RF	EXE	MEM	WB
计算	✓	✓	✓		✓
分支	✓	✓	✓		
跳转	✓	✓	✓		?
读存储	✓	✓	✓	✓	✓
写存储	✓	✓	✓	✓	
 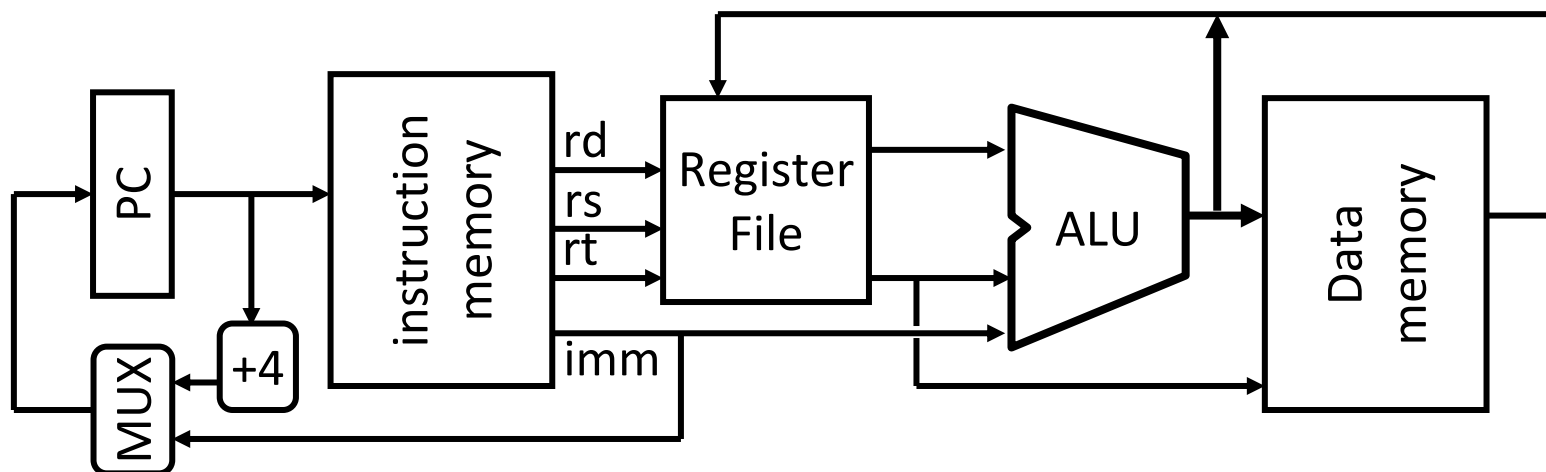
# 单周期数据通路的缺陷

- 模型：PC → 组合逻辑 → 寄存器堆
  - 单一组合逻辑实现了全部5个阶段的逻辑功能
  - 必然存在**关键路径**，且关键路径导致每条指令延迟均相同
- 结论：无法利用不同指令具有不同执行需求的潜在特性




# 目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析


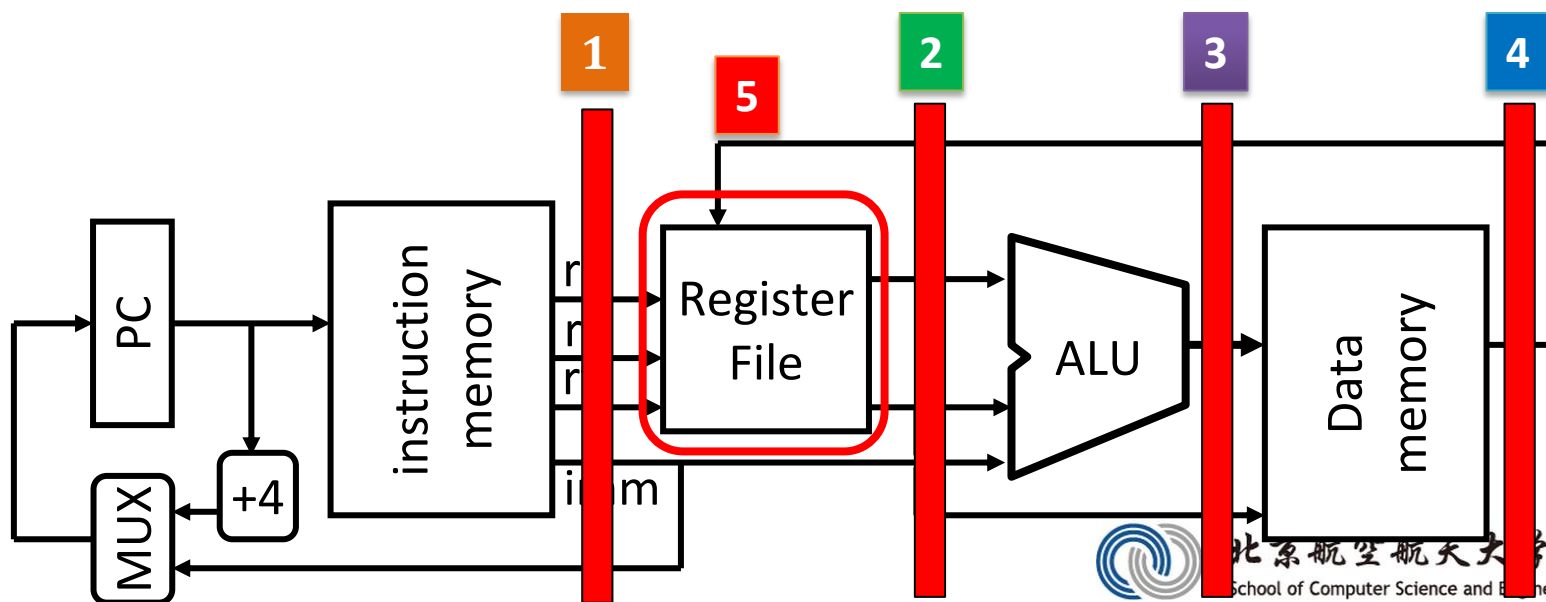
# 多周期数据通路构思

- 单周期的**单一**路径被**物理**切分为**多段**路径
  - ◆ 在数据通路上插入多个**寄存器**
  - ◆ 单一组合逻辑被切分为多段组合逻辑
  - ◆ 单一关键路径的大延迟变为多个分段路径的小延迟



# 基础多周期数据通路

- 支持7条指令
  - ADDU、SUBU、ORI、LW、SW、BEQ、JAL
- PC计算 (NPC)
  - 完成与PC相关的一切计算
  - $PC+4$ ;  $PC+imm16$ ;  $PC+imm26$

1.取指令

IF

2.译码/读操作数

DCD/RF

3.执行


EXE

4.访存

MEM

5.回写

WB

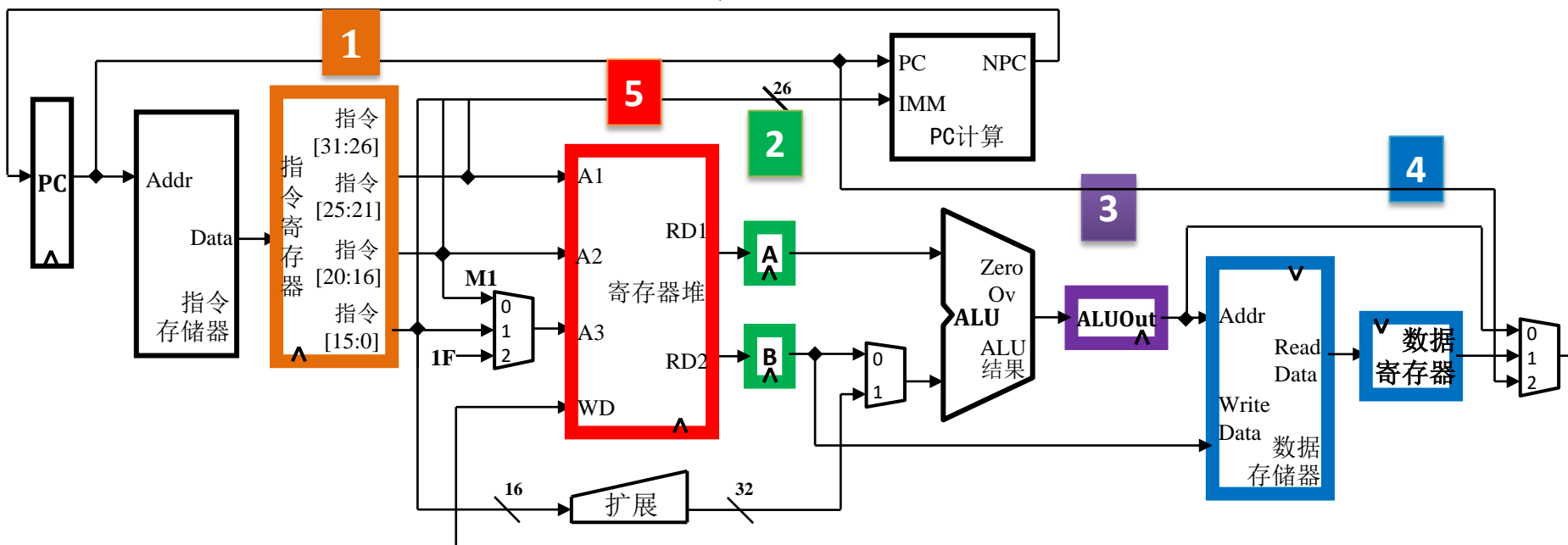

# 分段的数据通路

- 5个分段：对应指令的5个可能环节
- 分段结构：读出R-C-写入R(细粒度的R-C-R)
  - 读出R~读出；C~计算；写入R~写入

分段通路	段内 平行功能	读出R	中间逻辑	写入R	依赖
读取指令		PC	IM	IR	读取指令
读操作数	读2个寄存器	IR	RF	A/B	
	读1个寄存器， 立即数扩展	IR	RF EXT	A(/B) →无寄存器？	
执行	R-R运算	A, B	ALU	ALUOut	读操作数
	R-I运算	A, EXT			
访存	读存储	ALUOut	DM	DR	执行 执行
	写存储	ALUOut, B		DM	
回写	存储回写	DR		RF	读存储@访存
	计算回写	ALUOut		RF	执行

# 多周期数据通路特点：功能划分

- 把相近的功能部署在同一段
  - ◆ 读操作数：读取RF、立即数扩展
  - ◆ 执行：各类算数/逻辑运算
  - ◆ 访存：读存储、写存储
  - ◆ 回写：ALU计算回写、读存储器回写
- 根据指令需求组合分段，构成相应通路
  - ◆ 不同指令执行，占用不同的功能单元
  - ◆ 很好的映射不同指令的理想执行过程
  - ◆ 共有阶段：阶段1(读取指令)、阶段2(读操作数)


# 多周期数据通路特点：功能执行

- 段内执行： 每段1个Cycle， 数据～处理～保存
  - ◆ 数据(读出)： 读出R的输出
  - ◆ 处理(逻辑)： 由本段内的组合逻辑完成， 如ALU
  - ◆ 保存(写入)： 处理的结果保存至写入R
- 段间执行： 存在**逻辑依赖**关系
  - ◆ 前段没有执行， **后段执行无意义**
    - 不是不能执行， 而是执行结果无意义
  - ◆ 例如： 指令不读入IR， 读操作数就没有意义！
- 多种周期： 分段数量决定cycle数量
  - ◆ 与控制器很好的匹配(后面介绍)


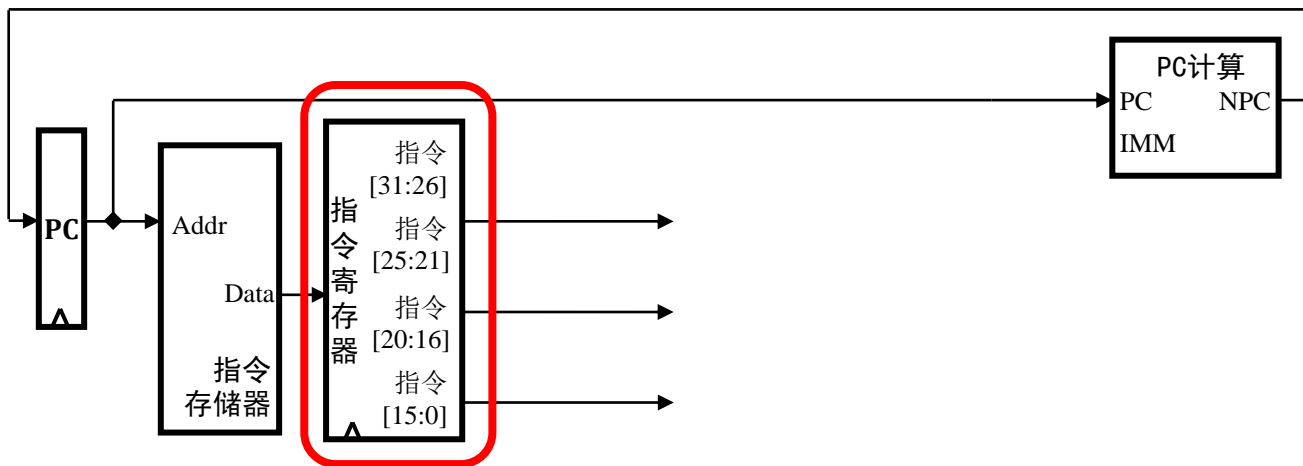
# ADDU指令的多周期数据通路：IF阶段

ADDU  
SUBU  
LW  
SW  
ORI  
LUI  
BEQ  
JAL




- 加载指令：读取IM，写入IR(指令寄存器)
- 更新PC：  $PC \leftarrow PC + 4$

**TIP: PC需要写使能**  
⇒ 与单周期不同了!
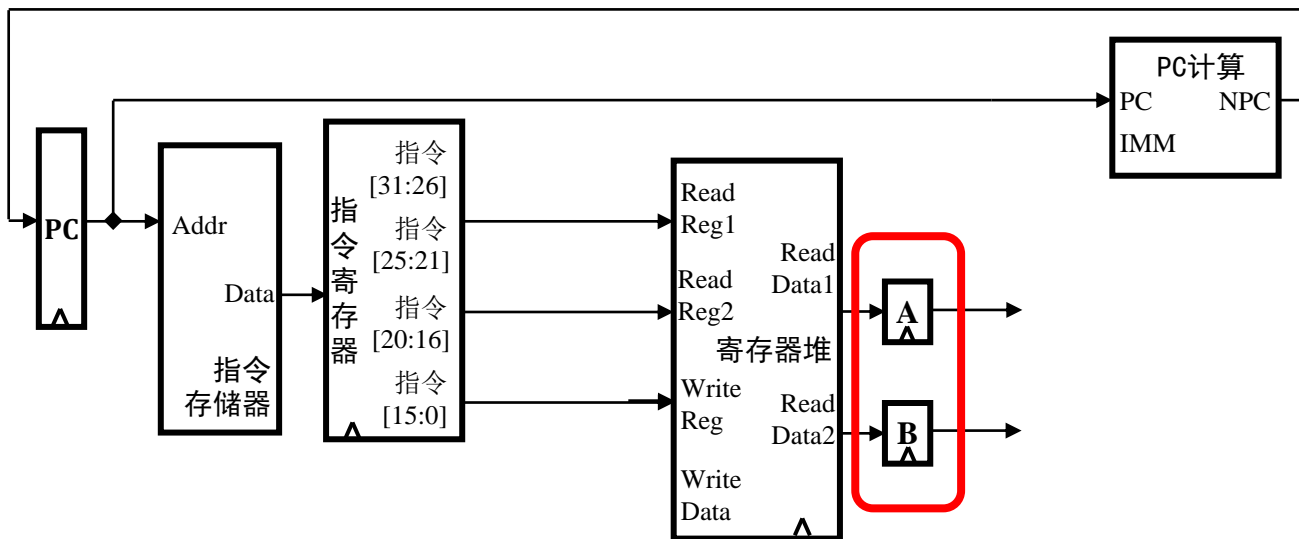
# ADDU指令的多周期数据通路：DCD/RF阶段


ADDU  
SUBU  
LW  
SW  
ORI  
LUI  
BEQ  
JAL



- 读取操作数：RF→A、B
  - A、B：分别存储寄存器文件的2个输出
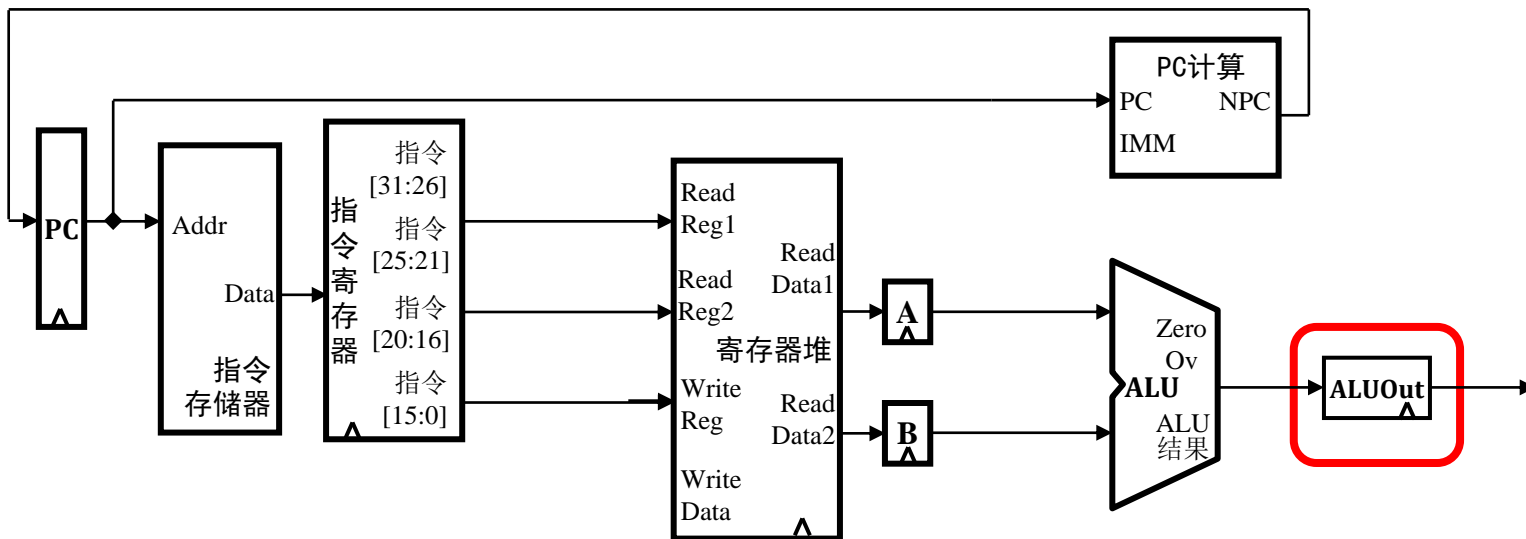
# ADDU指令的多周期数据通路：EXE阶段

ADDU  
SUBU  
LW  
SW  
ORI  
LUI  
BEQ  
JAL




## ■ 计算

- ALU计算结果存储在ALUOut寄存器
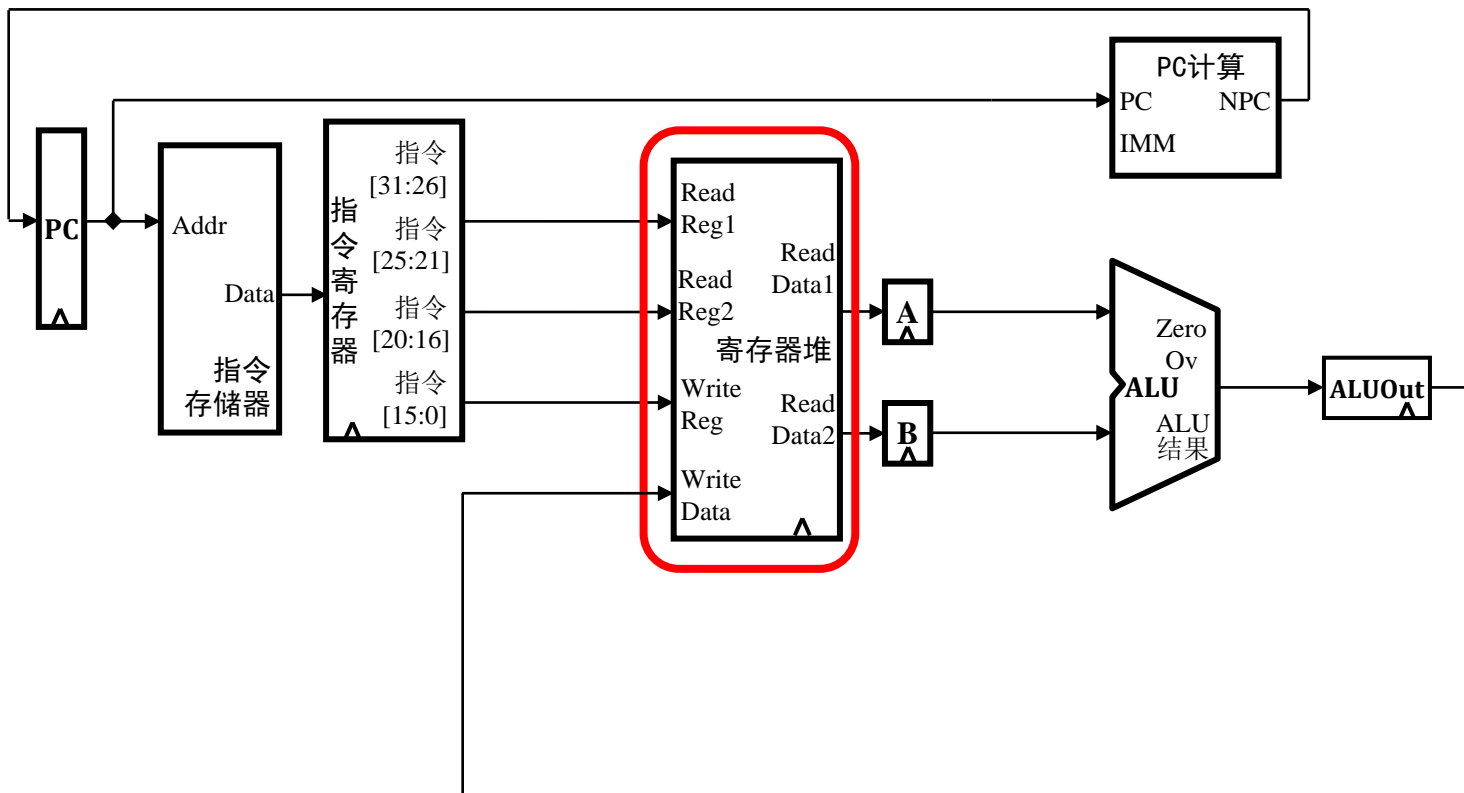
# ADDU指令的多周期数据通路：WB阶段

ADDU  
SUBU  
LW  
SW  
ORI  
LUI  
BEQ  
JAL



## ■ 回写寄存器

- ALUOut存储的计算结果写入对应的寄存器


ADDU  
SUBU  
**ORI**  
LW  
SW  
BEQ  
JAL



- ADDU  
SUBU  
**ORI**  
LW  
SW  
BEQ  
JAL
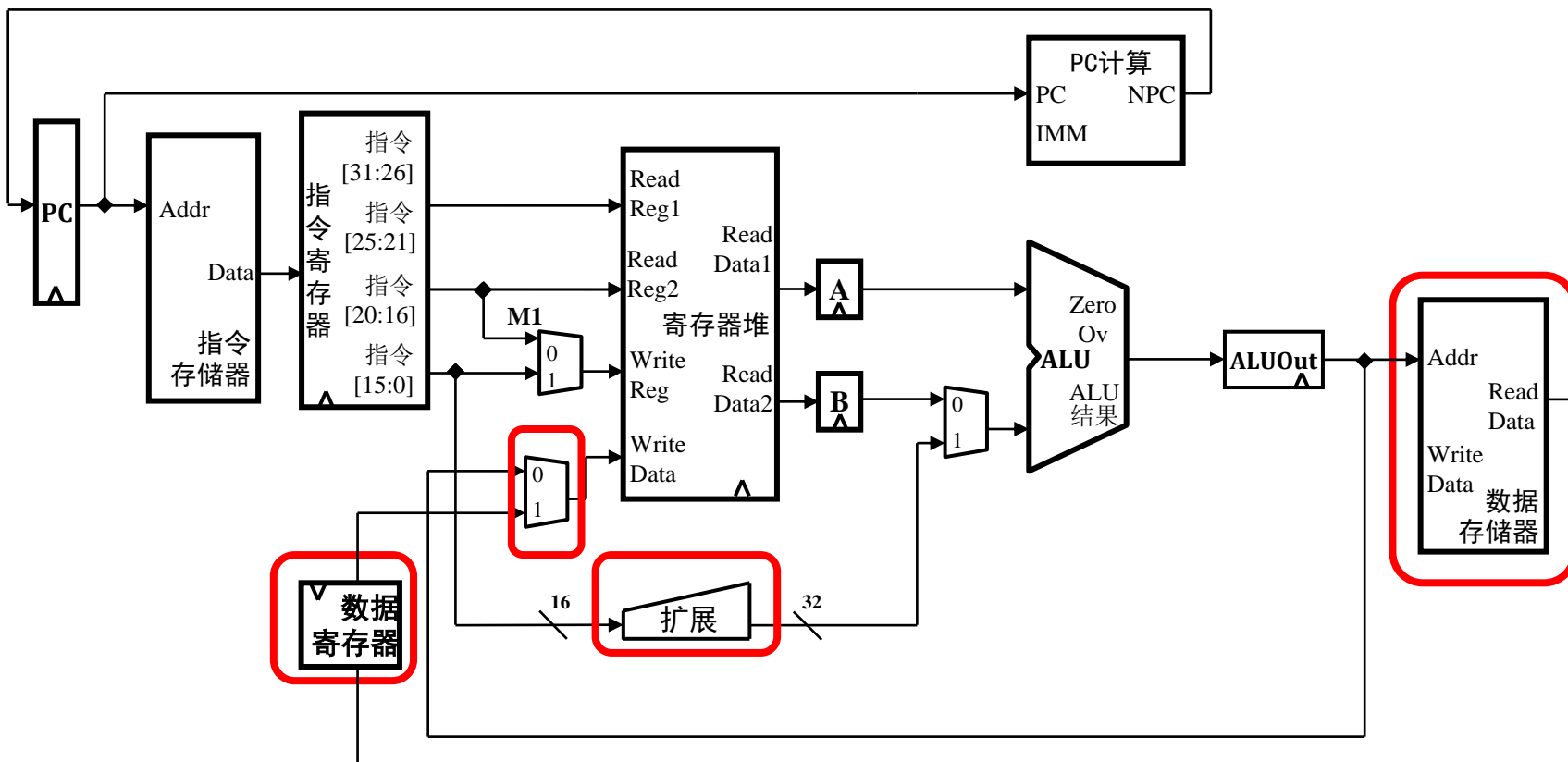
# LW指令的多周期数据通路


ADDU  
SUBU  
ORI  
**LW**  
SW  
BEQ  
JAL



- $\text{LOAD } R[\text{rt}] \leftarrow \text{MEM}[R[\text{rs}] + \text{sign\_ext}(\text{Imm16})]$
- 增加硬件：数据存储器、数据寄存器、扩展单元、MUX
  - 扩展单元：包括零扩展功能和符号扩展功能
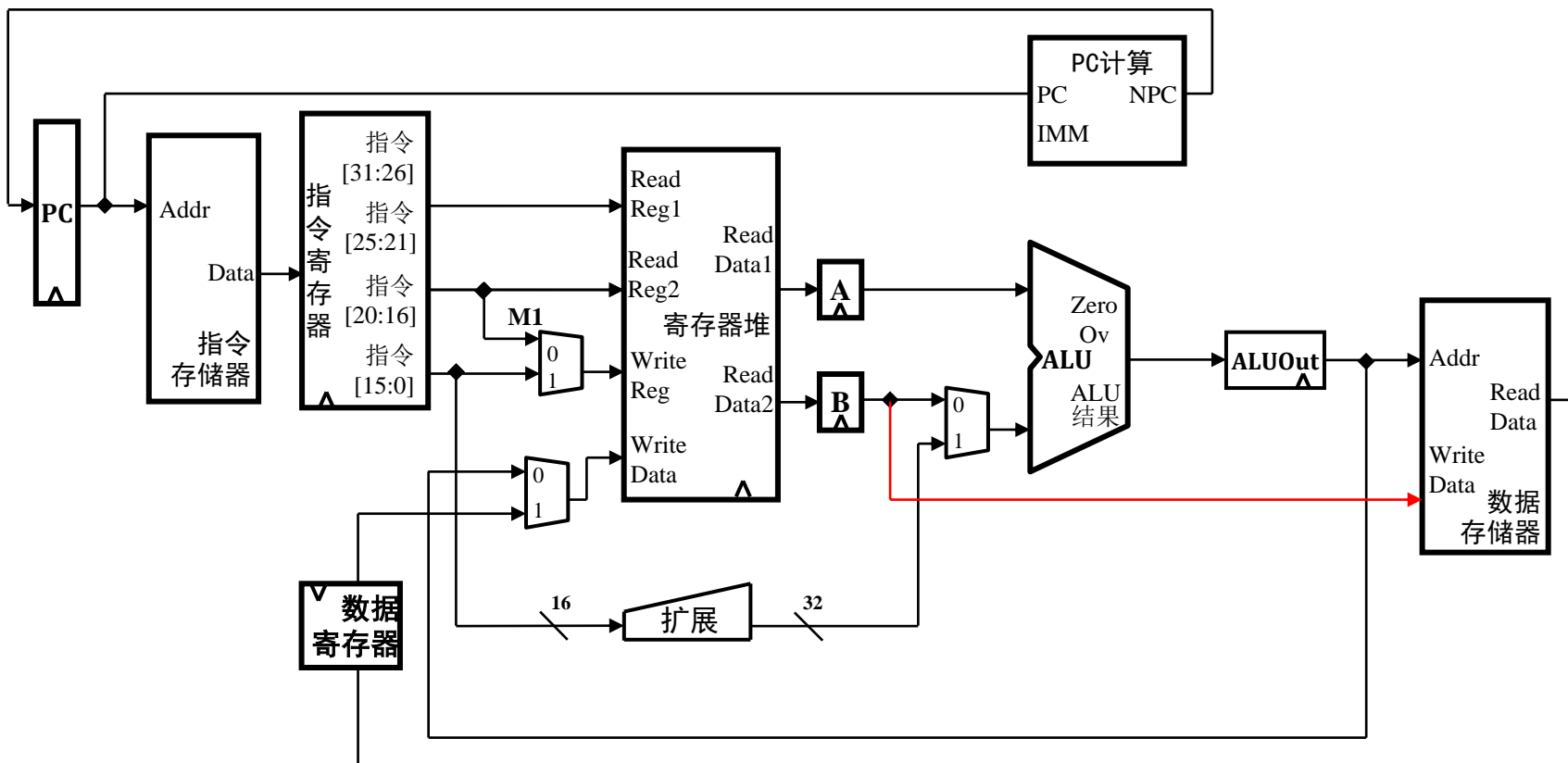
# SW指令的多周期数据通路


ADDU  
SUBU  
ORI  
LW  
**SW**  
BEQ  
JAL



- $\text{STORE MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rt];$
- 增加硬件：连接线
  - 从B寄存器至数据存储器的
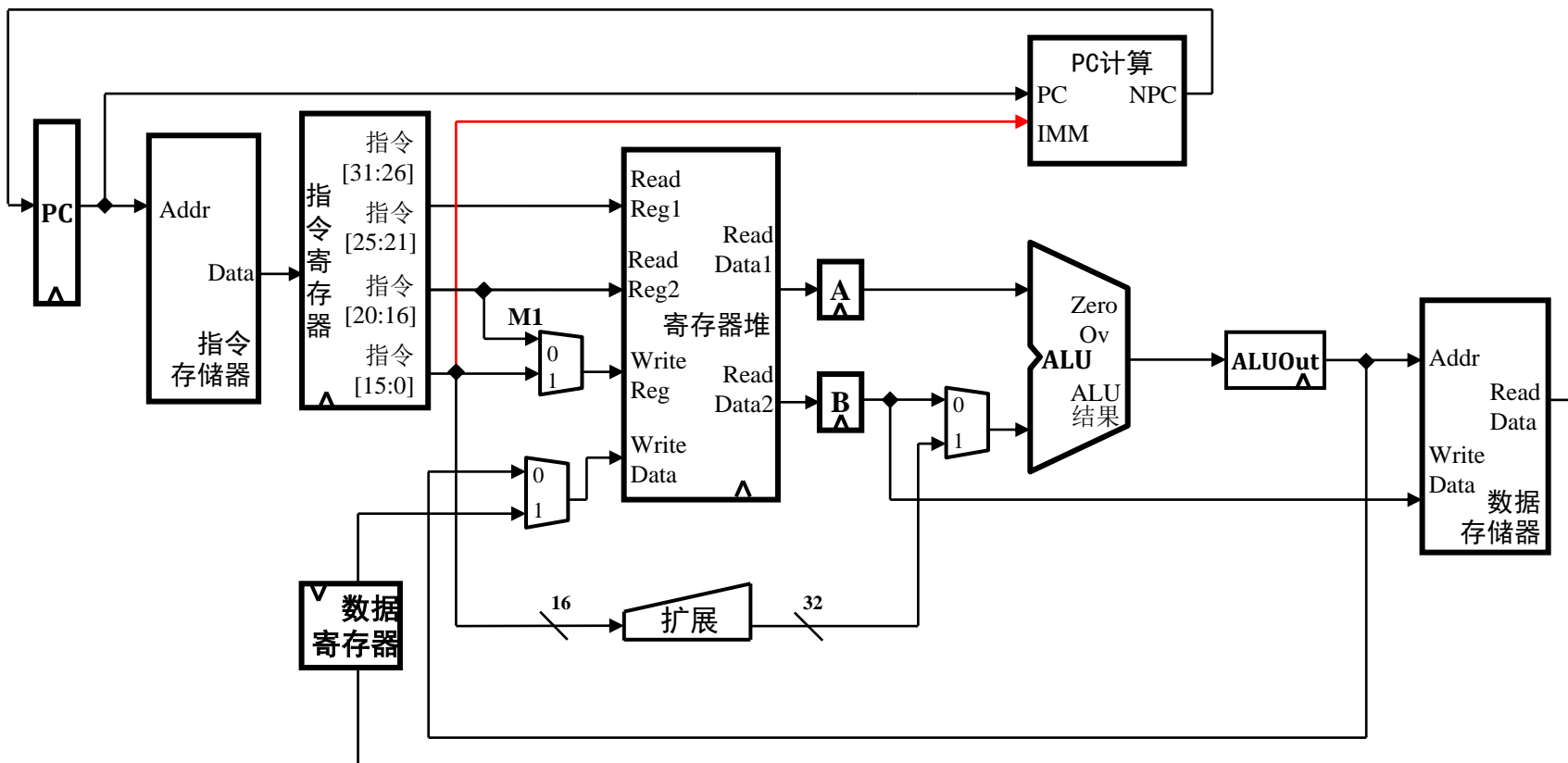
# BEQ指令的多周期数据通路

ADDU  
SUBU  
ORI  
LW  
SW  
**BEQ**  
JAL




- $PC \leftarrow (R[rs] = R[rt]) ? PC + \text{sign\_ext}(imm16) : PC + 4$
- 增加硬件：连接线
  - 从IM[15:0]至PC计算单元


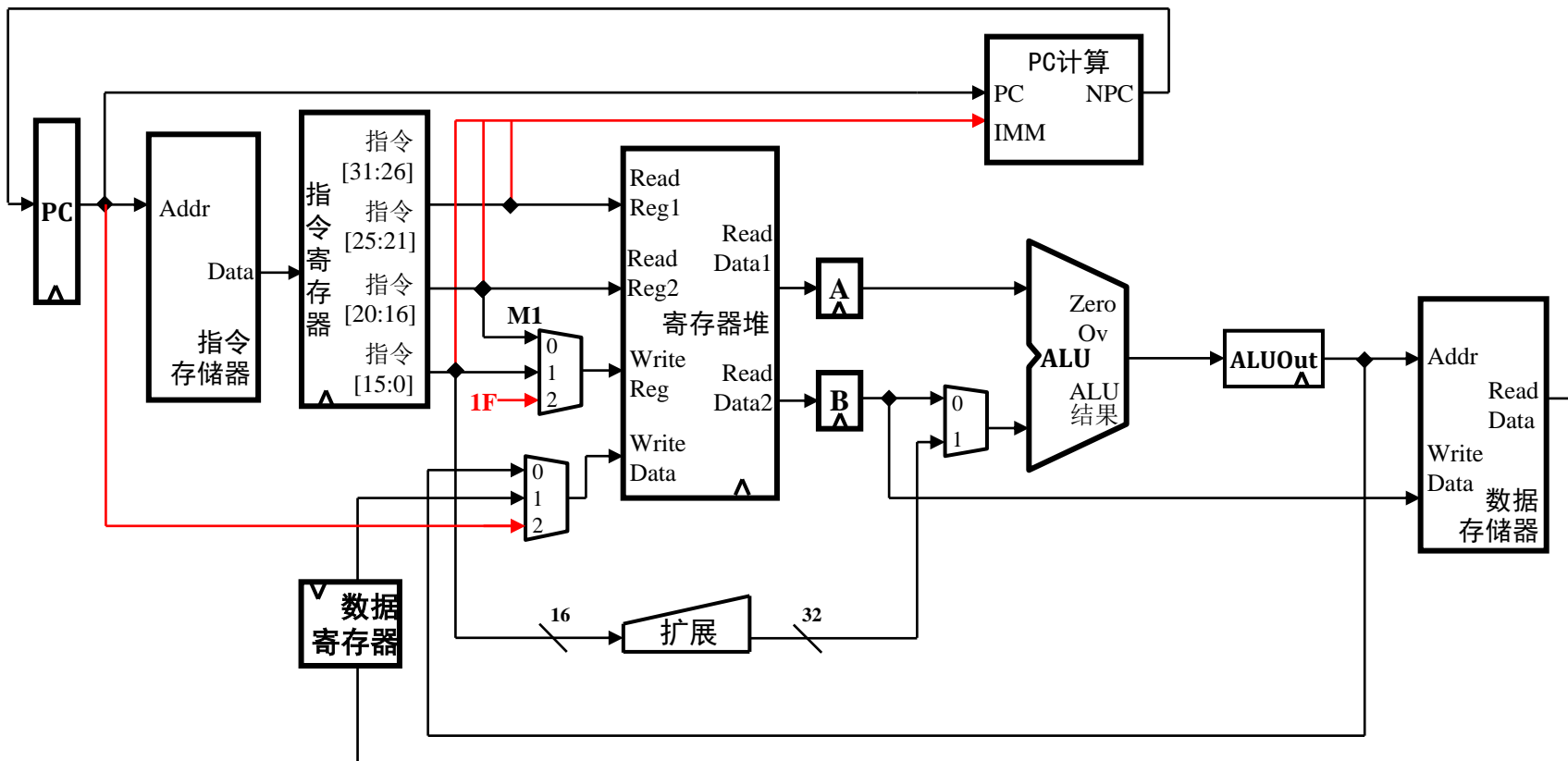
# JAL指令的多周期数据通路


ADDU  
SUBU  
ORI  
LW  
SW  
BEQ  
**JAL**



- $PC \leftarrow PC[31:28] || Imm26 || 00; R[31] \leftarrow PC$
- 增加硬件：连接线
  - 从  $Imm[15:0]$  至 PC 计算单元

# 多周期数据通路

ADDU  
SUBU  
ORI  
LW  
SW  
BEQ  
JAL

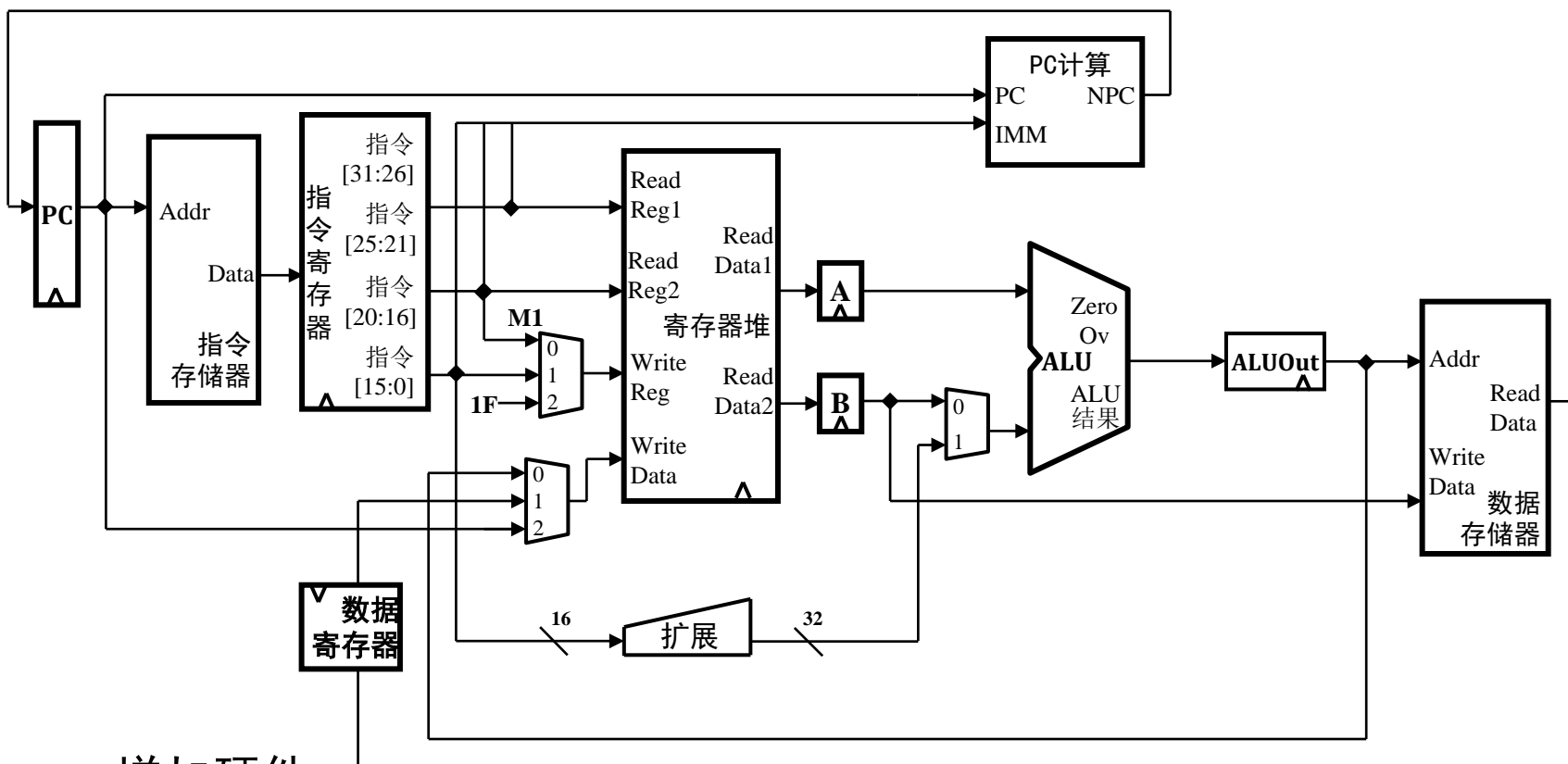

## ■ 增加硬件

- IR: 指令寄存器
- A/B: 操作数寄存器
- ALUOut: 计算结果寄存器
- DR: 数据寄存器


# 功能部件及其控制信号使用约束

- 注意时钟沿与状态间的关系
  - ◆ 寄存器的值：clock正边沿前准备，正边沿写入
- PC、IR、RF、DM：需要写使能
  - ◆ PCWr/IRWr/RFWr/DMWr：只能在特定时间有效！其他时间必须无效！
- A/B、ALUOut、DR：不需要写使能
  - ◆ 随时可写



# 分析的要点

- PC不变?
- IR不变?

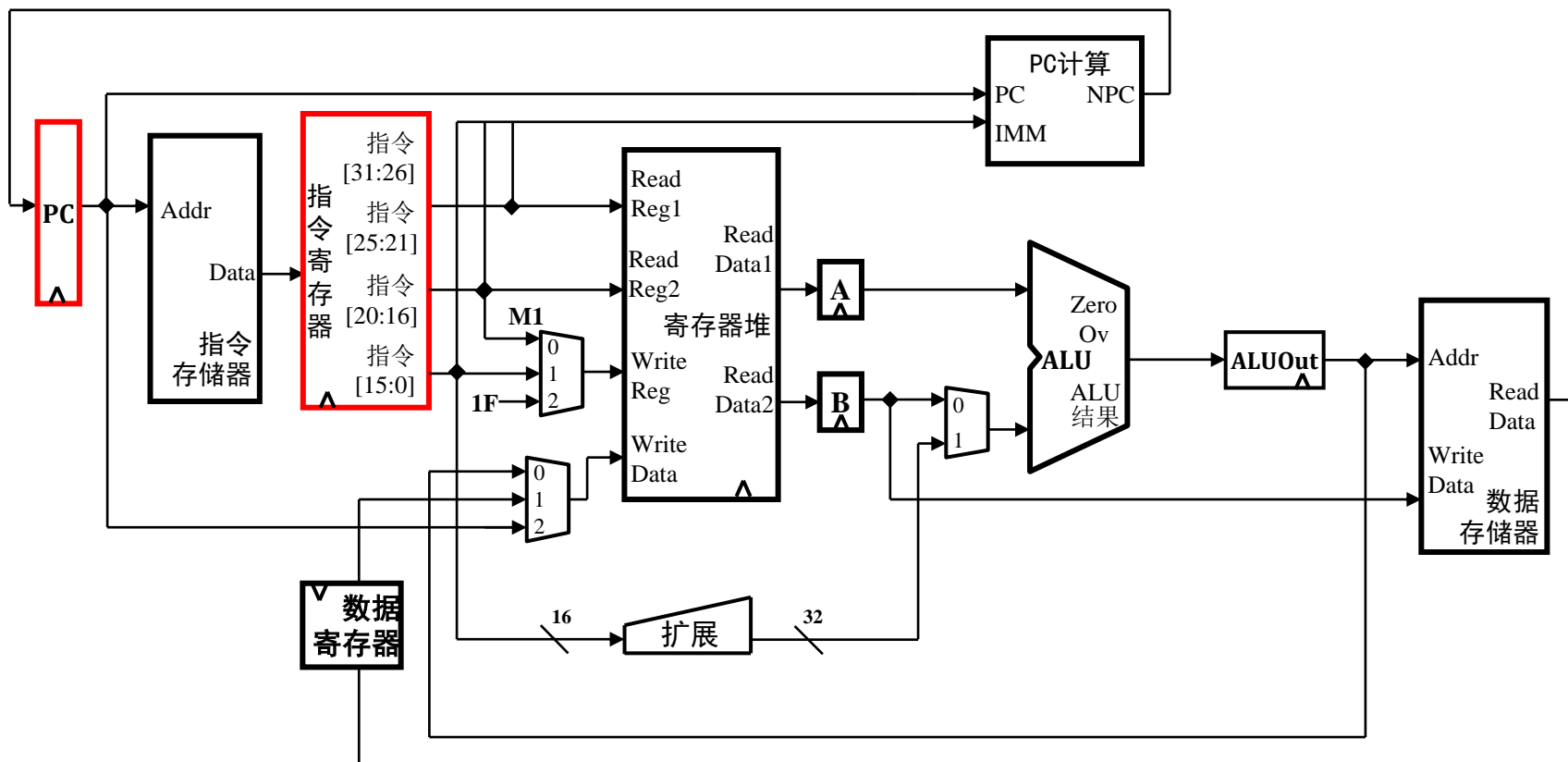


# 目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



# 功能部件建模：PC


- ❑ 程序计数器
- ❑ 功能与控制
  - ◆ PCWr决定写入

 

输入	NPC[32:0] PCWr, Clk, RST	
输出	PC[31:2]	
数据结构	addr, 30位寄存器	
行为	功能	操作
	计数输出	$PC \leftarrow addr$
	异步复位	if RST then $addr \leftarrow 32'h40000$
	同步加载	Clk上升沿时: if PCWr then $addr \leftarrow NPC$
 
# 功能部件建模：IM


- ❑ 数据宽度：32位
- ❑ 存储容量：可以任意大
  - ◆ 仿真：不超过1K字为宜
- ❑ 功能与控制
  - ◆ 无需控制，数据经过的固定延迟后输出



输入	AIn[31:0]	
输出	DO[31:0]	
数据结构	Mem为32位×XX字的只读存储器	
行为	功能	操作
	数据输出	$DO \leftarrow Mem[AIn]$

# 功能部件建模：寄存器堆

- 功能与控制
  - 读出：不需要控制
  - 写入：RFWr为1

 

输入	A1[4:0]、A2[4:0]、A3[4:0]、WD[31:0] RFWr、Clk	
输出	RD1[31:0]、RD2[31:0]	
数据结构	RF[0..31]，32个32位寄存器	
行为	功能	操作
	读出寄存器值	RD1←RF[A1]；RD2←RF[A2]
	写入寄存器值	Clk上升沿时 if (RFWr) then RF[A3]←WD




# 功能部件建模：ALU

## □ 功能与控制

- ◆ ALUOp[3:0]决定执行何种计算


## □ Zero：判断A是否等于B

 

输入	A[31:0], B[31:0], ALUOp[3:0]		
输出	C[31:0], Zero		
行为	ALUOp	功能	操作
	----	A等于B?	Zero $\leftarrow$ (A==B) ? 1 : 0
	0000	加	C $\leftarrow$ A + B
	0001	减	C $\leftarrow$ A - B
	0010	与	C $\leftarrow$ A & B
	0011	或	C $\leftarrow$ A   B
	0100	异或	C $\leftarrow$ A ^ B
	...	...	...
 
# 功能部件建模：DM


- ❑ 数据宽度：32位
- ❑ 存储容量：可以任意大
  - ◆ 仿真：不超过1K字为宜
- ❑ 功能与控制
  - ◆ 读出：不需要控制
  - ◆ 写入：DMWr为1



输入	AIn[31:0]; WD[31:0] DMWr; Clk	
输出	DO[31:0]	
数据结构	Mem为32位×XX字的存储器	
行为	功能	描述
	读存储	DO ← Mem[AIn]
	写存储	Clk上升沿时 if DMWr then Mem[AIn] ← WD
 
# 功能部件建模：NPC

- ❑ 计算下条指令的地址
- ❑ 功能与控制
  - ◆ NPCOp[1:0]决定如何计算PC



输入	PC[31:2], Imm[25:0] NPCOp[1:0]		
输出	NPC[31:2]		
行为	NPCOp	功能	操作
	00	顺序地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC} + 4$
	01	计算B指令转移地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC} + \text{sign\_ext}(\text{imm16}) \parallel 00$
	10	计算J类指令转移地址	$\text{NPC} \leftarrow \text{PC}[31:28] \parallel \text{imm26} \parallel 00$
	11	...	...

# 功能部件建模：EXT

- 立即数扩展
- 功能与控制
  - EXTOp[1:0]决定如何扩展



输入	Imm16[15:0] EXTOp[1:0]		
输出	Imm32[31:0]		
行为	EXTOp	功能	操作
	00	无符号扩展	$\text{IMM32} \leftarrow \{16'b0 \parallel \text{Imm16}\}$
	01	符号扩展	$\text{IMM32} \leftarrow \{\{16\{\text{Imm16}[15]\}\}, \text{Imm16}\}$
	10	高位扩展	$\text{IMM32} \leftarrow \{\text{Imm16} \parallel 16'b0\}$
	11		。 。 。

# 目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



# RTL描述

- RTL: **R**egister **T**ransfer **L**anguage
  - ◆ 描述CPU在执行指令时其内部的具体步骤(step)
  - ◆ 步骤包括操作(operation)、寄存器间的通信以及步骤见的时序关系
- 步骤: 在1个cycle内完成的操作集合
- 描述方法:
  - ◆ 串行描述: step1、step2、step3是顺序执行, 每个step执行1个cycle
  - ◆ 并行描述: op2、op3是同时执行, 并在同一个cycle完成



```
step1: op1  
step2: op2; op3  
step3: op4
```

# 建立指令的多周期RTL描述的基本方法

- 每条指令映射到3~5个cycle
- 重点刻画部件间的连接关系及部件应执行的功能
- 有依赖关系的operation必须部署在不同的cycle
  - ◆ 这是由于分段数据通路的依赖性决定的
- 可以提早执行的operation就“**尽早执行**”
  - ◆ 源于门电路的并行性特点；即使后面用不上也无所谓
- 公共cycle：任何指令都必须包括
  - ◆ Cycle1：读取指令，以指令写入IR为结束
  - ◆ Cycle2：准备操作数，以操作数写入A/B为结束(也包括立即数扩展环节)
    - 操作数：包括从RF中读取寄存器、立即数扩展

## □ Cycle1: Fetch(读取指令)

- ◆ Op1: IM中读出的数据(即指令)写入IR
- ◆ Op2: 计算 $PC = PC + 4$ (PC指向下条指令)
  - Op2部署在同一个cycle的理由: 硬件设计基本原则之一是“**尽早执行**”
  - 即便后续操作需要再次改变PC也无所谓
- ◆ 注意1: 由于寄存器时序特点, 因此Op2不影响Op1
- ◆ 注意2: 所有指令都必须包括该step



- Cycle2: DCD/RF(读取操作数)
  - ◆ Op1和Op2分别把RS和RT写入A、B
  - ◆ 所有指令都必须包括该step
    - 该周期隐含包括另一重要步骤: 指令译码(控制器内完成)
- Cycle3: Exe(执行)
  - ◆ Op: ALU完成计算并写入ALUOut
- Cycle4: ALUWB(结果回写)
  - ◆ Op: ALUOut写入RF的RD寄存器

# ADDU: RTL描述表

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

□ 4个cycle

◆  $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/B} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{RF}$

□ RTL描述表

◆ 功能部件：在该cycle需要控制的功能部件

◆ 控制信号：功能部件的控制信号在该cycle的取值

周期序号	周期名称	语义	RTL	功能部件	控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC]$ ; $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr \leftarrow 1$ ; $NPCOp \leftarrow +4$ ; $PCWr \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	2个操作数存入 A/B	$A \leftarrow RF[rs]$ ; $B \leftarrow RF[rt]$		
Cycle3	Exe 执行	执行加法，结果存 入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, B)$	ALU	$ALUOp \leftarrow ADD$
Cycle4	AluWB 回写	计算结果回写至 rd寄存器	$RF[rd] \leftarrow ALUOut$	RF	$RFWr \leftarrow 1$

# LW: RTL描述表

□ 5个周期

$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$

◆  $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/Ext} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{RF}$

周期	步骤	语义	RTL	需控制的功能部件	功能部件控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	IR NPC PC	$\text{IRWr} \leftarrow 1;$ $\text{NPCOp} \leftarrow +4;$ $\text{PCWr} \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	基地址存入A; 偏移符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[rs]$ <b><math>\text{EXT}(\text{Imm16})</math></b>	EXT	$\text{EXTOp} \leftarrow \text{SE}$
Cycle3	MA 计算地址	执行加法, 结果 存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{EXT})$	ALU	<b><math>\text{EXTOp} \leftarrow \text{SE}</math></b> $\text{ALUOp} \leftarrow \text{ADD}$
Cycle4	MR 读存储器	读取DM, 数据 存储DR	$\text{DR} \leftarrow \text{DM}[\text{ALUOut}]$		
Cycle5	MemWB 回写	DR写入rt寄存 器	$\text{RF}[rt] \leftarrow \text{DR}$	RF	$\text{RFWr} \leftarrow 1$

# SW: RTL描述表

□ 4个周期

$MEM[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]$

◆  $\rightarrow \text{IR} \rightarrow A/\text{Ext} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{DM}$

周期	步骤	语义	RTL	需控制的功能部件	控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr \leftarrow 1$ $NPCOp \leftarrow +4$ $PCWr \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	基地址存入A; 偏移符号扩展	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$	EXT	$EXTOp \leftarrow SE$
Cycle3	MA 计算地址	执行加法, 结果存入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$	ALU	$EXTOp \leftarrow SE$ $ALUOp \leftarrow ADD$
Cycle4	MW 写存储器	$rt$ 寄存器写入DM	$DM[ALUOut] \leftarrow RF[rt]$	DM	$DMWr \leftarrow 1$

# ORI: RTL描述表

$$R[rt] \leftarrow R[rs] + \text{zero\_ext}(\text{imm16})$$

□ 4个cycle

◆  $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/EXT} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{RF}$

周期序号	周期名称	语义	RTL	需控制的功能部件	功能部件控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	NPC PC IR	$\text{IRWr} \leftarrow 1$ $\text{NPCOp} \leftarrow +4$ $\text{PCWr} \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	操作数存入A 无符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[\text{rs}];$ $\text{EXT}(\text{Imm16})$	EXT	$\text{EXTOp} \leftarrow \text{UE}$
Cycle3	Exe 执行	执行加法, 结果 存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{EXT})$	ALU	$\text{EXTOp} \leftarrow \text{UE}$ $\text{ALUOp} \leftarrow \text{OR}$
Cycle4	AluWB 回写	计算结果回写至 rt寄存器	$\text{RF}[\text{rt}] \leftarrow \text{ALUOut}$	RF	$\text{RFWr} \leftarrow 1$

# BEQ: RTL描述表

```
PC ← (R[rs]==R[rt]) ?  
      PC+4+(sign_ext(imm16)||00) :  
      PC+4
```

□ 3个cycle

◆ →IR→A/EXT→PC

□ 所有PC计算都在NPC中完成

◆ PC+4: cycle1

◆ PC+偏移: cycle3

周期序号	周期名称	语义	RTL	需控制的功能部件	功能部件控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	NPC PC IR	$IRWr \leftarrow 1$ $NPCOp \leftarrow +4$ $PCWr \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	RS操作数存入A; 32位无符号扩展	$A \leftarrow RF[rs];$ $B \leftarrow RF[rt]$		
Cycle3	Br 执行	执行减法, 判断Zero	$ALUOut \leftarrow ALU(A, B)$ $PC \leftarrow NPC(PC, imm16, Zero)$	ALU NPC PC	$ALUOp \leftarrow SUB$ $NPC \leftarrow BNPC$ $PCWr \leftarrow Zero$



# JAL: RTL描述表

$$PC \leftarrow PC[31:28] \parallel \text{imm26} \parallel 00$$
$$R[31] \leftarrow PC$$

- 3个cycle

  - IR → 空 → PC

- 空：为了不使得cycle2的语义过于复杂

- 优化设计：2个cycle！

周期序号	周期名称	语义	RTL	功能部件	功能部件控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	NPC PC IR	$IRWr \leftarrow 1$ $NPCOp \leftarrow +4$ $PCWr \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数				
Cycle3	JMP 执行	计算并保存转移PC； 保存PC	$RF[31] \leftarrow PC$ $PC \leftarrow NPC(PC, \text{imm26})$	RF NPC PC	$RFWr \leftarrow 1$ $NPCOp \leftarrow JNPC$ $PCWr \leftarrow 1$



# LUI: RTL描述表

$$R[rt] \leftarrow \text{imm16} \parallel 0^{16}$$

□ 4个cycle

◆  $\rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{A/EXT} \rightarrow \text{ALUOut} \rightarrow \text{RF}$

Q: 可否减少  
cycle?

□ 借用R型计算

◆ 注意\$0的用途: 可以体会MIPS指令格式定义的巧妙

周期 序号	周期 名称	语义	RTL	需控制的 功能部件	功能部件控制 信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令; 计算下条指令地 址	$\text{IR} \leftarrow \text{IM}[\text{PC}];$ $\text{PC} \leftarrow \text{NPC}(\text{PC})$	NPC PC IR	$\text{IRWr} \leftarrow 1$ $\text{NPCOp} \leftarrow +4$ $\text{PCWr} \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	\$0存入A 无符号扩展	$\text{A} \leftarrow \text{RF}[0]$ $\text{EXT}(\text{Imm16})$	EXT	$\text{EXTOp} \leftarrow \text{HE}$
Cycle3	Exe 执行	执行加法, 结果 存入ALUOut	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{ALU}(\text{A}, \text{EXT})$	ALU	$\text{EXTOp} \leftarrow \text{HE}$ $\text{ALUOp} \leftarrow \text{OR}$
Cycle4	AluWB 回写	计算结果回写至 rt寄存器	$\text{RF}[\text{rt}] \leftarrow \text{ALUOut}$	RF	$\text{RFWr} \leftarrow 1$



# 目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析



# 时序分析的目的

- 1、时序是理解难点之一
  - ◆ 理解不正确，设计/调试就易于出错
  - ◆ 虽然很简单(时钟沿之前建立，时钟沿后存储)，但往往理解不正确
- 2、有利于后续状态机的设计与理解
  - ◆ 更好的理解寄存器的数据准备与数据写入的关系
- 3、多周期时序复杂度适中，适于讲解时序
  - ◆ 变化：PC、IR、A/B、DR、RF、DM会发生变化
  - ◆ 稳定：在1条指令内只变化1次(PC除外)
- 4、进一步训练学生学习形式建模的方法，提高抽象思维能力



# 时序分析要点：RTL制导

- RTL制导分析需要哪些必要环节
  - ◆ 并非所有环节都需要(多周期的基本特点)
  - ◆ 只需关注前序寄存器与后继寄存器间关系
    - 前序值在时钟沿到来后写入寄存器
- 注意时钟周期的概念
  - ◆ 2个时钟边沿之间的时间



# LW的RTL

## 建立RTL描述表


- EXT: 这是一个特殊部件，未设置相应的寄存器

周期	步骤	语义	RTL	需控制的功能部件	功能部件控制信号
Cycle1	Fetch 取指令	读取指令； 计算下条指令地址	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$	IR NPC PC	$IRWr \leftarrow 1;$ $NPCOp \leftarrow +4;$ $PCWr \leftarrow 1$
Cycle2	DCD/RF 读操作数	基地址存入A； 偏移符号扩展	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$	EXT	$EXTOp \leftarrow SE$
Cycle3	MA 计算地址	执行加法，结果存入ALUOut	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$	ALU	$EXTOp \leftarrow SE$ $ALUOp \leftarrow ADD$
Cycle4	MR 读存储器	读取DM，数据存入DR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$		
Cycle5	MemWB 回写	DR写入rt寄存器	$RF[rt] \leftarrow DR$	RF	$RFWr \leftarrow 1$

# LW时序分析：Cycle1

- ❑ Cycle1：取指令(公共周期)
  - ◆ 读取IM至IR；同时PC自增4
- ❑ X：代表其值无意义
- ❑ 边沿后的颜色：代表延迟

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

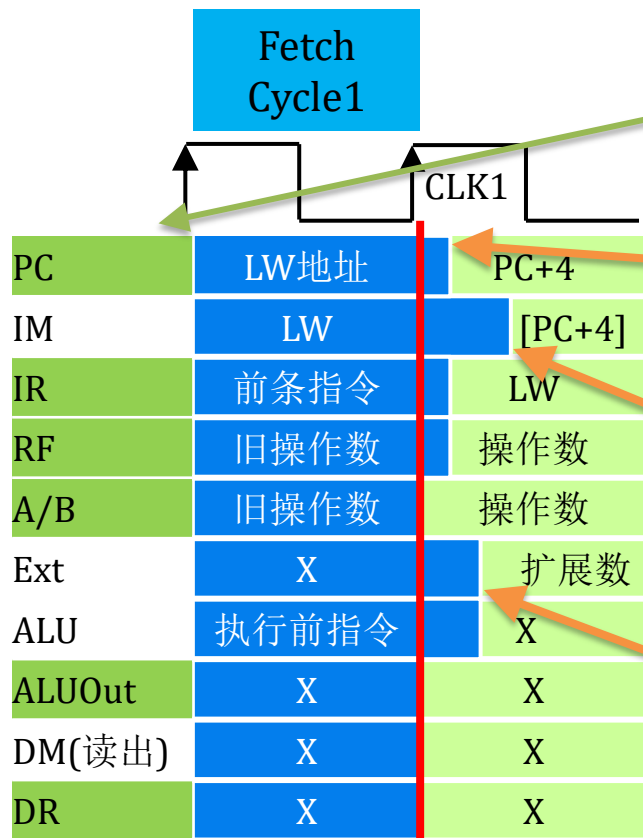

绿色：功能部件为寄存器

寄存器输出延迟最短

存储器输出延迟比较长

功能部件输出延迟 =  
寄存器输出延迟 + 扩展延迟


# LW时序分析：Cycle2

## □ Cycle2：读操作数(公共周期)

### ◆ 读操作数，同时开始译码

- 指令已经在IR中了

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

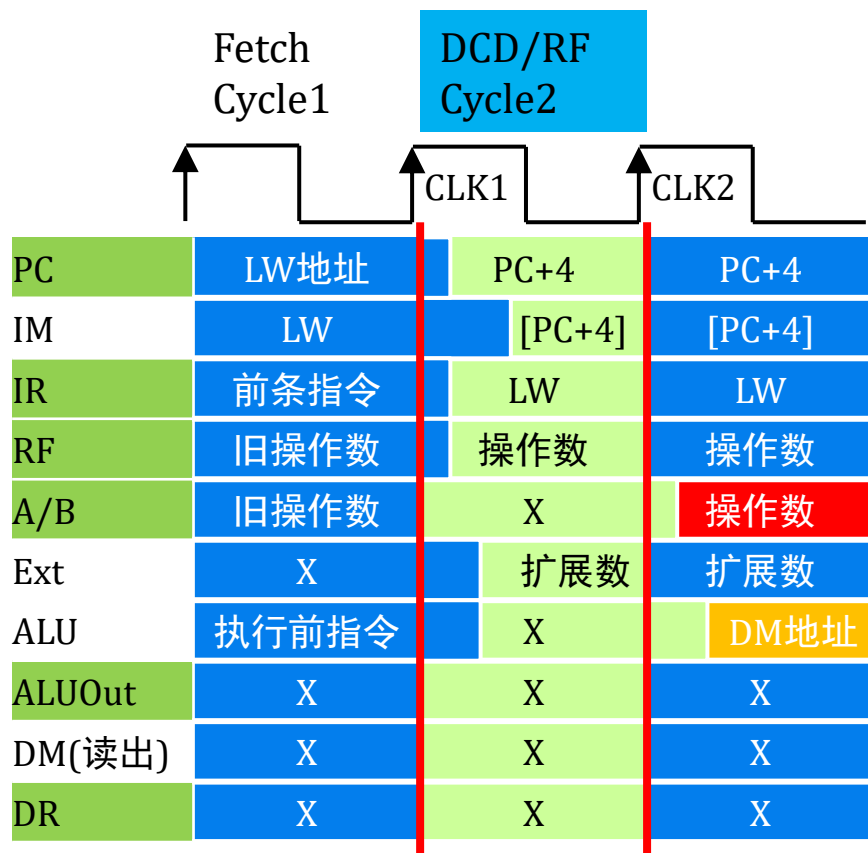


# LW时序分析：Cycle3

## □ Cycle3：计算地址

### ◆ 计算地址并存入ALUOut

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

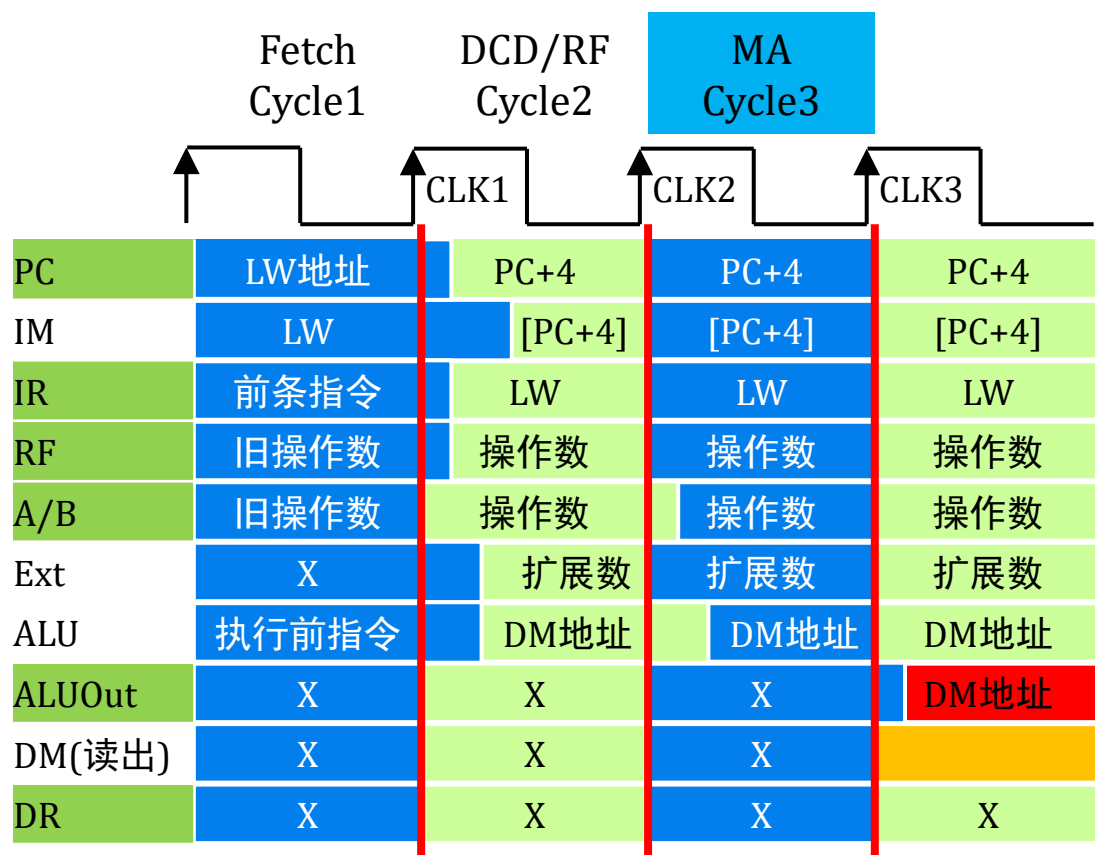


# LW时序分析: Cycle4

## □ Cycle4: 读存储器

- ◆ ALUOut驱动DM, 数据写入DR

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

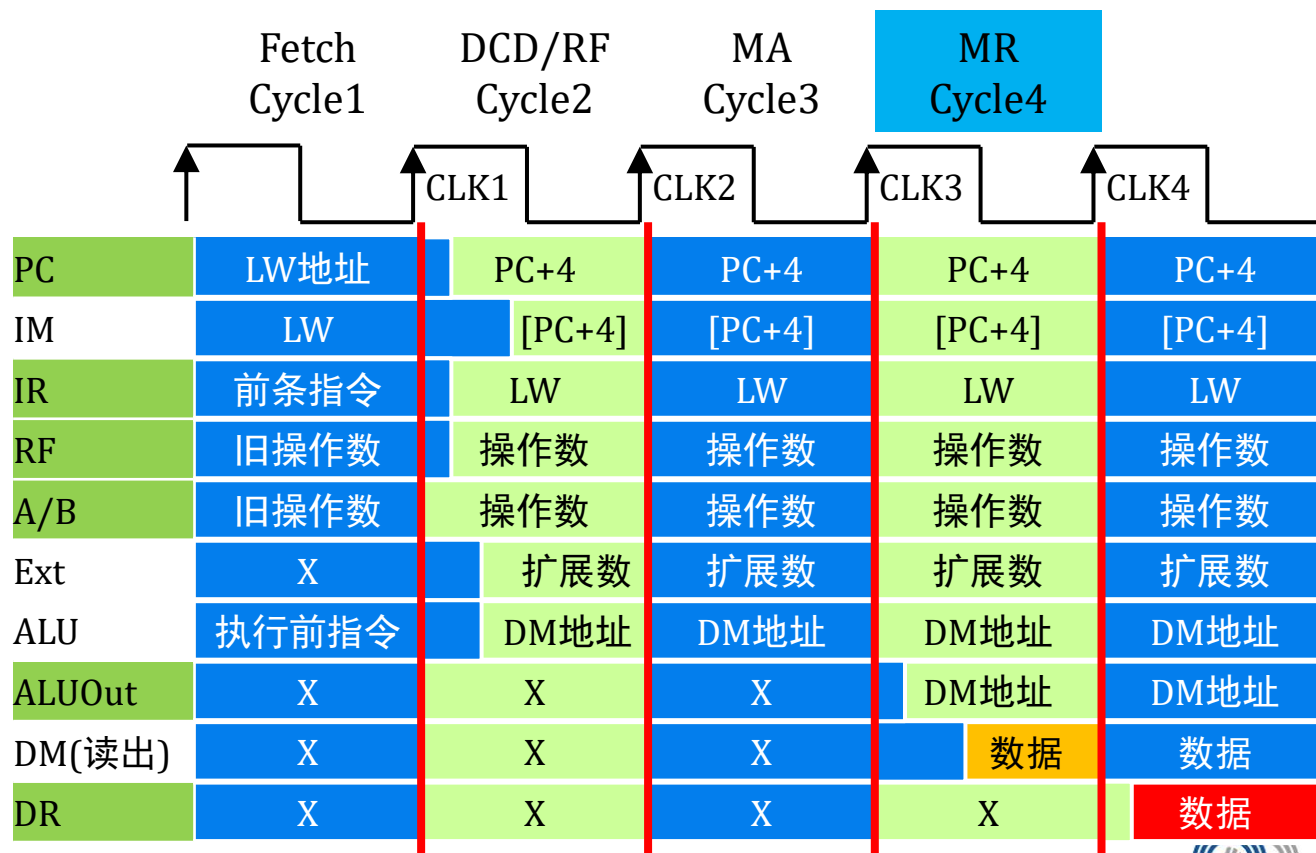




# LW时序分析: Cycle5

## □ Cycle5: 写寄存器

### ◆ DM读出数据写入RF


周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

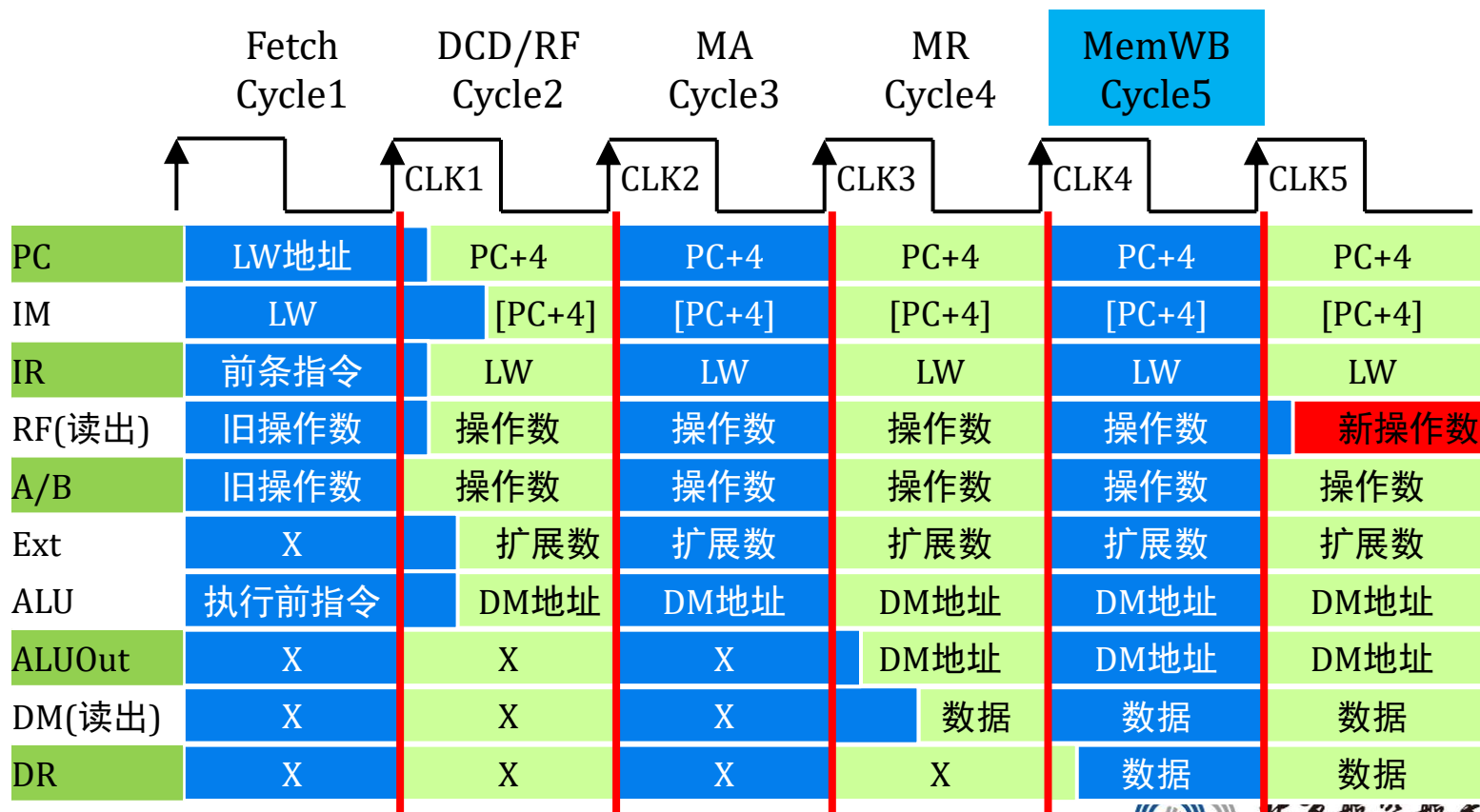

# LW时序分析：简明版

- ❑ 可以不考虑延迟
- ❑ 只关注前后依赖关系

周期	步骤	RTL
Cycle1	Fetch	$IR \leftarrow IM[PC];$ $PC \leftarrow NPC(PC)$
Cycle2	DCD/RF	$A \leftarrow RF[rs]$ $EXT(Imm16)$
Cycle3	MA	$ALUOut \leftarrow ALU(A, EXT)$
Cycle4	MR	$DR \leftarrow DM[ALUOut]$
Cycle5	MemWB	$RF[rt] \leftarrow DR$

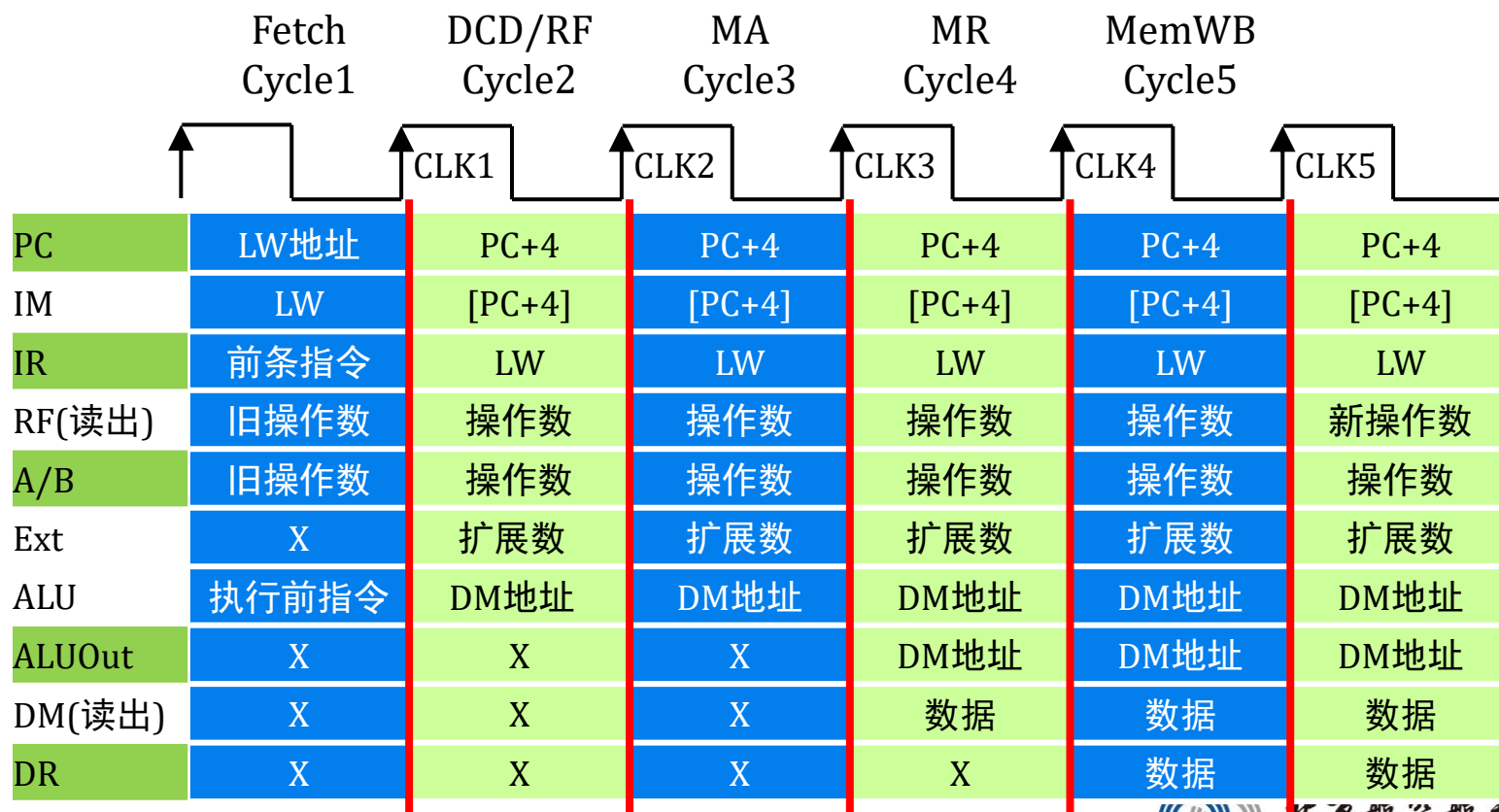


# 目录

- ❑ 从单周期到多周期
- ❑ 多周期处理器基本结构
- ❑ 功能部件建模
- ❑ RTL(Register Transfer Language)
- ❑ 基于RTL的时序分析
- ❑ 2种数据通路设计对比分析




# PPT数据通路 vs 教科书数据通路

## PPT 数据通路

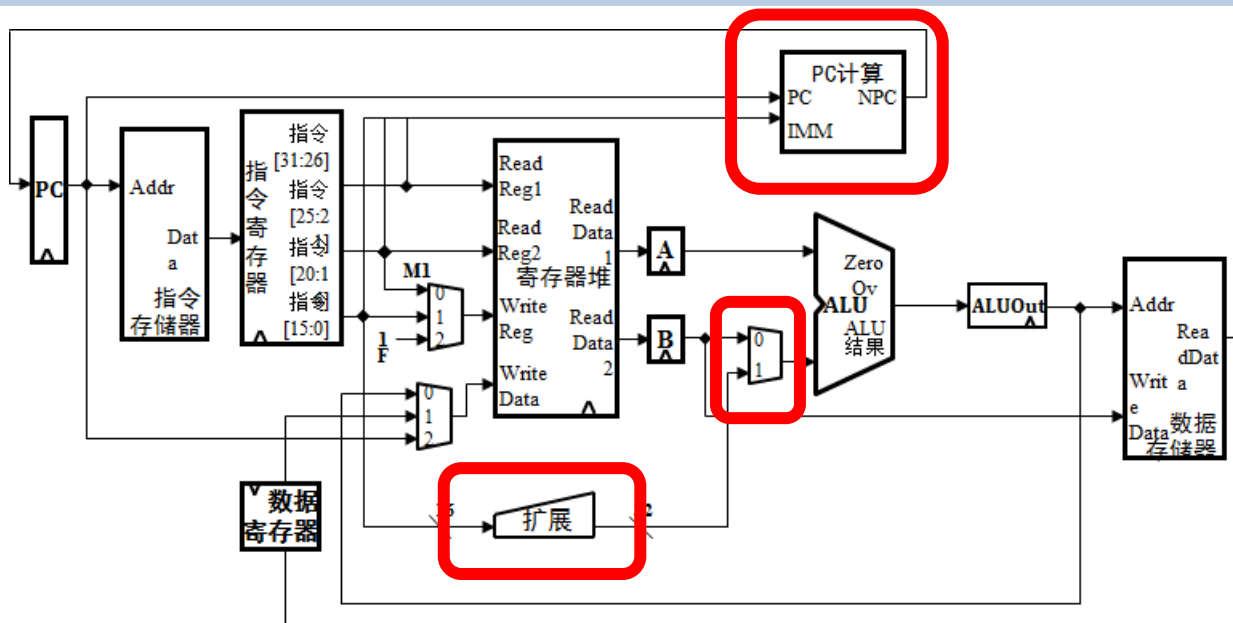

## 教科书 数据通路

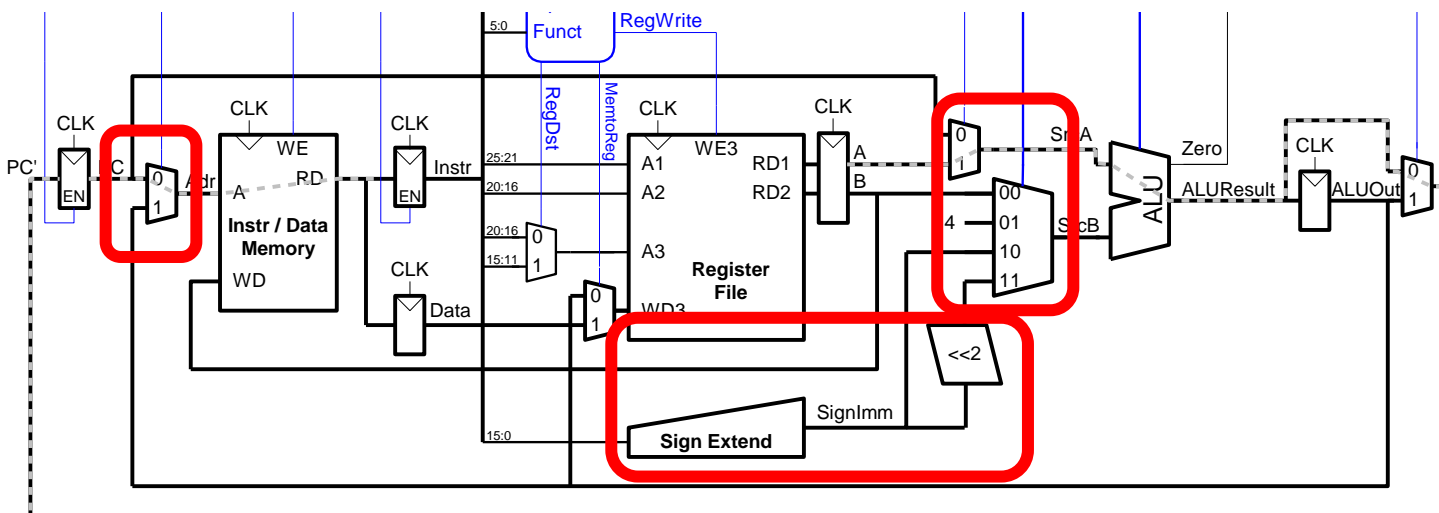

# PPT数据通路 vs 教科书数据通路

- PPT：引入NPC，数据通路的结构化特征更好
  - ◆ 整个设计更加简洁，体现高内聚低耦合的设计思想
  - ◆ 所有与地址产生的功能都放在NPC中（包括今后的C处理器上电启动地址和异常地址）
  - ◆ IM地址端，ALU的A端：没有MUX
- 教科书：可节省一点逻辑，但清晰度不好
  - ◆ 只有1个ALU，节省了NPC里的加法器
  - ◆ 状态机设计更加复杂，更有利于学习“状态机”



